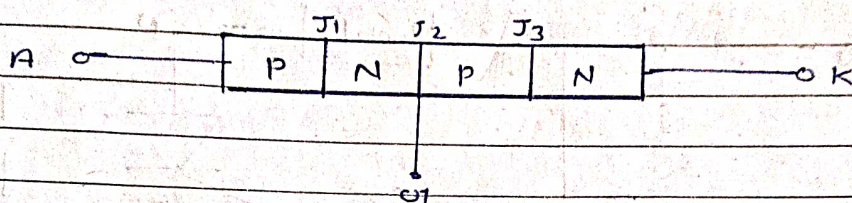


IMP


Date _____
Page _____

SCR (Silicon controlled rectifier) या thyristor



- SCR एक semiconductor device है जिसमें तीन junction तथा चार layer एवं तीन terminal होते हैं।
- यह दो P तथा N semiconductors PN, PN के क्रम में मिलाकर बनाया जाता है।
- यह एक controlled device है जिसमें forward bias condition में लगे pulse की सहायता से control किया जाता है।



symbol

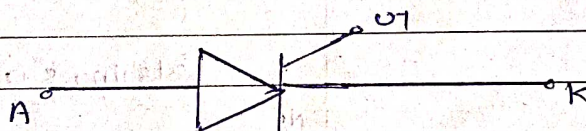

यह भी मोड्स की तरह Basic दो मोड्स में काम करता है लेकिन इसमें तीन मोड्स होते हैं -

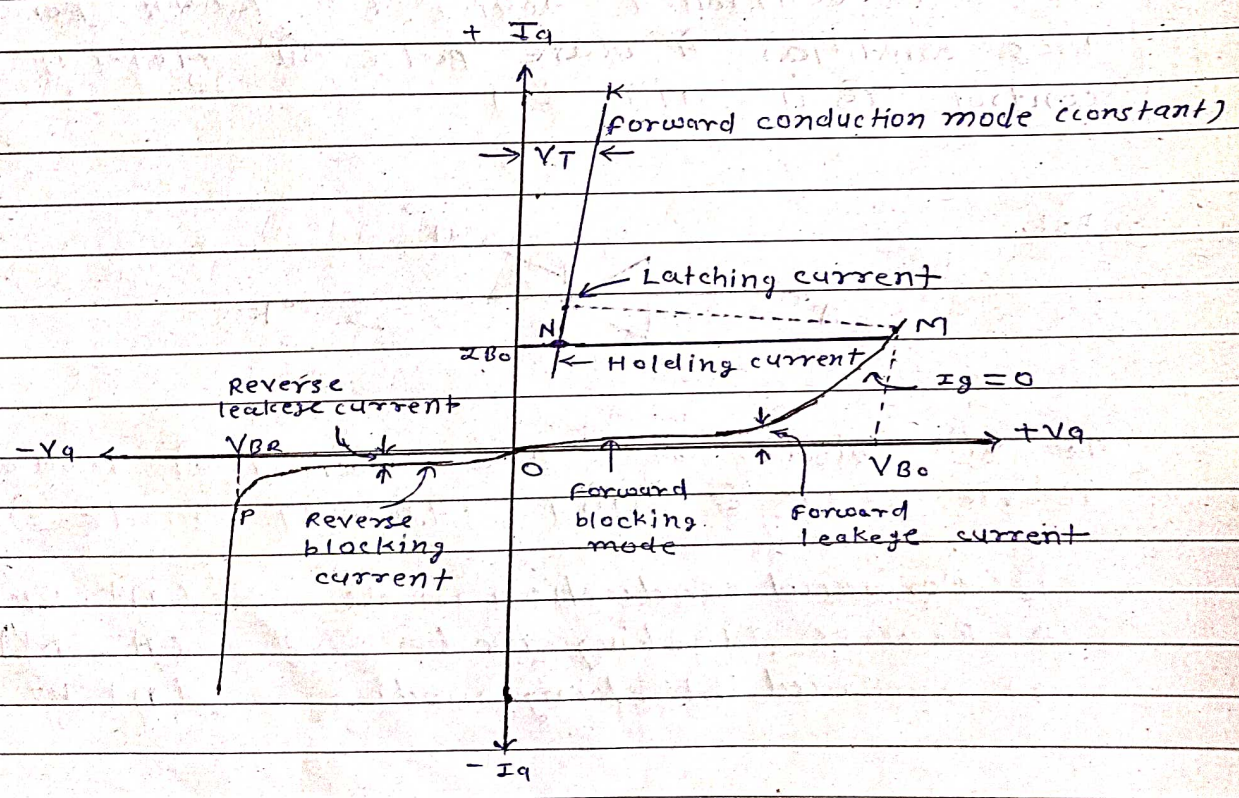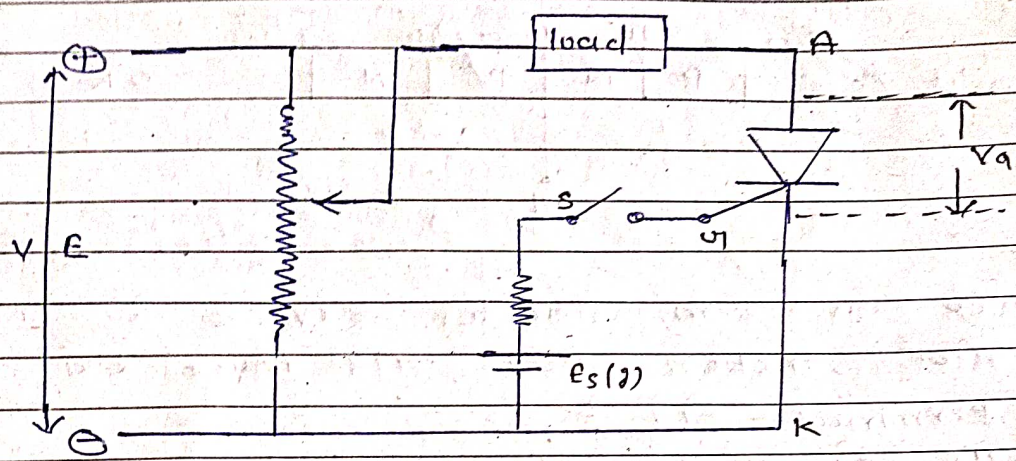- 1) Forward conduction mode (A⁺, G⁺, K⁻)
- 2) Reverse blocking mode (A⁻, K⁺)
- 3) Forward blocking mode (A⁺, K⁻, G⁺)

(*) static $V-I$ characteristics of SCR (Thyristor)



Date _____
Page _____

यहाँ V_{BO} = forward breakover voltage
 V_{BR} = Reverse breakdown voltage
 I_g = gate current

thyristor के लिए VI characteristics का circuit diagram तथा characteristic curve को चित्र में दिखाया गया है।

→ इसमें Anode तथा Cathode को main source से load के across संयोजित किया गया है।

→ Gate तथा Cathode के बीच Gate source voltage E_s provide किया गया है जिसके द्वारा positive gate current, Gate तथा Cathode के बीच flow किया जा रहा है।

→ उपरोक्त प्रक्रिया basically तीन mode में कार्य कर रहा है -

- 1) Reverse Blocking mode
- 2) Forward Blocking mode
- 3) Forward conduction mode.

(1) Reverse Blocking mode -

→ इसमें Anode को Cathode की तुलना में positive रखा जाता है।
curve में reverse bias condition को बताया गया है।

- इसमें junction J_1 और J_3 reverse bias में होता है तथा junction J_2 forward bias condition में होता है। इस अवस्था में small leakage current few mA flow होता है तथा
- इस mode में thyristor off state mode में होता है
- चित्र में op line से reverse blocking mode को दिखाया गया है।
- यदि reverse voltage को और बढ़ाया जाता है तब यह critical breakdown voltage V_{BR} पहुँच जाएगा, तब junction J_1 तथा J_3 में short हो जायेगा, जिससे अत्यधिक reverse current flow होगा। जो thyristor को खराब कर सकता है। अतः thyristor की switching देखाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि अत्यधिक reverse voltage V_{BR} से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) Forward blocking mode. -

Anode - positive
cathode - negative
gate current (I_g) = 0 हो तब

इस mode में junction J_1 तथा J_3 forward bias में होता है किन्तु J_2 reverse bias में रहता है इस अवस्था में भी बहुत कम forward leakage current few mA current flow होता है जिसे चित्र में दिखाया गया है।

परन्तु में $0M$ forward blocking mode की दिशासा है इस अवस्था में $0M$ thyristor open switch (off-state) में बारी करता है।

(3) Forward conduction mode.

Anode - positive (P-type से connect)
cathode - Negative (N-type पर से connect)
 I_g - positive pulse

इस mode में J_1, J_2, J_3 तीनों forward bias में होता है तथा forward breakover voltage V_{BO} प्राप्त होता है और thyristor turn on हो जाता है (switch closed)

परन्तु में $11M$ मारे N दिशासा गया है

इस प्रकार thyristor को $0M$ (turn on) करने के लिए दो दो शर्तों का पालन होना आवश्यक है -

- 1) Anode की forward break over voltage तक पहुँचना।
- 2) positive gate pulse provide करना।

④ latching current (I_L)

Anode current का वह minimum मान होता है जिससे thyristor turn on process के दौरान प्राप्त करता है।

इसी current के बाद conduction start हो जाता है तथा gate signal को remove करने पर भी thyristor continuously on रहता है।

⑤ Holding current (I_H) -

Holding current anode current का वह न्यूनतम मान है जहाँ पर thyristor turn off हो जाता है, anode current को holding current (forward blocking state) तक पहुँचाने के लिए thyristor के across एक अतिरिक्त commutation circuit की आवश्यकता होती है।

Conclusion -

latching current का मान holding current के मान से अधिक होता है।


सामान्यतः latching current holding current से 2-3 गुना अधिक होता है।

imp $\rightarrow$


(*)

switching / dynamic characteristics of SCR


Voltage V_g

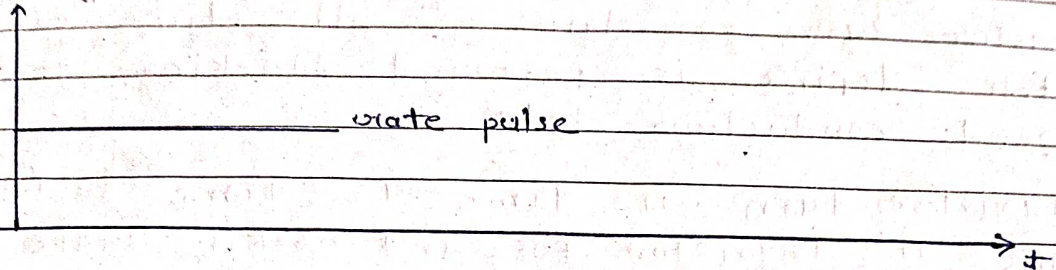


Anode voltage and gate current I_g

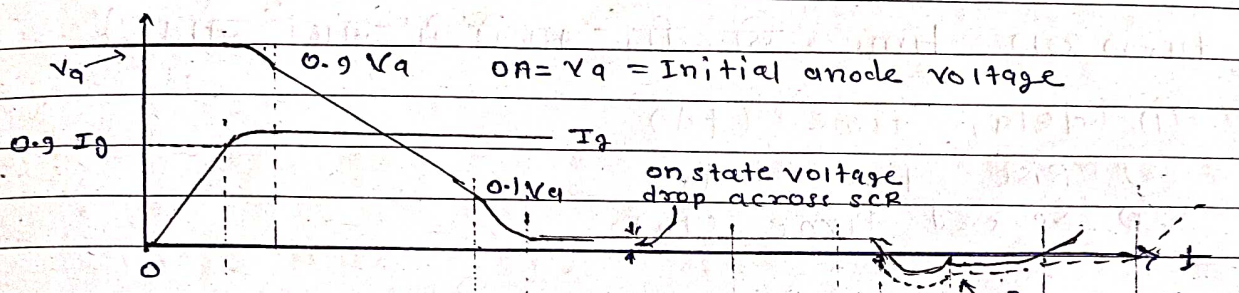

Anode current

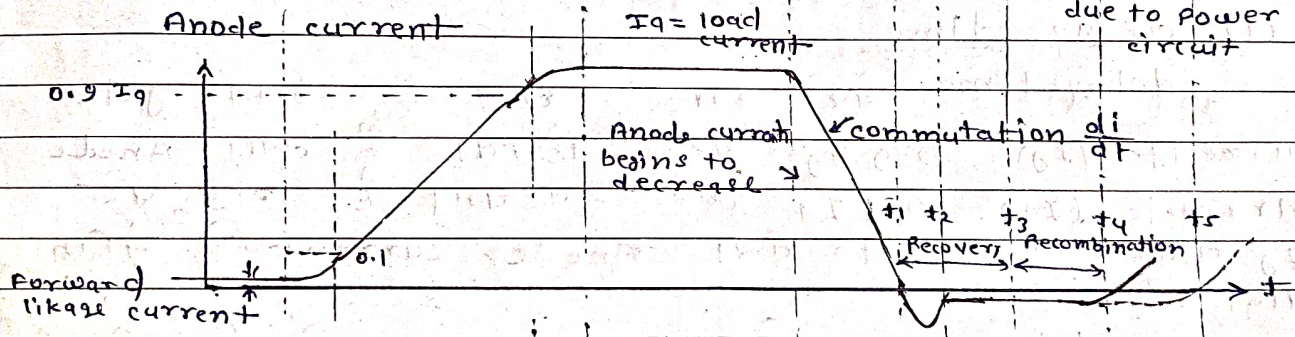

Power loss ($V_a I_a$)

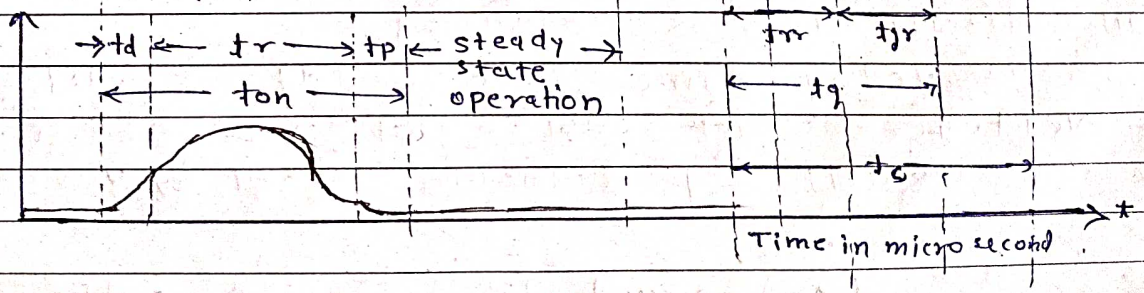

⊛ Thyristor turn on

Thyristor turn on time is the time which during which define is forward blocking state to forward conduction state

⇒ thyristor turn on time वह time है जिस time में thyristor forward blocking state से forward conduction state में आ जाता है।

turn on time को तीन भागों में बाँटा जाता है -

(1) delay time (t_d)

(2) Rise time (t_r)

(3) spread time (t_p)

(1) delay time

⇒ delay time वह time होता है जिसमें गुंथे current (I_g) $0.9 I_g$ पर पहुँचता है तथा Anode current (I_a) $0.9 I_a$ पर पहुँचता है। यह पर I_g तथा I_a गुंथे तथा Anode current के अंतिम (स्थिर) मान है।

delay time को अन्य प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसे Anode Voltage (V_a) terms में भी परिभाषित कर सकते हैं।

⇒ " delay time वह होता है जहाँ Anode Voltage अपने पूर्ण मान V_a से $0.9 V_a$ पर तक पहुँचता है। (गिरावर होता है) "

⊙ → conducting area of cathode during time (t_d)

→ delay time को high gate current तथा अधिक forward voltage (anode तथा cathode के गैर) लगाकर या apply करके इस delay time को कम किया जा सकता है।

delay time microsecond के fraction में होता है।


(2) Rise time -

Rise time वह time है जिसमें Anode current (2A) 0.1A से 0.9A तक बढ़ता है।

Rise time में Anode voltage 0.9V से 0.2V तक गिरता है।

Rise time gate current के मान के व्युत्क्रमानुपाती है।

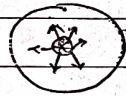→ Rise time को कम करने के लिए बल्ट में उच्च तथा steep (तीव्र) gate current pulse apply किया जाता है।



during
— Rise time

(3) Spread time (Peak time) - वह time है जिसमें Anode current

0.9A से अपने पूर्ण मान 2A तक पहुँचता है इस समय में Anode voltage 0.1V से गिरकर अपने लगभग 0 या on state voltage drop (1-1.5V) तक पहुँचता है।

इस समय में conduction SCR के (मार्ग) के cathode area में पूरी रूप से फैल जाता है।



during
→ spread time (Peak time)

④ switching characteristics during turn off

thyristor turn off time में यह forward conduction state से पुनः blocking state में आ जाता है।

इस dynamic process को commutation process (turn-off process) कहा जाता है इसमें एक thyristor के across एक अतिरिक्त commutation circuit लगाकर thyristor को turn off करते हैं।

→ thyristor को turn off के करने के लिए anode current को holding current से भी कम किया जाता है।

turn off time (t_q) में pcr के चारो layer का अतिरिक्त charge (carriers) हटा दिये जाते हैं। जिसमें बाहरी p-layer से holes को बाहर लिया जाता है तथा n-layer से electron को बाहर कर लिया जाता है।

turn off time को दो भाग में विभाजित किया जाता है-

$$\text{turn off} = t_{rr} + t_{gr}$$

(reverse recovery time) (gate recovery time)

1) Reverse recovery time

2) gate recovery time

(1) Reverse recovery time (t_{rr}) इस समय में reverse recovery current 0 से उरीत पहुँचता है तब junction J1 तथा J2 recover हो जाता है तथा यह reverse voltage को block कर देता है इसे ग्राफ में समय t_1 से t_3 के बीच दिखाया गया है।


(2) gate recovery time (t_{gr}) इस समय में junction J2 recover होता है तथा anode और cathode के बीच forward voltage पुनः से apply किया जा सकता है। इसे ग्राफ में t_3 से t_4 के बीच दिखाया गया है।

thyristor का turn off time (t_q) लगभग उसे 100 μ sec. (micro second) होता है।

Imp *




Two transistor Analogy of SCR (model)

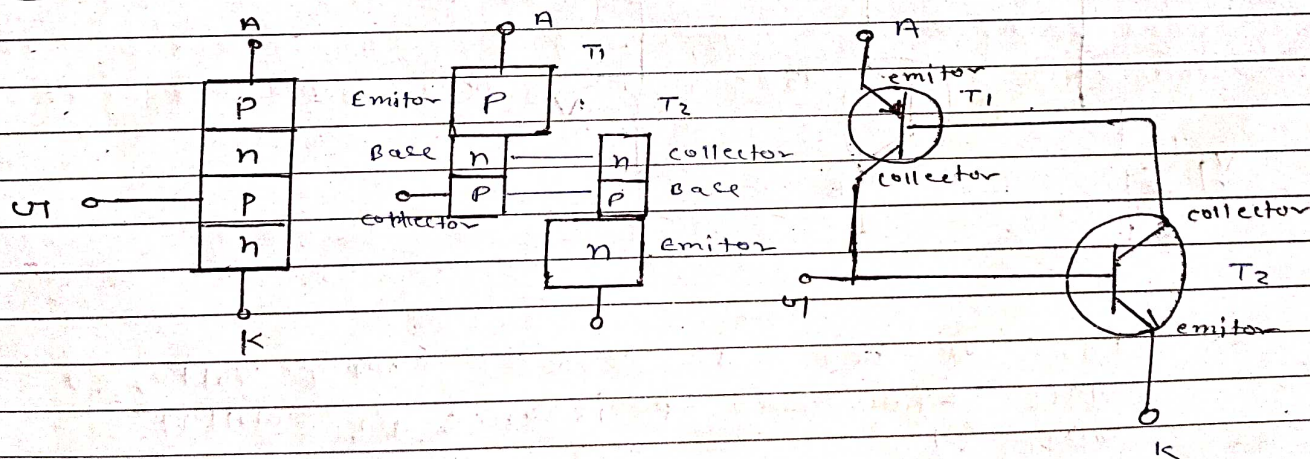

- Two transistor analogy में SCR को दो transistor के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं।
- इसमें एक SCR को दो transistor PNP तथा npn से मिलकर बनाया जाता है।
- चित्र में transistor T_1 का Base, transistor T_2 के लिए collector का काम करता है। तथा transistor T_1 का collector, transistor T_2 के Base की ही तरह कार्य करता है।

* WORKING :-

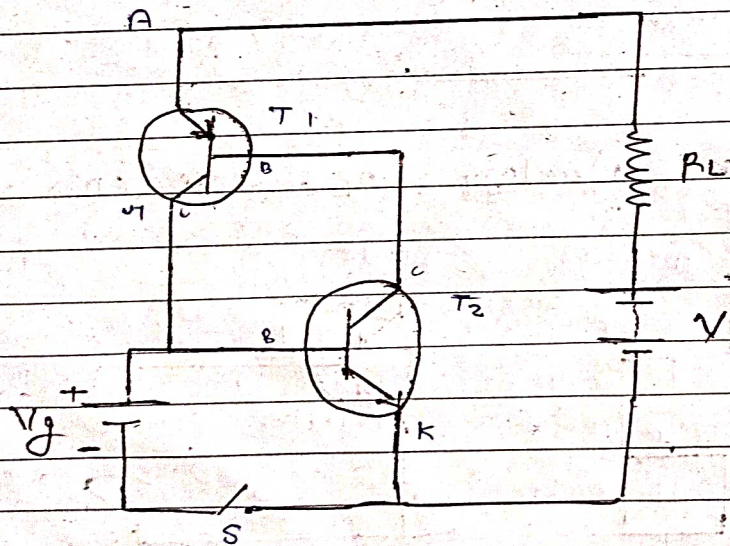SCR के working को two transistor model से समझाया जा सकता है।



- चित्र में SCR के across supply voltage V तथा load Resistance R_L लगाया गया है।
- यहां हम पहले हम supply voltage को Break over voltage से कम लेते हैं।

⇒ जब गेट को open करते हैं (अर्थात् switch S को open करते हैं) तब Base current $I_B = 0$

T_2 का Base T_1 के collector से connect होता है।
अतः T_2 के collector में कोई current flow नहीं होता तथा T_1 से भी कोई current flow नहीं होता।
इस condition में SCR off condition में होता है।

⇒ जब switch S को close किया जाता है तब एक small gate current T_2 के flow Base में flow होता है अतः इसका collector current भी increase होता है।
transistor T_2 का collector Transistor T_1 के Base से connect है अतः T_2 का collector current T_1 के Base से flow होता है इस प्रकार एक transistor में current increase होने से दूसरे transistor में current flow होने लगता है। तथा load Resistance R_L से current flow होता है और SCR on हो जाता है।

✓ Series Operation of Thyristor (SCR) $\frac{\text{efficiency}}{V_1 - \text{No of SCR}}$

$$\text{string efficiency} = \frac{\text{Actual (Voltage/Current) rating of the whole string}}{[\text{Individual voltage/current of "SCR"}] \times \text{No. of SCR in the string}}$$

* $\text{DRF (De-rating factor)} = 1 - \text{string efficiency}$

⑥ string efficiency शब्द का प्रयोग SCR के series connection के लिए किया जाता है जब एक से अधिक SCR को series में connect करते हैं (समान voltage तथा समान current rating) के तो इन संयुक्त SCR के across voltage प्रत्येक thyristor को दिये गये voltage के बराबर नहीं होता है, इस असमान voltage तथा current वितरण को दर्शाने के लिए voltage / current distribution को समझने (दर्शाने) के लिए string efficiency word का प्रयोग किया जाता है।

⇒ string efficiency का मान series में connected No. of SCR तथा के across voltage में किसी एक SCR के across voltage तथा No. of SCR के गुणफल को विभाजित करके मिलता जाता है।


→ string efficiency define as the ratio of the whole string divided by individual voltage/current of an SCR $\times$ No. of SCR in the string

$$\Rightarrow \boxed{\text{string efficiency} = \frac{V_t}{n V_s}} \quad \text{हीना है}$$

string की reliability को दिवती है जो उस समय पर D.R.F. (Derating Factor) का प्रयोग करते हैं

$$\boxed{\text{Derating factor} = 1 - \text{string efficiency}}$$

④ Series operation of Thyristor (SCR)

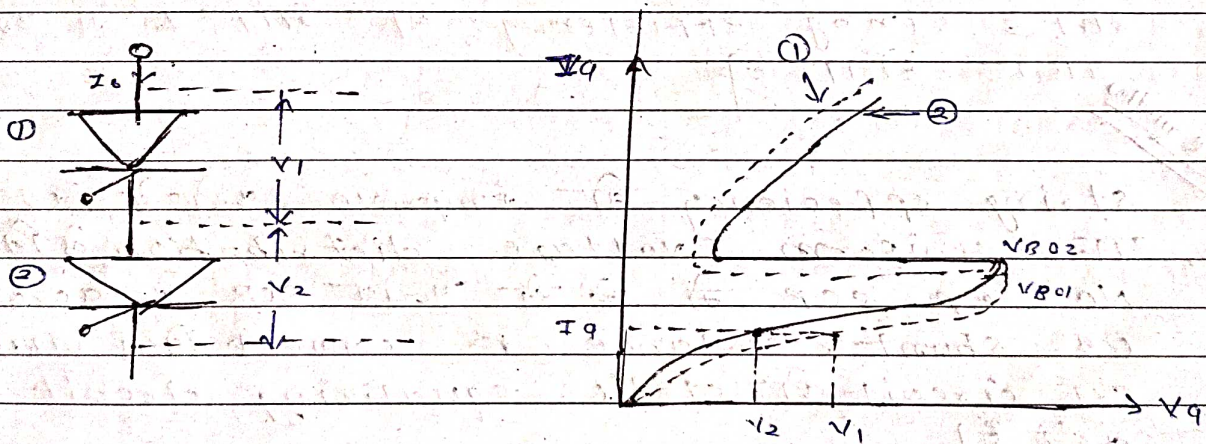

$$\text{string efficiency} = \frac{V_1 + V_2}{2V_t}$$

जब system voltage का मान एक thyristor के voltage rating से अधिक होता है तब हम एक से अधिक SCR को series में connect करते हैं

इसमें सभी SCR समान μt के होते हैं
(VZ characteristics) जो कि इन डायोड में connect
करते हैं तब इनका characteristics या गुण लगभग
वही हो पाता है कि कुछ असमान होती है
जिन्हें graph में दिखाया गया है।

⇒ चित्र में दो SCR को डायोड में connect
दिया गया है तथा ग्राफ में उनके VI
characteristics को बताया गया है।


⇒ जिसमें दो μt के break over voltage
 V_{BO1} तथा V_{BO2} को दिखाया गया है।

इस प्रकार $V_{BO2} < V_{BO1}$
अतः string efficiency का मान 1 से कम
जाता है।

improve method

string efficiency को improve करने के लिए
या uniform voltage distribution के लिए
No. of SCR में से प्रत्येक SCR के across
एक shunt resistance R connect किया जाता है
इस circuit को static equalizing circuit
कहते हैं।

static equalizing circuit

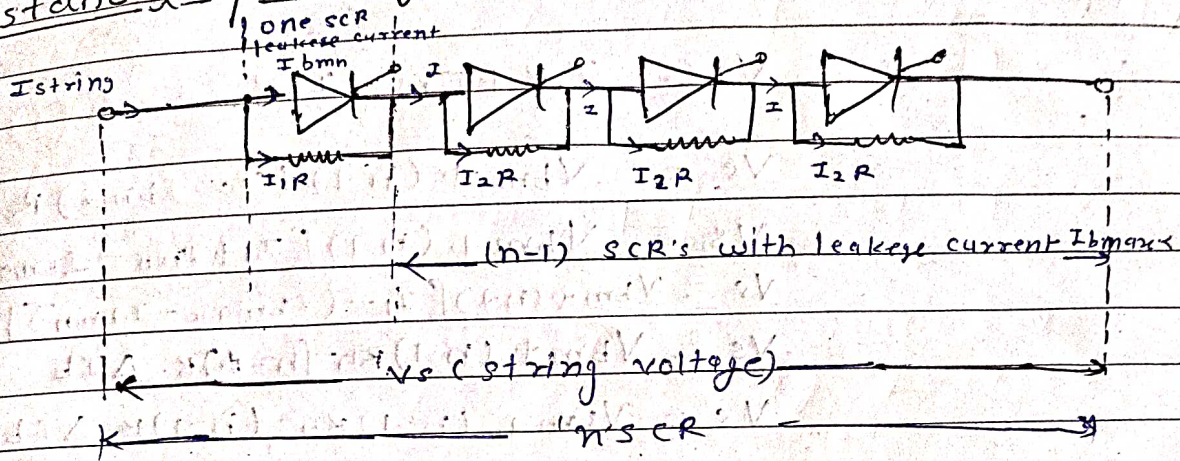

⇒ चित्र में n thyristors को series में connect किया गया है, SCR

→ SCR ① का minimum leakage current I_{bmn} है तथा remaining $n-1$ SCR का leakage current I_{bmax} है तथा $I_{bmax} > I_{bmn}$

जिस SCR का leakage current कम होगा वह ज्यादा voltage को drop करेगा है SCR ① का leakage current कम है मतलब यह माध्यम voltage (V_{bm}) छोड़कर करेगा। तथा बचे हुए $(n-1)$ SCR V_{bm} से कम voltage छोड़कर करेंगे।

चित्र से

$$I_1 = I - I_{bmn}$$

$$I_2 = I - I_{bmax}$$

जहाँ I = total string current

Voltage across SCR ①

$$V_{bm} = I_1 R$$

remaining (वन्नाइस)

$(n-1)$ SCR के across

$$Voltage = (n-1) I_2 R$$

total string voltage

$$V_s = I_1 R + (n-1) I_2 R$$

$$V_s = V_{bm} + (n-1) (I - I_{bmax}) R$$

$$V_s = V_{bm} + (n-1) [I + I_{bmn} - I_{bmax}] R$$

$$V_s = V_{bm} + (n-1) [I_1 - (I_{bmax} - I_{bmn})] R$$

$$V_s = V_{bm} + (n-1) R I_1 - (n-1) R \cdot \Delta I_b$$

$$V_s = V_{bm} + (n-1) R I_1 - (n-1) R \Delta I_b$$

$$\Delta I_b = (I_{bmax} - I_{bmn})$$

$$V_s = V_{bm} + (n-1) V_{bm} - (n-1) R \cdot \Delta I_b$$

$$V_s = V_{bm} + n V_{bm} - V_{bm} - (n-1) R \cdot \Delta I_b$$

$$V_s = n V_{bm} - (n-1) R \cdot \Delta I_b$$

$$V_s (n-1) R \cdot \Delta I_b = n V_{bm} - V_s$$

$$R = \frac{n V_{bm} - V_s}{(n-1) \cdot \Delta I_b}$$

① parallel operation of SCR

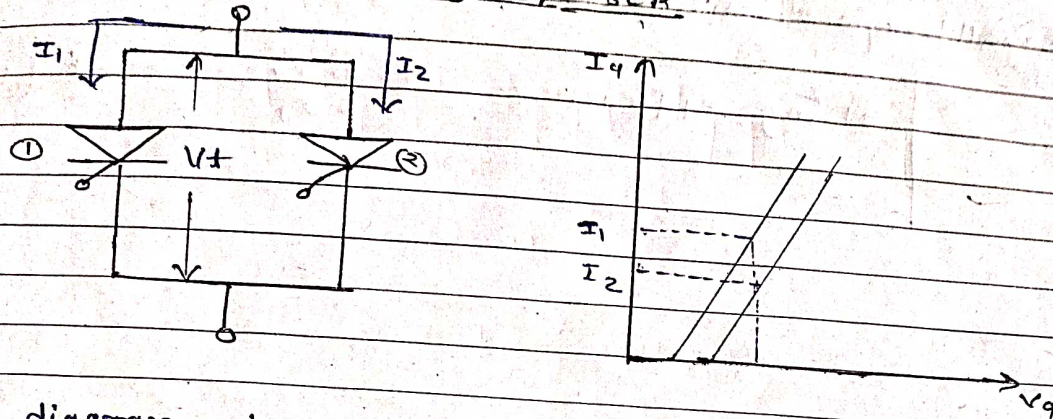


diagram - 1 - parallel operation of two thyristor


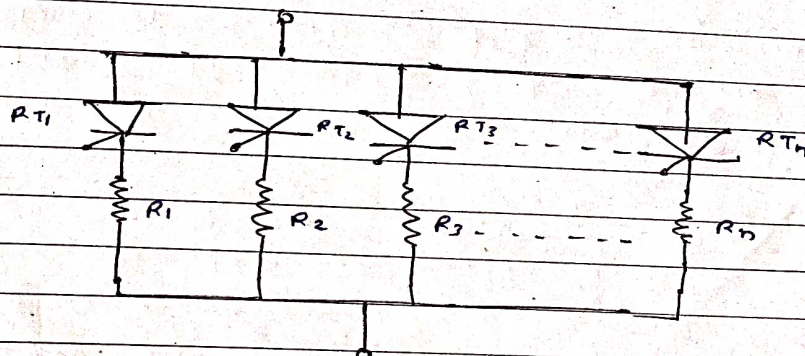
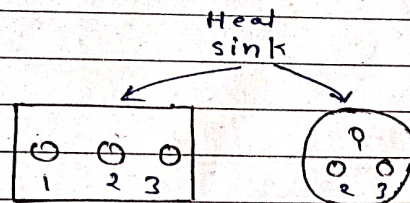


diagram - 2 - equal distribution of current by series resistance.

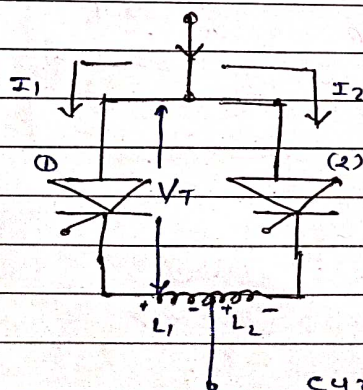

current equalization by the use of mid point reactor (inductor)

Parallel operation के लिए string efficiency,

$$\text{string efficiency} = \frac{I_1 + I_2}{2 I_1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{I_2}{I_1} \right)$$

- 1) delay time 2) $\frac{di}{dt}$ rise - inductor;
3) heat sink / resistor

Thyristor Protection

① $\frac{di}{dt}$ Protection

जब Thyristor को forward bias करते हैं और गेट pulse देते हैं तब Thyristor तृप्त हो जाता है तथा Anode current, Anode और Cathode के बिचा flow होता है। यह current SCR के सभी junction वरव में शीघ्रता से फैल जाता है।

यदि इस current की बढ़ने की दर ($\frac{di}{dt}$) अधिक हो तब गेट junction के पास local Hotspot बनता है तथा current density का मोन बढ़त जाता है इससे Thyristor नष्ट (destroy) हो जाता है इस वजह से Anode current में सम्मान्य रूप बढोत्तरी (परिवर्तन) ($\frac{di}{dt}$) को रोकने के लिए turn on का समय एक सुरक्षित value होना चाहिए।

$\frac{di}{dt}$ से protect करने के लिए Inductor का पद धिया जाता है इसे $\frac{di}{dt}$ inductor भी कहते हैं। इसे Anode current के साथ series में लगाया जाता है।

$\frac{di}{dt}$ की limit value of SCR 20 से 500 A/μsec

IMP + + +

(11) $\frac{dv}{dt}$ protection :-


यदि thyristor के across applied voltage को suddenly change किया जाता है तब device turn on हो जाता है (false operation) इस घटना को $\frac{dv}{dt}$ कहते हैं।

$\frac{dv}{dt}$ protection के लिए anode तथा cathode के बिचा voltage के मात्र में परिवर्तन $\frac{dv}{dt}$ की safe limit तब करना आवश्यक होता है।

safe value of $\frac{dv}{dt} = 20 - 50 \text{ V / microsecond}$

इस false turn on से thyristor को बचाने के लिए snubber circuit का प्रयोग किया जाता है।

diagram - snubber circuit

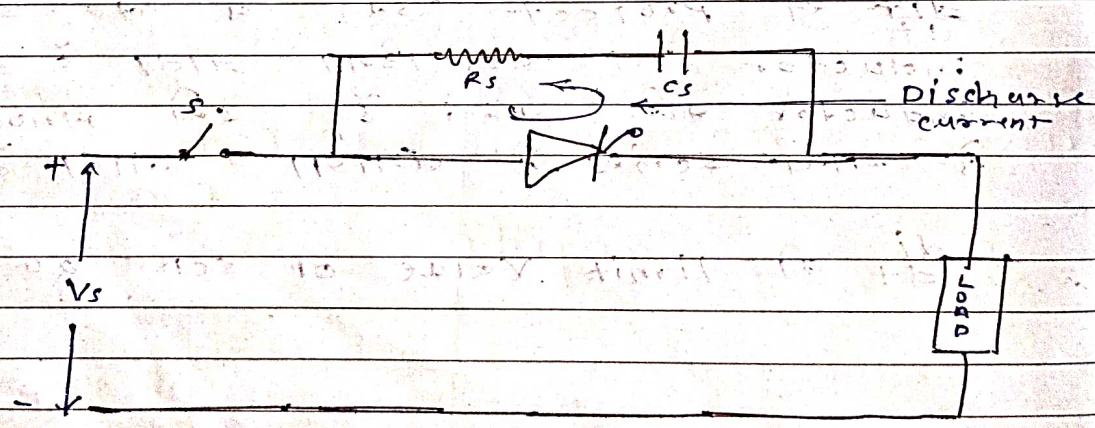

construction -

snubber circuit में Resistance R_s तथा C_s के series connection को thyristor के across parallel में connect करते हैं।

इस ~~connected~~ circuit में capacitor C_S मुख्य रूप से $\frac{dV}{dt}$ protection का कार्य करता है।
 किंतु capacitor के discharge current को नियंत्रित करने के लिए capacitor के साथ series resistance R_S का भी प्रयोग करते हैं।

Working —

जब switch S close होता है तब sudden voltage thyristor के across apply होता है इस समय capacitor C_S short circuit की तरह behave करता है और thyristor के across voltage 0 हो जाता है। कुछ समय पश्चात capacitor के across voltage build up होता है तथा यह $\frac{dV}{dt}$ की safe limit तक बढ़ाता है।
 अतः capacitor C_S thyristor (SCR) को उसके सुरक्षित $\frac{dV}{dt}$ rating तक maintain करता है।

इसके पश्चात जब capacitor C_S full voltage V_S से charge हो जाता है तब SCR को firing on करते हैं तथा capacitor SCR से होते हुए discharge होता है इस discharge current को maintain करने के लिए capacitor के साथ series में resistance R_S का प्रयोग किया जाता है।

IMP

* Over voltage protection *

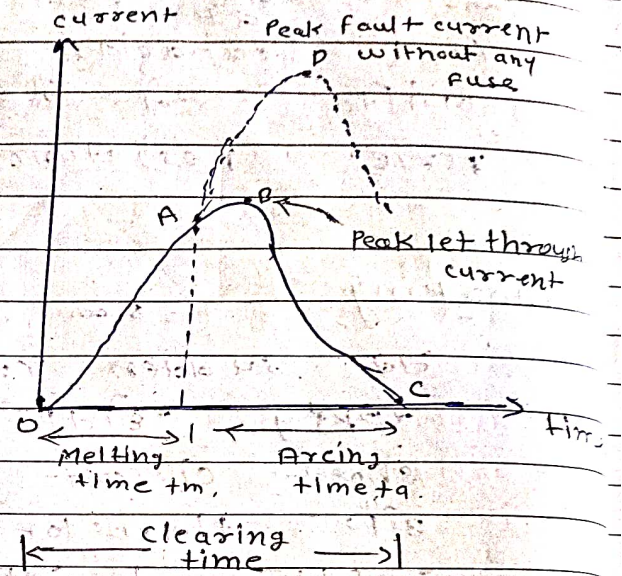
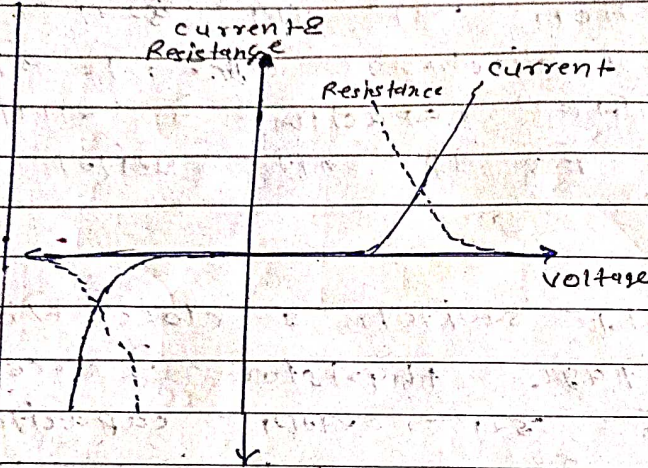


diagram - Voltage - Amp &
Voltage - Resistance
clamping device

diagram - Action of current
limiting fuse in
AC circuit

1) reason -

- 1) Internal fault
- 2) external fault

1) reason -

- 1) line to line fault
- 2) earth fault

2) diagram -


2) diagram

3) solution - Voltage clamping
device
(non linear
Resistance)
use $V \propto I R$

3) solution $\rightarrow$ current limiting
fuse

$\therefore V \propto I R \uparrow$
Protection

② Complete thyristor protection


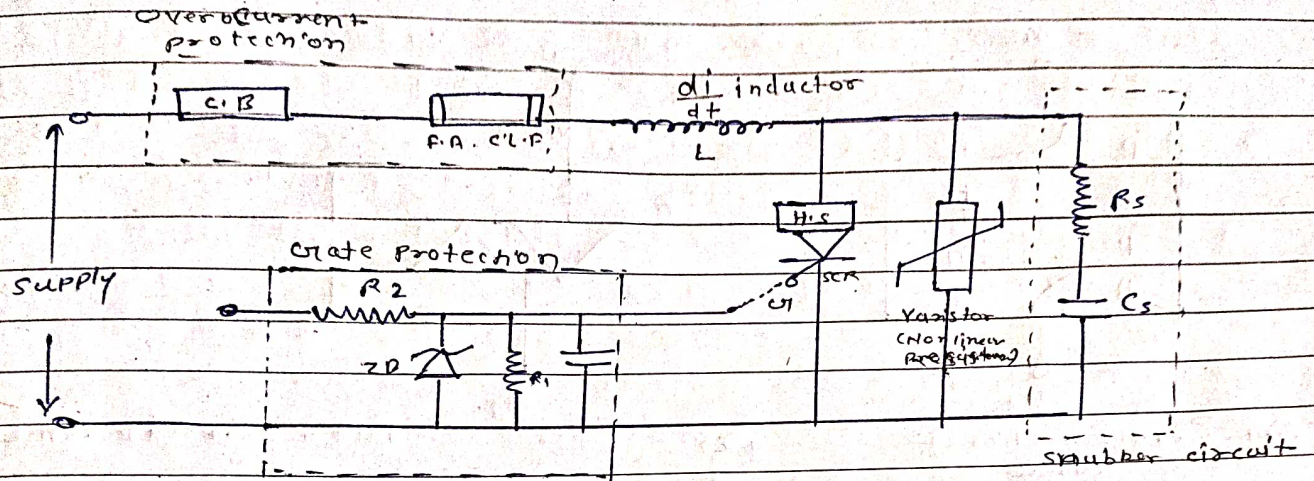


जवाब

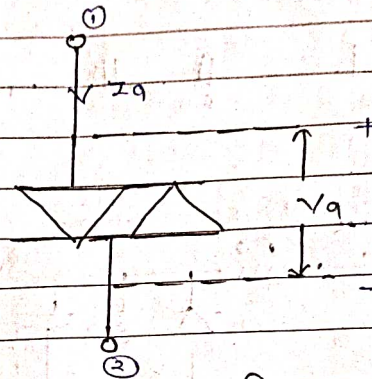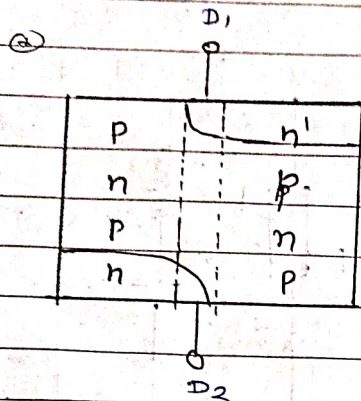- 1) C.B - circuit breaker.
→ over current protection के लिए use.
- 2) F.A.C.L.F - fast action current limiting fuse.
→ over current protection के लिए use inductor
का use करते हैं।
- 3) di/dt protection
3) current fractionation protection के लिए inductor
- 4) H.S - Heat sink.
→ heating से protection.
- 5) Varistor (Non linear Resistance)
over voltage से protection.
- 6) dv/dt protection (snubber circuit use)
- 7) gate protection - zener diode use


short notes IITP**

✓ (i) DIAC (Bi-directional diode) (diode for A.C)



चित्र - cross-sectional view

चित्र - circuit symbol

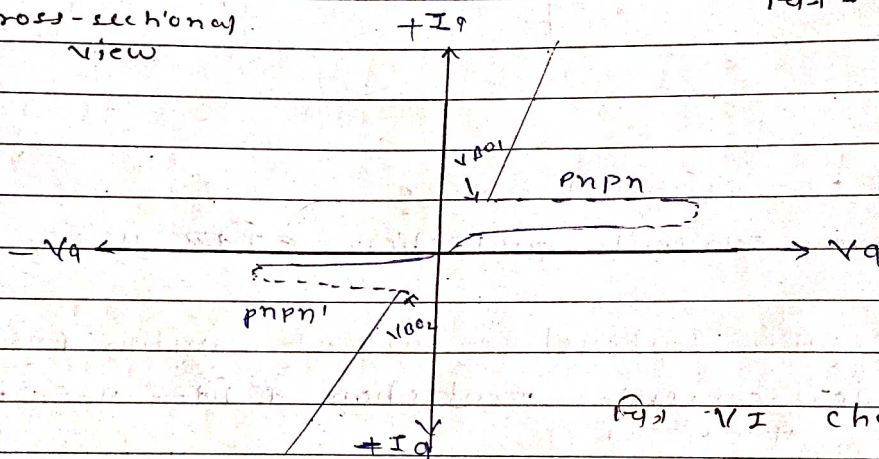

चित्र V-I characteristics

चित्र में diode का cross sectional view (layer) दिखाया गया है इससे दो Terminal D_1 तथा D_2 है इससे circuit symbol तथा V-I characteristics को भी दिखाया गया है।

Working


① जब Terminal D_1 positive तथा D_2 negative होता है तब Breakover voltage V_{BO} से अधिक होने पर layer p-n-p-n conduct होता है

(2) जब Terminal D2, D1 के respect में possible होता है तब Break over voltage V_{BO2} से अधिक voltage होने पर I_{A1} conduct करता है।

दोनों ही condition को VZ character sheet में दिखाया गया है इस प्रकार D2AC को हम AC में कार्य करने वाले diode मान सकते हैं।

इसका turn on voltage लगभग 30 Volt होता है लेकिन जब यह conduct करती है तब इसके across 3 Volt का drop होता है जब यह conduct नहीं होता तब यह open switch की तरह कार्य करता है।

ii) TRIAC (Thyristor for A.C)

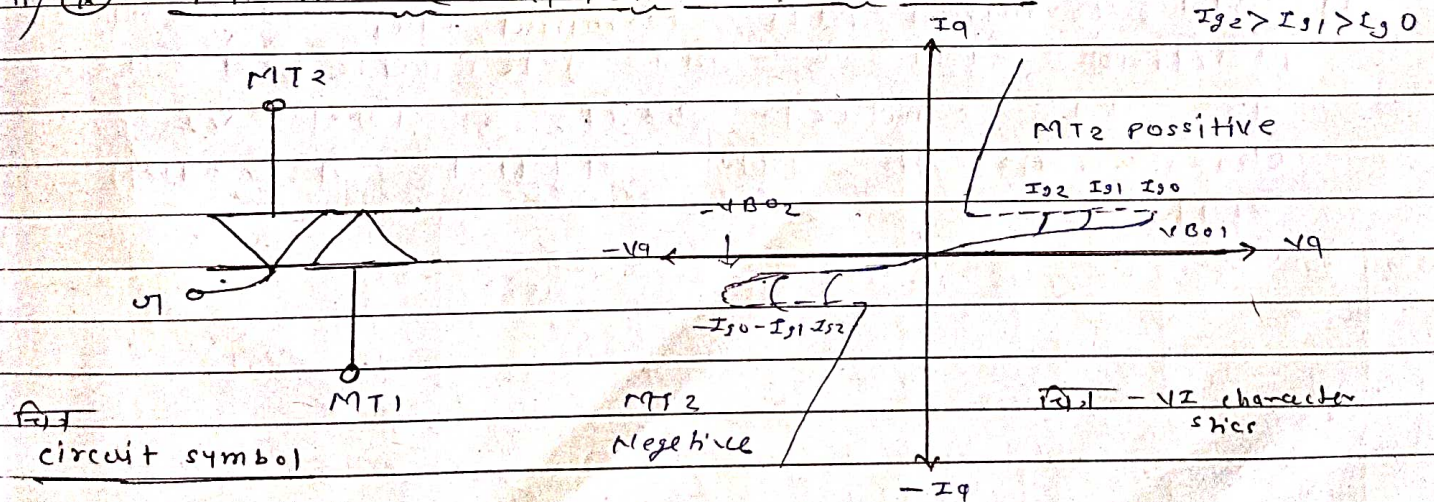

→ SCR unidirectional device होता है यह gate pulse देने पर सिर्फ cathode-anode से cathode conduct होता है किन्तु cathode से anode conduct नहीं होता। इसे दोनों direction

conduct करने के लिए TRAPIC का पद किया जाता है।
इस प्रकार TRAPIC भी एक bidirectional थ्रजिस्टर होता है जिसमें तीन Terminal होता है (M1, M2, M3)
⇒ इस का उपयोग MC circuit power को control करने के लिए किया जाता है।
⇒ इसकी संरचना में दो थ्रजिस्टर को series पार्वार में connect किया गया है। इसका circuit symbol तथा VI characteristics की चित्र में दिखाया गया।

Working: -

- 1) जब Terminal M1, Terminal M2 की अपेक्षा positive होता है तब गेट pulse देने पर यह conduct करता है। (इसे first पक्षवर्धक चरित्र में दिखाया गया है।)
- 2) जब Terminal M2, Terminal M1 की अपेक्षा positive होता है तब गेट pulse देने पर यह पुनः conduct करता है जिसे VI characteristics में तृतीय चतुर्थांश में दिखाया गया है।

short notes

Date _____
Page _____

Power transistor

types

- 1) BJT
- 2) MOSFET
- 3) IGBT

1) BJT (Bipolar Junction Transistor)

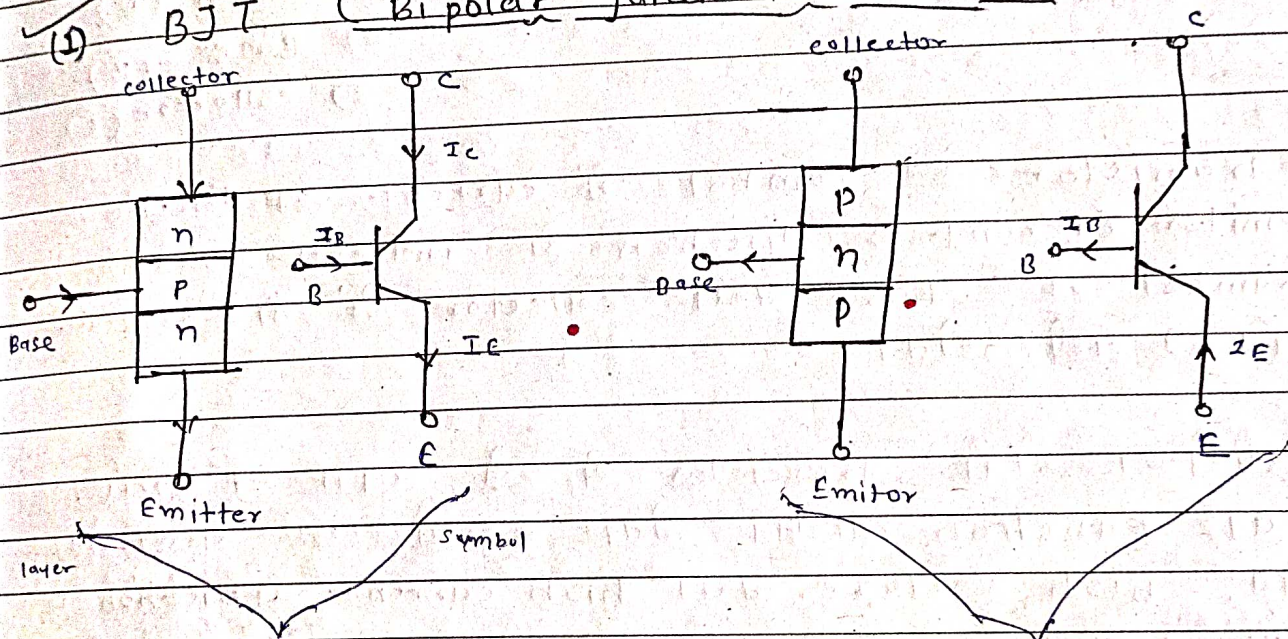


diagram - npn type transistor

diagram - pnp transistor

introduction (power transistor)

Transistor एक controlled device होता है जहाँ इसके base को signal दिया जाता है तब यह on हो जाता है तथा जहाँ base में control signal समाप्त हो जाता है तब यह off state में चला जाता है।

Power transistor मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं


- 1) Bipolar junction
- 2) MOSFET
- 3) IGBT
- 4) SITs

① BJT construction — इसमें 3 layer तथा 2 junction होता है यह npn तथा pnp दो प्रकार के होता है जिसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है, चित्र में इसके symbol को भी दिखाया गया है।
→ BJT में तीन terminals होते हैं - 1) emitter (E)

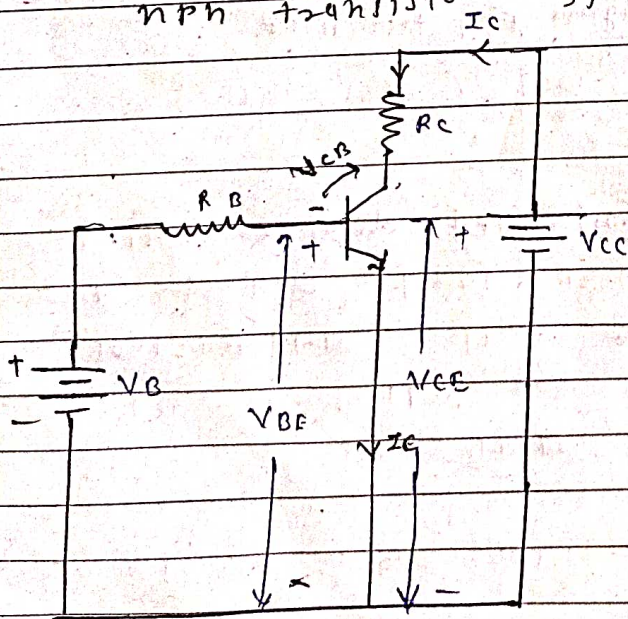
- 2) Base (B)
- 3) collector (C)

→ Transistor के symbol में current का direction emitter current के direction को indicate करता है।
→ symbol में Base तथा collector में दो arrow (दिश) नहीं होता।


→ उपरोक्त दोनों Transistor में से npn का निर्माण तथा function आसान होता है और यह संस्था होता है जब; high voltage, तथा high current application में npn transistor का use लिया जाता है।



(a) npn transistor circuit

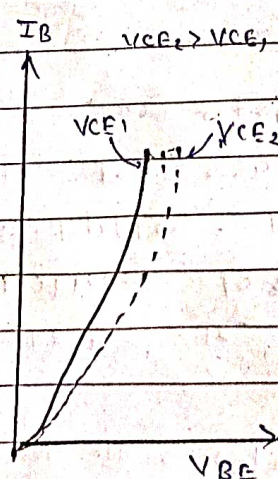

(b) Input characteristics

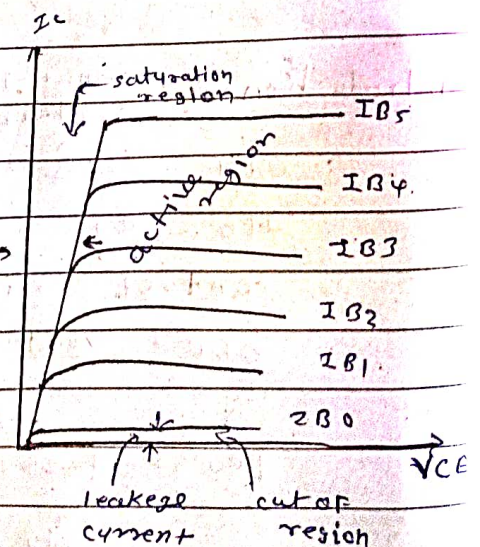


(c) Output characteristics

current gain

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

current amplification factor

$$\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$

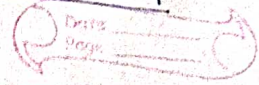

चित्र में npn transistor को बनाया गया है।
चित्र में transistor के steady state character chacs को
दिया गया है।

np steady state character chacs

input character chacs - चित्र में input character chacs
दिया है। इसमें x axis में V_{BE} तथा y
axis में I_B दिया गया है। यह PN diode
के VI character chacs की भाँति प्रकट होता है।

output characteristics -

output characteristics में x axis में V_{CE} तथा y axis में I_C के
बीच संबंध दिया है। इसमें $I_B = 0$ की
स्थिति में $I_{C, max}$ leakage current flow होता है
तथा जैसे-जैसे I_B का मान बढ़ाते जाते हैं कम
 I_C का मान भी बढ़ता जाता है। कुछ समय
पश्चात् I_C का मान नियत हो जाता है इसे
चित्र में (flat line) (सिधी रेखा) से दिखाया
गया है। उपरोक्त character chacs में npn transistor
के लिए बनाया गया है।

च output character chacs में तीन regions
बताया गया है -

- 1) cut off region
- 2) saturation region
- 3) active region

output voltage V_{CE} का बढ़ने मात्र के
निश्चित मान से अधिक बढ़ने पर transistor
break down region में चले जाते हैं।

transistor के output में KVL लगाने पर

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

1) जब $V_{CE} = 0$ तब $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ (Point A on y-axis)

2) जब $I_C = 0$ तब $V_{CE} = V_{CC}$ (Point B on x-axis)

इस प्रकार Point A तथा Point B को मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है जिसे load line कहते हैं।

conclusion - इस प्रकार transistor मुख्यतः active region में Amplifier की तरह कार्य करता है।


(NOTE) - Transistor में current Amplification

$$\text{Factor} = \alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\text{current gain factor} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

α तथा β में संबंध $\Rightarrow$

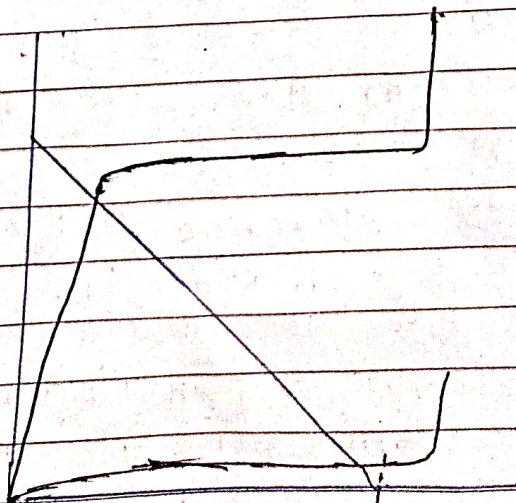
$$\alpha = \frac{\beta}{1+\beta} \quad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$



load line characteristics.

② Power MOSFET (PMOSFET)

(high rating & source)

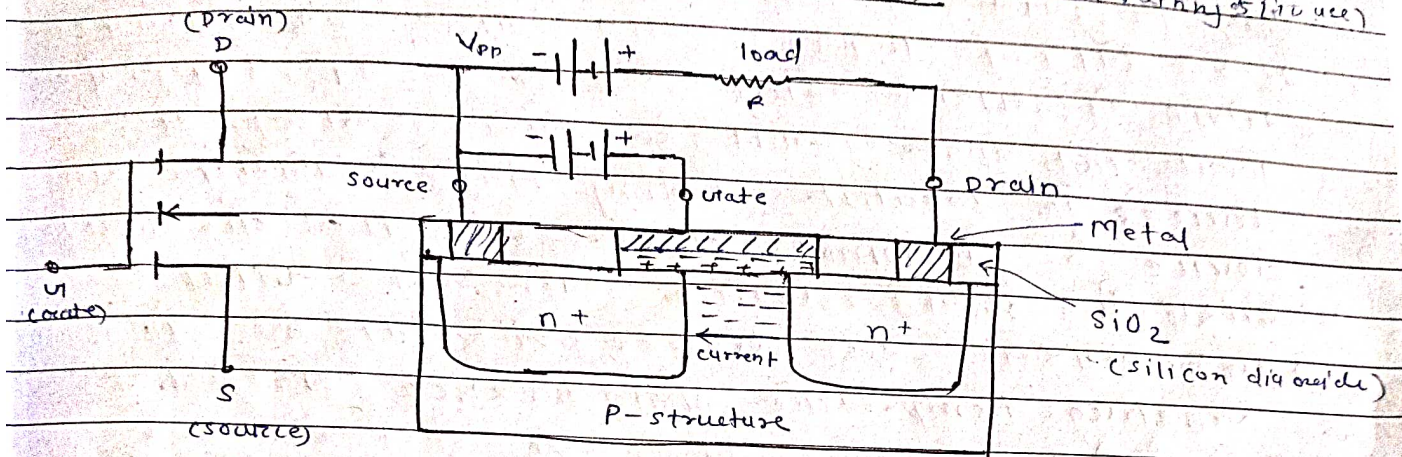

(a) circuit symbol

(b) basic structure

1) Metal oxide semiconductor field effect transistor

2) unidirectional - diode, SCR

3) Bidirectional - DIAC TRIAC (e⁻ & h⁺ holes)

4) unipolar - e⁻ & h⁺ holes in one direction (BJT)

5) Bipolar -

6) high voltage control device etc

NOTE

1) positive temperature coefficient $[R \uparrow, I \uparrow, T \uparrow]$

2) Negative temperature coefficient $(R \uparrow, I \downarrow)$


$T \uparrow$

NOTE

Secondary Breakdown

(BJT)
जब किसी semiconductor device में उसके विभिन्न layers की लंबाई एक निश्चित सीमा से अधिक होता है तब उन layers में local hot spot बनता है जिससे कारण से devices में localized heating होता है जिससे उससे device के terminal short हो जाते और अन्तर्गत द्वारा के कारण device खराब हो जाता है।
→ यह समस्या उन devices में होता है जो negative temperature characteristic प्रदर्शित करते हैं।

Ex - BJT

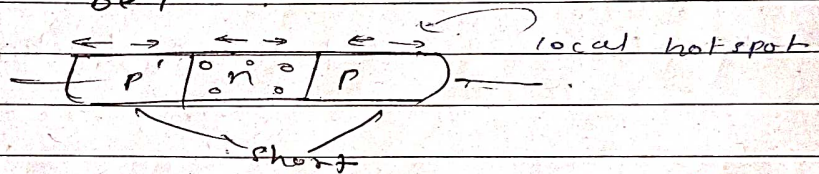

power MOSFET में secondary Breakdown नहीं होता क्योंकि यह possible temperature characteristics दर्शाता है।

① construction : - PMOSFET → चित्र में power MOSFET की दर्शाया गया है इसमें MOS (Metal oxide semiconductor) तथा FET (Field effect transistor) दोनों के गुण combine करके power MOSFET का निर्माण किया गया है। इसके circuit symbol चित्र (a) तथा Basic structure चित्र (b) में दिखाया गया है।

→ इसमें तीन terminal जोड़े, source तथा drain होता है।

→ symbol में arrow (चिह्न) वा direction electron के flow direction को indicate करता है।

→ BJT एक current control device है जबकि MOSFET voltage control device है।

→ MOSFET में चारा flow का मुख्य कारण majority charge carriers होता है (electron) तथा अतः यह unipolar device है।

→ BJT की अपेक्षा MOSFET में control सिग्नल का मान कम होता है।

PMOSFET 2 types.

- 1) N channel PMOSFET
- 2) P channel PMOSFET

उपरोक्त में से ^{अप:} N-channel PMOSFET का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें electrons की आघिषता होती है।

गति में

→ इसमें P substrate के ऊपर दो heavy dope n^+ region को diffuse किया गया है।
→ इसके ऊपर SiO_2 का insulating layer ^{स्थापित} किया गया है। इस insulating layer में etched करके metallized source तथा drain in terminal निर्वात गया है।

4. दोनों n + region Brcan तथा source से connect है।

→ SiO_2 layer के ऊपर metal layer deposit करके उसमें से gate terminal का निष्कास किया है।



Working (i) जब gate circuit open होता है तब n + region के बीच का junction (Brcan के नीचे वाला) तथा p substrate के बीच का junction reverse bias में होता है तथा input voltage (V_{dd}) अतः Brcan तथा source के बीच की धारा flow नहीं होता।

(ii) जब gate को source की अपेक्षा positive supply देते तब एक electric field का निर्माण होता है जो कि p - substrate में negative charge induced करता है। यह negative charge electron होता जो दोनो n + region के बीच बह जाता है तथा Brcan और source के बीच धारा flow होने लगती है।


जब V_{gs} को और अधिक बढ़ाया जाता है अर्थात् अधिक धनात्मक किया जाता है तब n - channel का निर्माण और अधिक होता तथा drain और source के बीच चालना का मान बढ़ने लगता है।

इस प्रकार Brcan चालना की बढ़ने की प्रक्रिया (Enhancement) करने के लिए gate voltage को बढ़ाया जाता है अतः इसे Enhancement मोड भी कहते हैं।

PMOSFET character. stics

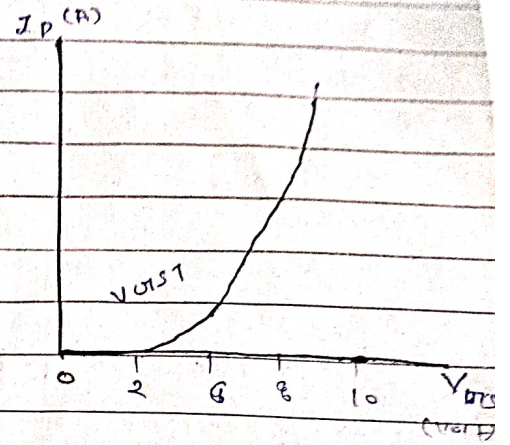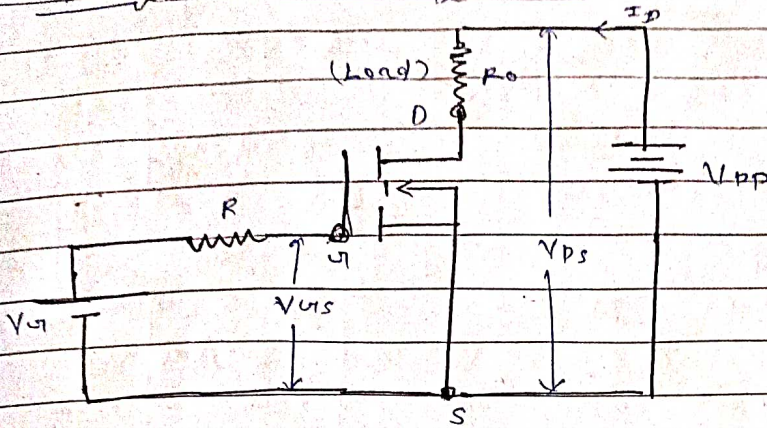

Transfer characteristics

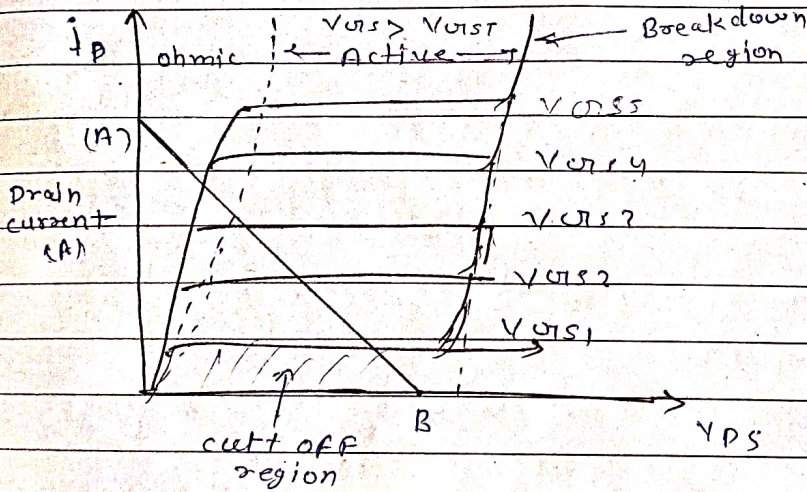

$$V_{GS5} > V_{GS4} > V_{GS3} > V_{GS2} > V_{GS1}$$

$$V_{DS} < V_{DS,sat}$$


Drain-source voltage

Application - 1) PMOSFET का use - high frequency switching characteristics में करते हैं।



2) स्विचिंग चयोज SMPS (switch mode power supply) में use करते हैं।

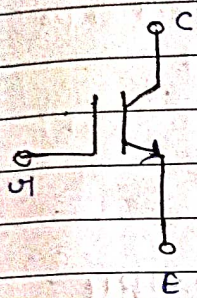3) स्विचिंग चयोज inverter में भी करते हैं।

★ IGBT - (Insulated Gate Bipolar transistor)



circuit symbol

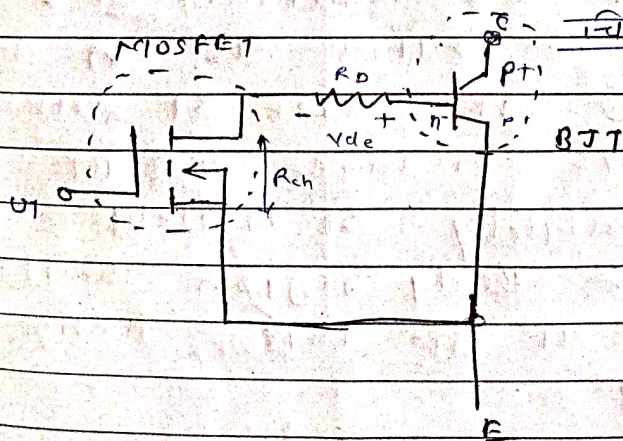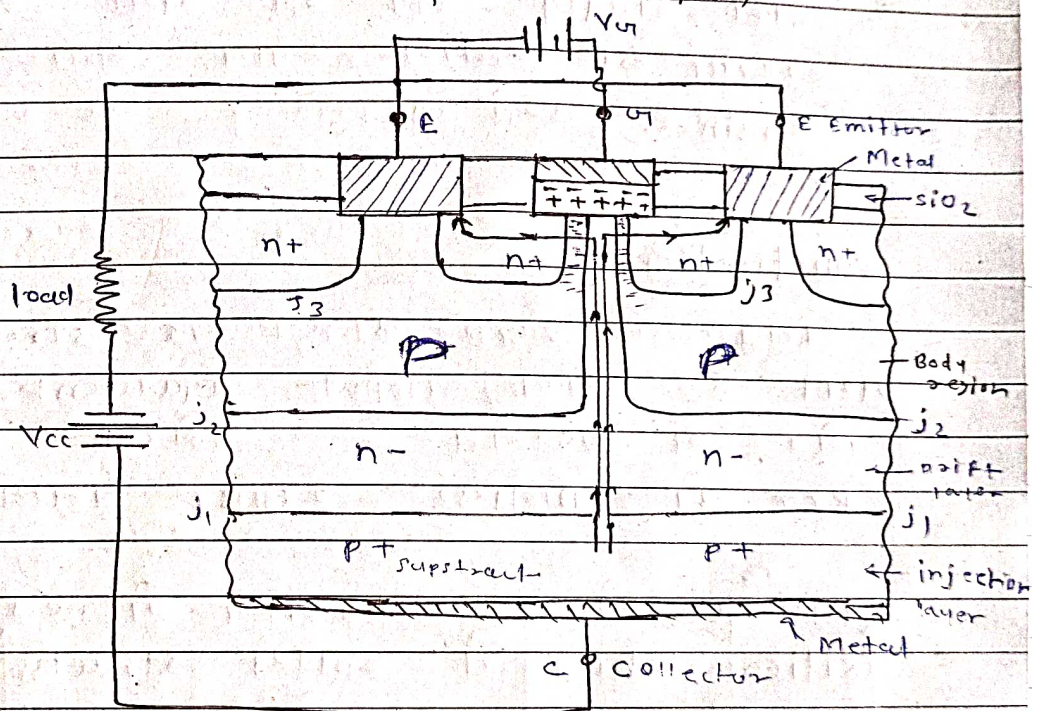

चिा - Basic structure of उत्प

चित्र approximate equivalent circuit

⇒ IGBT का निर्माण BJT तथा MOSFET के Best quality को मिलाकर बनाया गया है। IGBT में MOSFET की तरह High input impedance होता है तथा BJT की तरह low on state power loss होता है।

⇒ IGBT में secondary breakdown problem नहीं होता। उन सभी स्थानों के कारण IGBT का उपयोग पाया सभी power electronics Engineer करते हैं।

construction

चित्र में IGBT का Basic structure दिखाया गया है इसका input equivalent symbol भी चित्र में प्रदर्शित है जिसमें MOSFET तथा BJT को मिलाकर IGBT बनाया गया है।

MOSFET की तरह IGBT में एब सिंगलर single silicon chip में हजारों structures होते हैं, IGBT में p+ substrate को injection layer कहते हैं क्योंकि यह n-layer में hole inject करता है। n-layer की drift region कहते हैं। यह n-layer IGBT के voltage blocking capability को निर्धारित करता है इसके ऊपर का p-layer Body region कहलाता है p+ तथा p के बीच का n-layer junction जे का निर्माण करता है।

Working - 1) जब collector को emitter के respect में positive बनाया जाता है तब transistor forward Bias होता है,

जब base तथा emitter के बीच कोई Voltage नहीं होता तब ज1 तथा ज2 operation reverse bias में होता है। अतः collector और emitter के बीच कोई current flow नहीं होता।

2) जब base को emitter के respect में positive supply देते हैं जिसे बिज में V_{BE} से दिखाया गया है।

जब यह Voltage (V_{BE}) (V_{BE1}) threshold voltage से अधिक होता है, तब p region के ऊपरी हिस्से में MOSFET की तरह n channel का निर्माण होता है।

यह n channel n+ region तथा p+ region को short करता है इस प्रकार electron emitter से n channel से होते हुए drift layer तक पहुँचता है, चूँकि transistor forward Bias है (collector positive & emitter negative) अतः p+ collector region drift region में hole inject करता है।

इस प्रकार transistor turn on हो जाता है तथा collector से emitter की ओर forward current I_C flow होने लगता है।

इस प्रकार Current I_C or I_E की current से मिलकर बनता है।

$$I_E = I_n + I_e \quad \text{emitter drift layer में}$$

Injection
layer में
आता है

Application


- 1) IGBT का use midddium power D.C. तथा D.C. motor drives में किया जाता है।
- 2) इसका प्रयोग UPS system, power supply, relay, तथा contactors में किया जाता है।

→ यह D.C. से महंगा होता है लेकिन इसमें switching losses कम होता है।

→ इसका diode D.C. की अपेक्षा छोटा होता है।
अतः इसकी efficiency अधिक होता है।

→ वर्तमान में induction motor drive 15-20 kHz switching frequency में IGBT inverter का प्रयोग करते हैं।

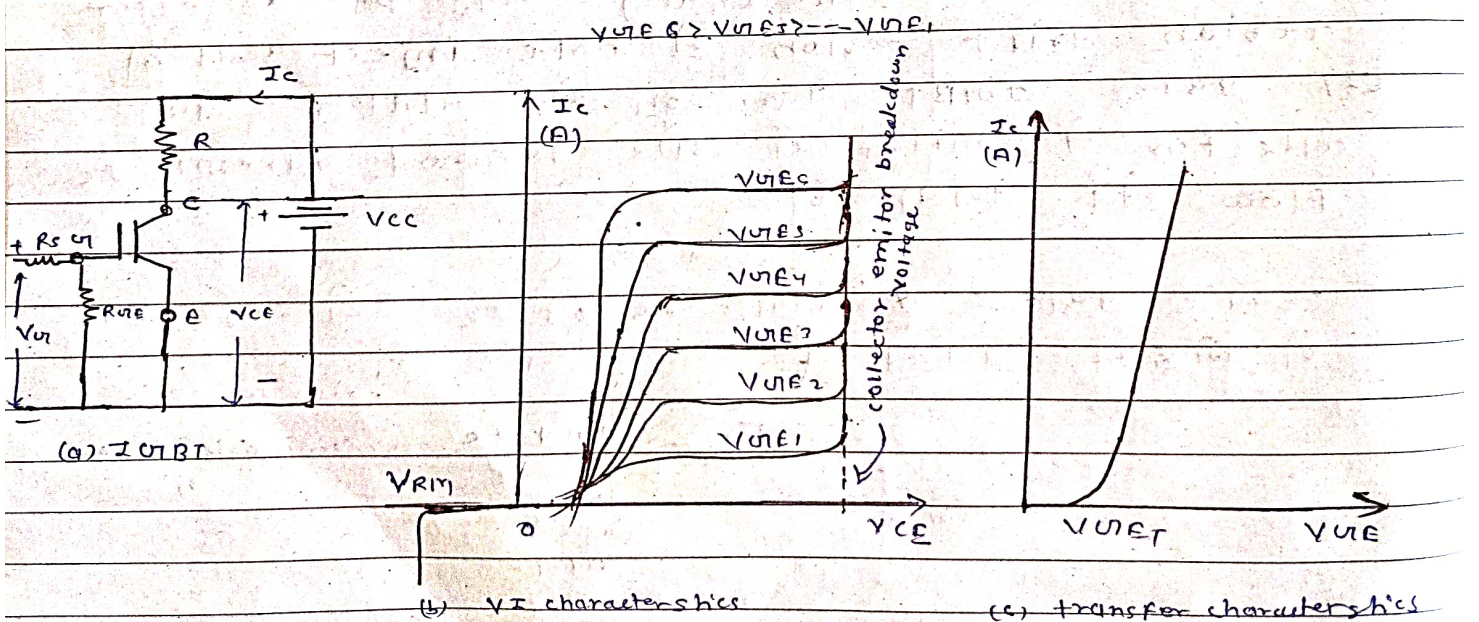→ IGBT का rating 1200 V, 500 A, operating frequency 50 kHz तक उपलब्ध है।



UNIT-2

commutation

Date _____
Page _____

commutation - commutation is process of turn off the thyristor.

$$I_{a1} \leq (\text{turn off})$$

⇒ commutation is define as the process of turning of the thyristor.

once's thyristor start conducting gate loses control over the device there for external circuit have to be adopted to commutate this circuit is called commutation circuit.

thyristor means latching turning of device form forward conduction state to forward blocking state.

⊕ the condition of turning off thyristor -

- 1) anode current should be less than holding current
- 2) A reverse voltage ($-V_a$) is applied across thyristor for sufficient time.

⊕

Type of commutation -

- 1) Load commutation (class A)
- 2) line commutation

3) forced commutation (class B, C, D)

4) External pulse commutation (class F)

① Load commutation (class A)

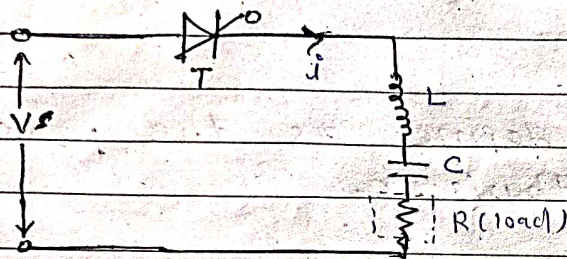


Figure (i)


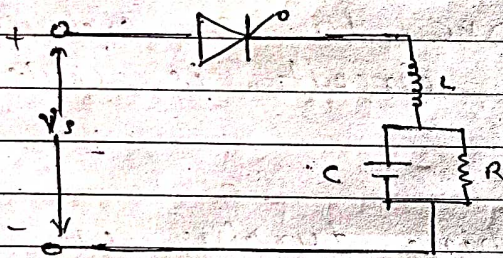
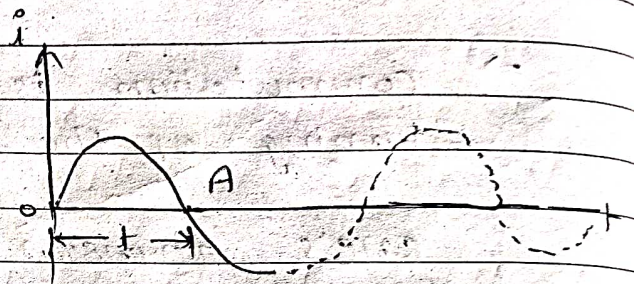


Figure (ii)

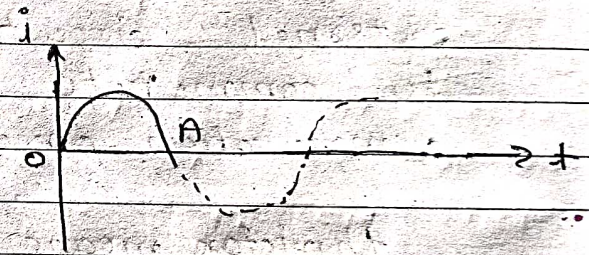

चित्र में class A commutation या load commutation को दिखाया गया है जहाँ

$R = \text{load Resistance}$

Figure (i) में निम्न मान के R, L, C को series में connect किया गया है।

Figure (ii) में उच्च मान Resistance R को C के साथ Parallel में connect किया गया है।



A condition of turning of thyristor in this time of commutation is that the overall circuit must be under dapp.

mutation क्या है ?

Figure (i) तथा (ii) में under deep को दिखाया गया है। इसमें permanent, शुरुआत में बढ़ते हुए कुछ समय पश्चात डिपे (एगिराइट) होते हुए दिखा रहा है जब permanent, शून्य हो जाता है। तब $translocation$ off हो जाता है।

(2) forced commutation:

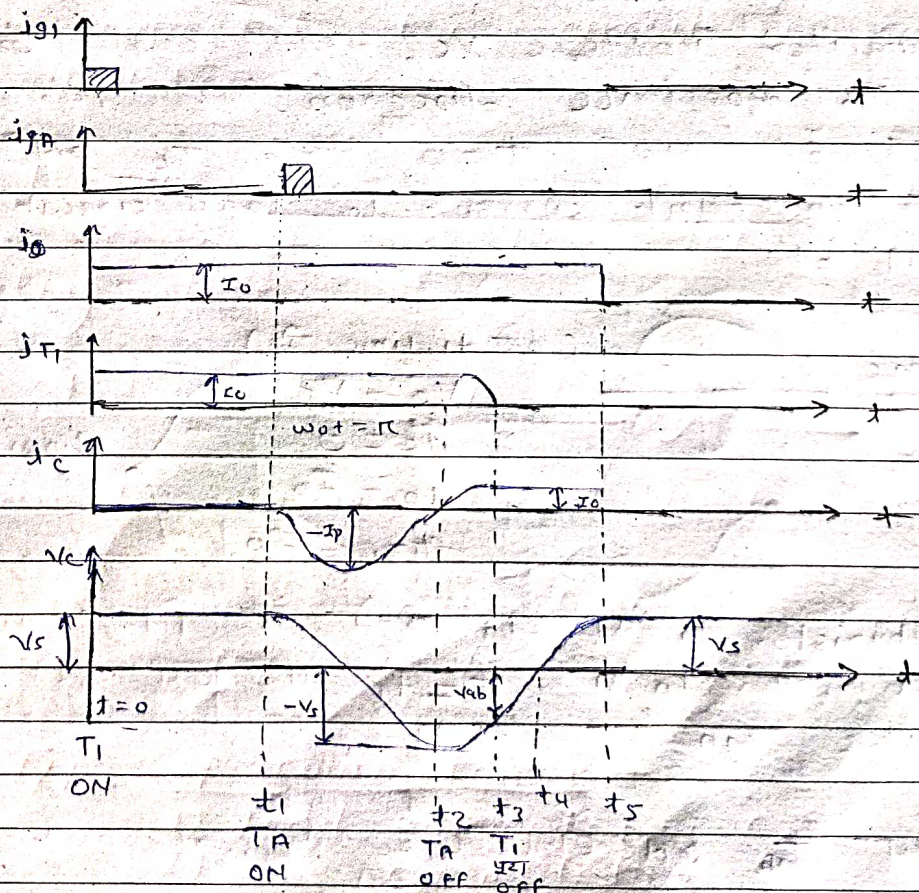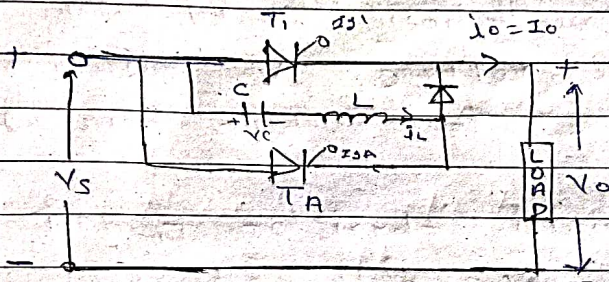(i) Class B commutation (Resonant pulse commutation)



$$i_c = V_s \sqrt{\frac{C}{L}} \sin \omega t$$

$$i_c = -I_p \sin \omega t$$

$$V_c = \frac{1}{C} \int i_c dt$$

$$= V_s \cos \omega t$$

WORKING :-

class B commutation की चिज में दिखाया गया है इसमें source voltage V_s capacitor C को charge कर रहा है (with left hand get possible)

इस समय main thyristor T_1 तथा auxiliary thyristor T_A OFF होता है।

Capacitor voltage V_c , तथा capacitor current i_c के possible direction, की चिज में दिखाया गया है जब $t=0$ पर T_1 ON होता है तब constant current I_0 load circuit में flow होता है।

Time t_1 पर (अर्थात् t_1 time में)

$$V_c = V_s$$

$$i_c = 0$$

$$i_0 = I_0$$

$$i_{T_1} = I_0$$

show in waveform

thyristor T_1 को OFF करने के लिए auxiliary thyristor T_A को $t=t_1$ पर ON करते हैं (जो pulse I_{ga} के द्वारा)

जब T_A ON होता है तब resonant current i_c

निम्न दिशा में flow होता है,



Formula $i_c = V_s \sqrt{\frac{C}{L}} \sin \omega t$

$$i_c = -I_p \sin \omega t$$

Formula में - sign i_c के reverse direction को सचिव करता है

i_c के half cycle के पश्चात

$$i_c = 0$$

$$V_c = -V_s$$

$$i_{T1} = I_0$$

Time t_2 के पश्चात i_c reverse होता है।
समय t_2 पर T_n off हो जाता है तथा

$|V_c = -V_s|$ (Capacitor Right hand get positive)



Now reverse current i_c निम्न direction में flow होता है -



इस प्रकार finally समय t_3 पर thyristor turn off हो जाता है।

→ चूंकि इस विधि में reverse resonant current से thyristor T_1 को turn off किया गया है अतः इसे current commutation या class B commutation या Resonant pulse commutation भी कहते हैं।

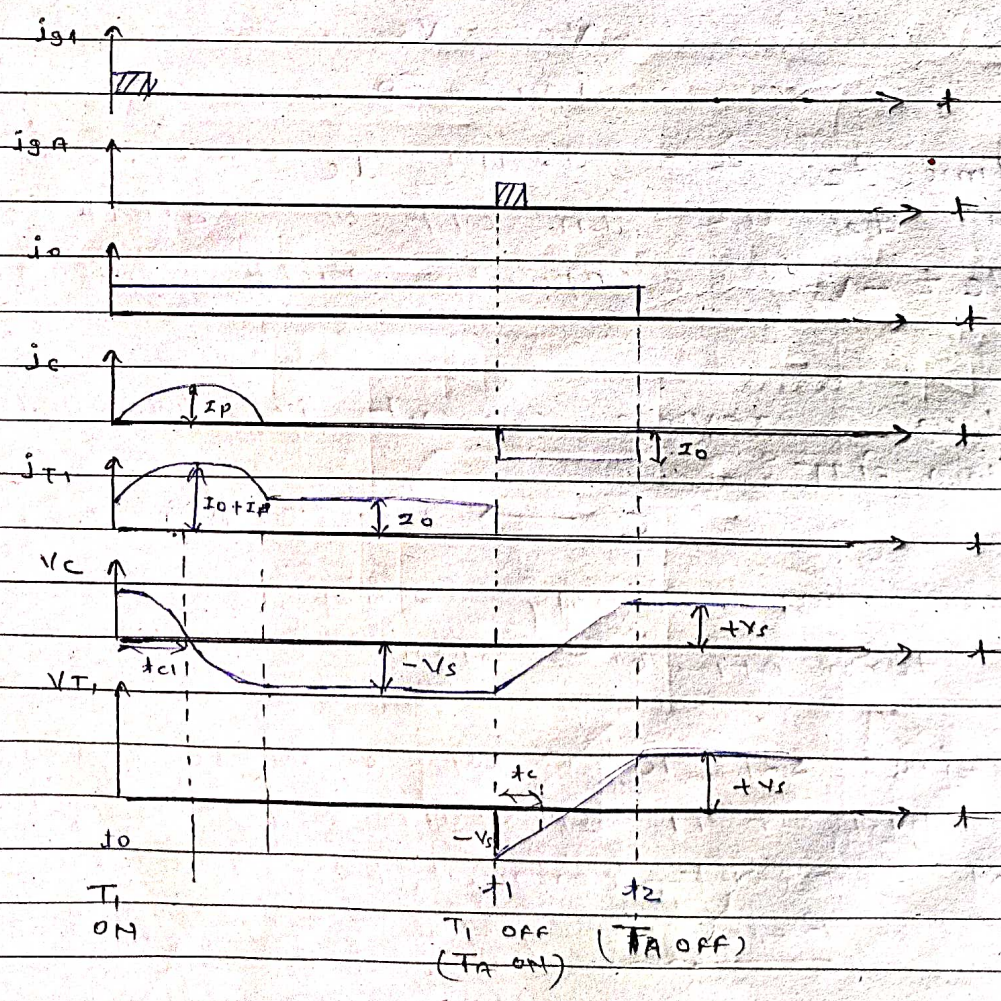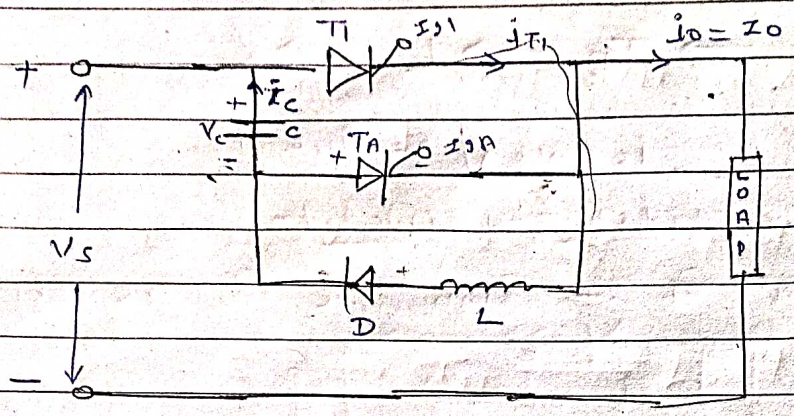(ii) class D commutation (Impulse commutation)



Working

At starting T_A main thyristor T_1 and auxiliary thyristor T_A are off & dc capacitor voltage $= V_s$ (upper plate positive) $\therefore$ $\frac{dV}{dt} > 0$

At T_1 when thyristor T_1 on $\therefore$ at $t=0$ source voltage V_s applied across load at load current i_0 $\therefore$ $\frac{dV}{dt} > 0$

$t=0$ as T_1 on $\therefore$ V and capacitor current first direction $\therefore$ flow $\therefore$ $\frac{dV}{dt} > 0$



formulas $\left\{ \begin{array}{l} i_C = V_s \sqrt{\frac{C}{L}} \sin \omega t \\ i_0 = I_p \sin \omega t \end{array} \right.$

Between 0 to π/ω $\Rightarrow$

$$i_{T1} = i_0 + I_p \sin \omega t$$

$$V_C = -V_s \text{ (lower plate positive)}$$

$$V_C = -V_s \cos \omega t$$

At time t_1 as T_A on $\therefore$ V_s capacitor voltage V_s thyristor T_1 $\therefore$

almost reverse voltage applied वरता है


इस प्रकार इस समय thyristor T_1 Turn off हो जाता है।

इस समय load current का direction निम्न है

$C \rightarrow T_A \rightarrow \text{Load}$

→ इस विधि में thyristor T_A को ON करने से reverse voltage V_S को thyristor T_1 को Turn off कर रहा है इस विधि को voltage commutation या auxiliary commutation भी कहते हैं।

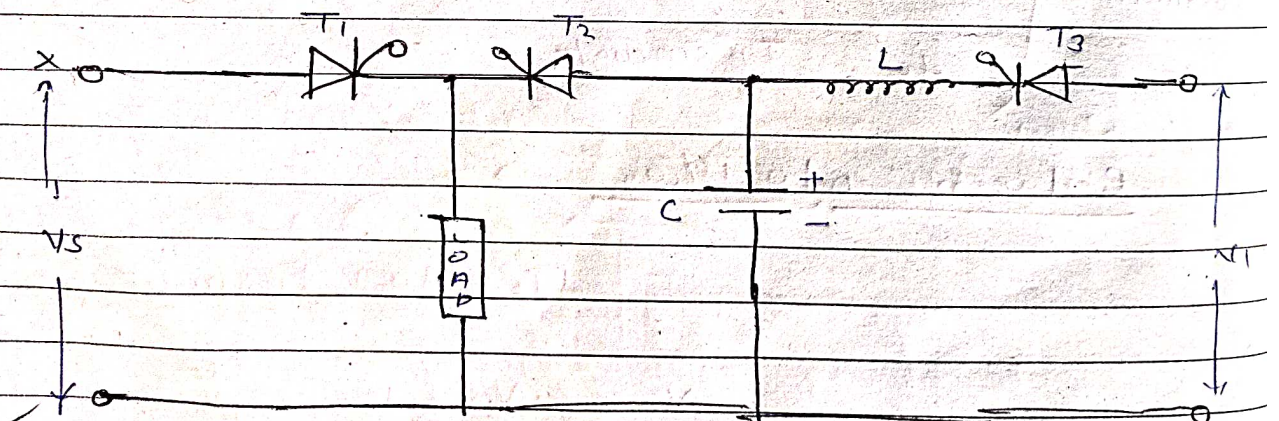★ class E commutation : - (External pulse commutation)



इस प्रकार के commutation में SCR को turn off करने के लिए एक external voltage source से voltage प्लाई दिया जाता है। इस voltage प्लाई का अधिकतम मान main supply source voltage से अधिक होना चाहिए।

चित्र में V_s = Voltage of main source

V_1 = Voltage of auxiliary supply.

WORKING:-

Main thyristor T_1 is conducting, and load is connected to source voltage V_s .



When thyristor T_3 is turn on at $t=0$ ~~वर्धमान वोल्टेज~~ oscillatory circuit $V_1 \rightarrow T_3 \rightarrow L \rightarrow C$ का निर्माण होता है। तथा

capacitor C voltage $2V_1$ (upper plate positive) तक charge होता है। इस समय $t = \pi \sqrt{LC}$

जब auxiliary current 0 होता है तब thyristor T_3 turn off होता है, main thyristor T_1 की turn off करने के लिए thyristor T_2 turn on होता है।


T_2 के on होते ही T_1 के across $(V_s - 2V_1)$ reverse voltage apply होता है यह reverse voltage thyristor T_1 को turn off कर देता है T_1 के off होने पर capacitor load में discharge हो जाता है।

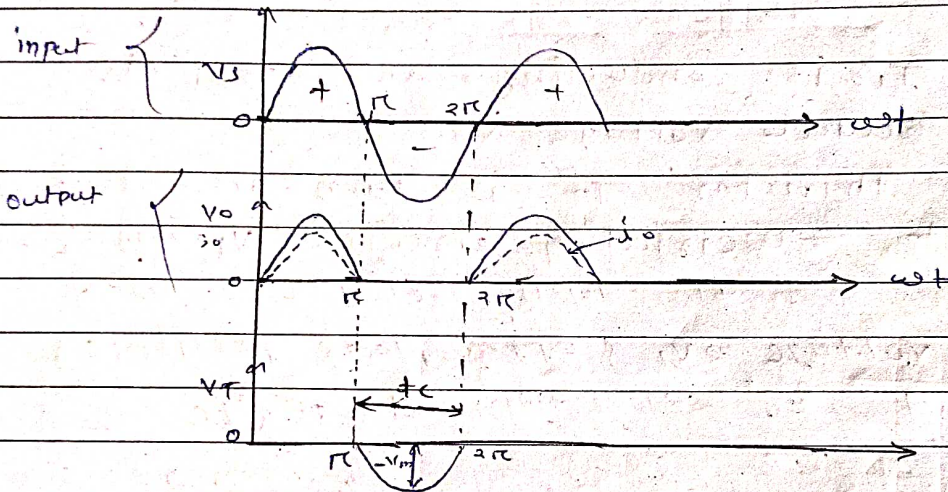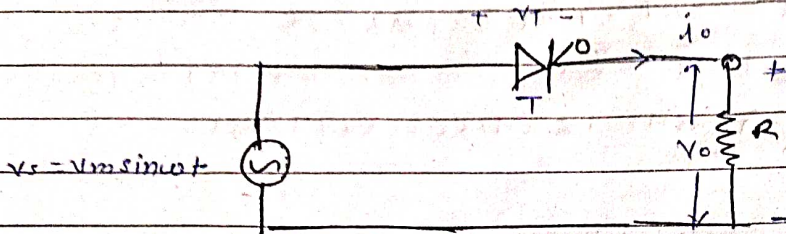⊛ class F line commutation, natural commutation



★ chopper

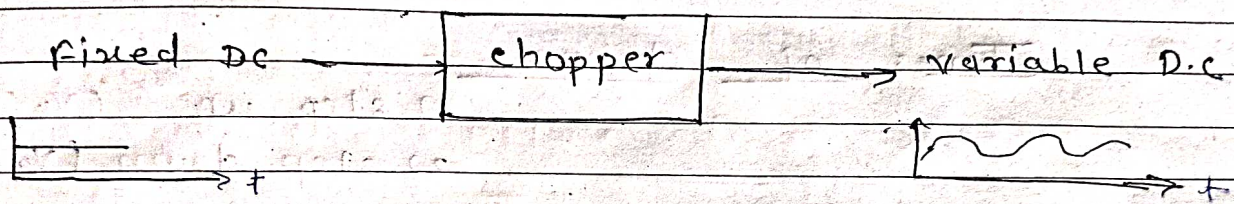Definitions:- A chopper is a static circuit that converts fixed dc input voltage to a variable dc output voltage directly.




Applications — trolly cars, hoists, mine haylers
fork lift trucks

⇒ chopper system offers — smoth control, high efficiency
fast response & regeneration.

⇒ the power semiconductor devices thyristor, BJT, MOSFET, IGBT, ext. etc used for chopper circuit.

symbol :

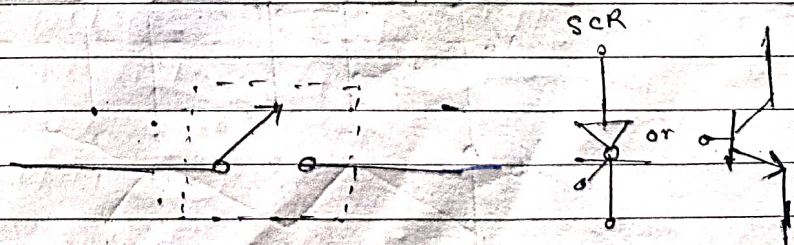


⇒ जब switch off होता तो current flow नहीं होता।

⇒ जब switch on होता है current flow direction of arrow


Types of chopper :-

- 1) step up ($V_o < V_{in}$)
- 2) step down ($V_o > V_{in}$)

① step ^{down} chopper -

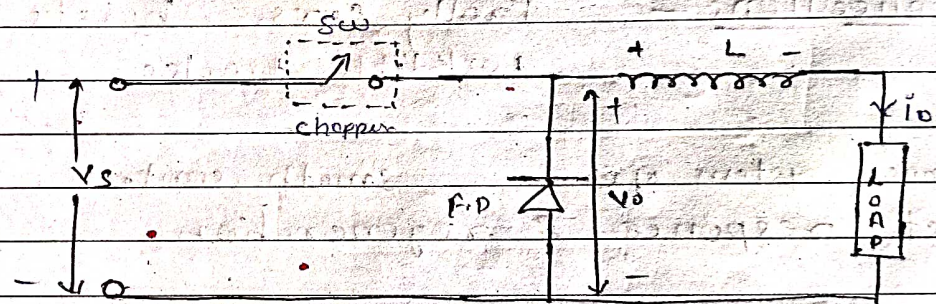

F.D = Free wheeling diode.

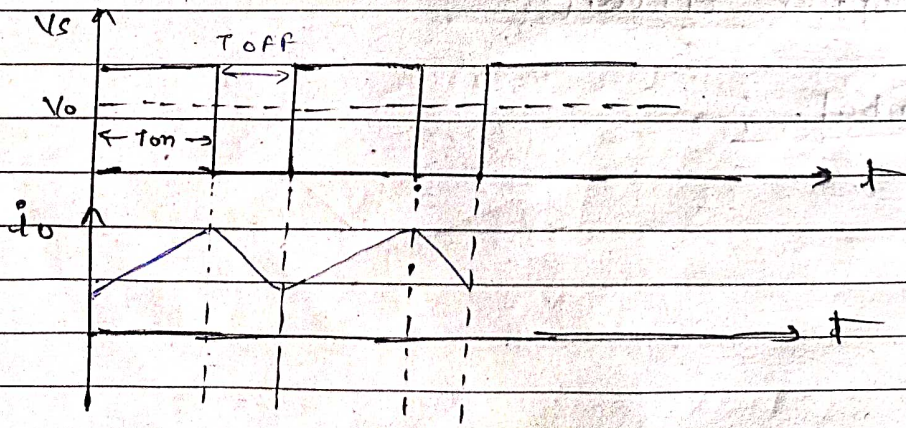

$$V_o = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} V_s$$

$$V_o = \frac{T_{on}}{T} V_s$$

$$V_o = \propto V_s$$

जहाँ T_{on} = on time

T_{off} = off time

T = chopping period = $T_{on} + T_{off}$

$$\frac{T_{on}}{T} = (\text{duty cycle})$$

अहाँ $V_o = T_{on} \frac{1}{T} V_s$

$$\therefore \frac{1}{T} = f$$

$$V_o = T_{on} \times f \times V_s$$

⇒ चित्र में step down chopper का circuit diagram तथा wave form दिखाया गया है

chopper को switch SW के रूप में दिखाया गया है)

Working -

Turn on Time → में chopper on होता है load voltage source voltage से कम प्राप्त होता है)

Turn off Time → में chopper off होता इस समय free wheeling diode on होता है। तथा conduct करता है।

तब load current free wheeling diode load, तब inductor से होते हुए current flow होता है।

इस प्रकार chopped dc voltage load terminal में प्राप्त होता load current को भी wave form में दिखाया गया है।





Average load voltage का formula निम्न:

$$V_o = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \times V_s$$

$$V_o = \frac{T_{on}}{T} \times V_s$$

$$V_o = \alpha V_s$$

⊛ step up chopper.

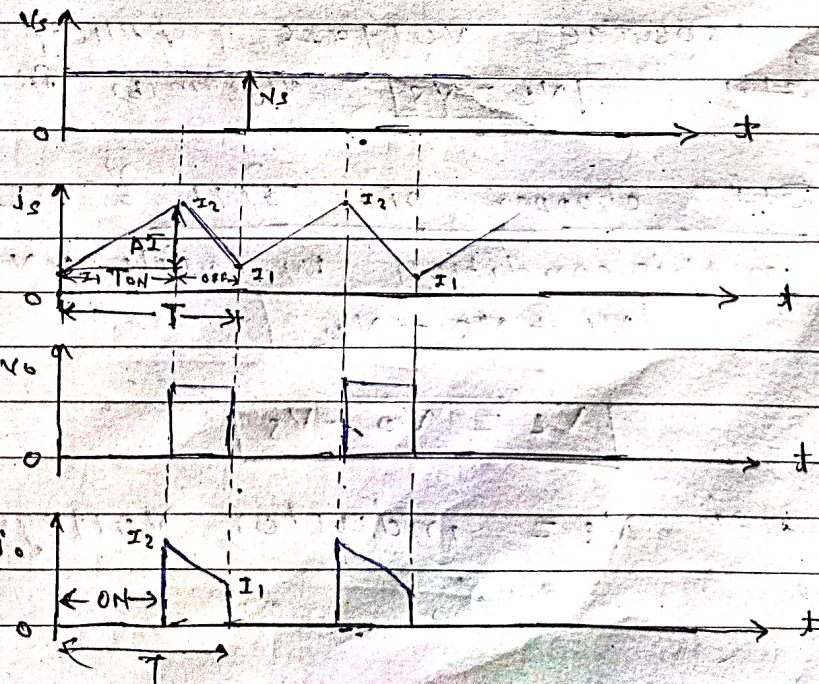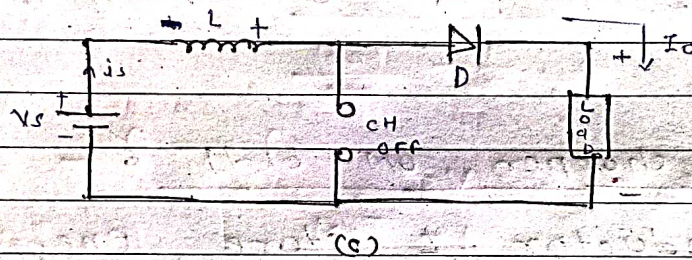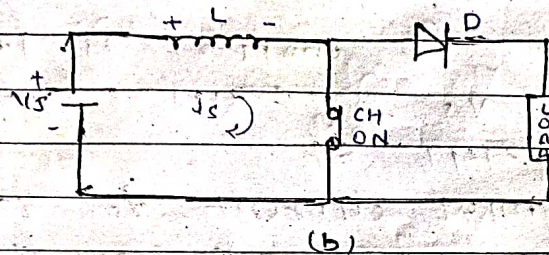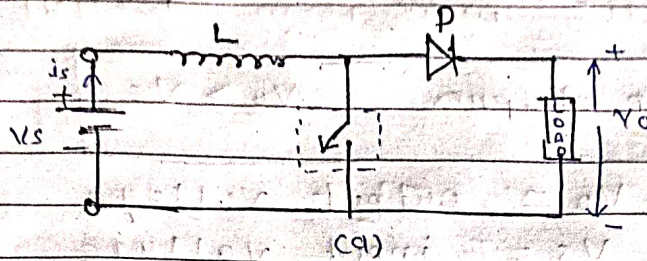

चित्र में step up chopper का circuit दिखाना तथा wave form दिखाना गया है।

In step up chopper $V_o > V_s$

where $V_o =$ output voltage

$V_s =$ input voltage

इस प्रकार के चopper में large inductor L को voltage V_s के साथ series में connect किया गया है।

input current i_s तथा output current i_o की भी wave form में दिखाया गया है।

⊛ working:- जब chopper ON होता है -

1) $\rightarrow$ inductor L store energy है

2) $\rightarrow$ current rises for i_1 से i_2

3) $\rightarrow$ source voltage applied to L

अब $V_L = V_s$ diagram (b) में दिखाया गया है।

4)

जब chopper OFF होता है - diagram (c)

in this condition by apply KVL

+) $V_L + V_s = V_o$

$$V_L = V_o - V_s$$

यहाँ $V_L =$ inductor voltage

According to rule of energy conversion conservation

→ inductor store energy durin T_{ON} = Energy released by inductor to the load at time T_{OFF}

Formulas:- output voltage -

$$\Rightarrow W_{ON} = V_s \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) \times T_{ON}$$

V_s = inductor voltage

$\frac{I_1 + I_2}{2}$ = inductor current

$$\Rightarrow W_{OFF} = (V_o - V_s) \times \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) \cdot T_{OFF}$$

According to principle of energy conversion

$$W_{ON} = W_{OFF}$$

$$V_s \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) \times T_{ON} = (V_o - V_s) \times \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{OFF}$$

$$V_s \times T_{ON} = (V_o - V_s) \times T_{OFF}$$

$$V_s \times T_{ON} = V_o T_{OFF} - V_s T_{OFF}$$

$$T_{ON} \times V_s = \frac{V_o T_{OFF} - V_s T_{OFF}}{1}$$

$$V_o \cdot T_{OFF} = V_s T_{ON} + V_s T_{OFF}$$

$$V_{O\text{OFF}} = V_S (T_{ON} + T_{OFF})$$

$$V_{O\text{OFF}} = V_S (T)$$

$T = \text{chopping period.}$

$$V_O = \frac{V_S (T)}{T_{OFF}} \quad \left(\because T = T_{ON} + T_{OFF} \right)$$

$$V_O = \frac{V_S (T)}{T - T_{ON}}$$

ए. संश. ए. के. ट. आ. आ.

$$V_O = \frac{V_S (T)}{T - T_{ON}}$$







$$V_O = \frac{V_S}{1 - \frac{T_{ON}}{T}} \quad \left(\because \frac{T_{ON}}{T} = \alpha \text{ (duty cycle)} \right)$$

$$V_O = \frac{V_S}{1 - \alpha}$$

UNIT-3

Date: _____
Page: _____

⊛ 1-ϕ Half wave rectifier with R load.

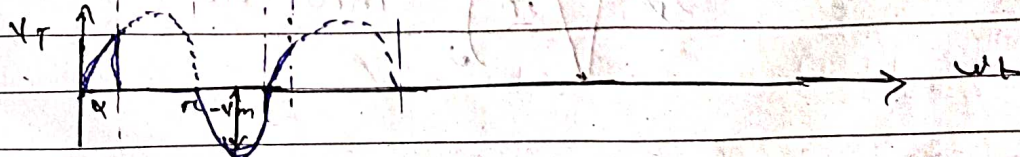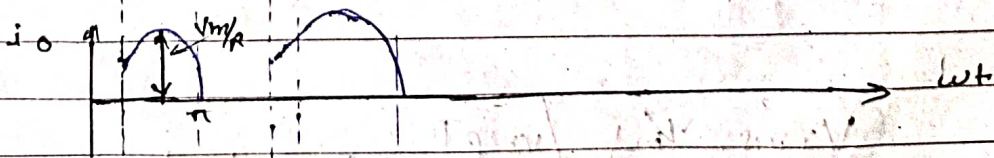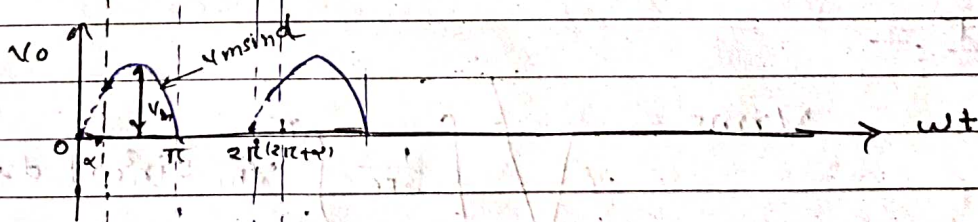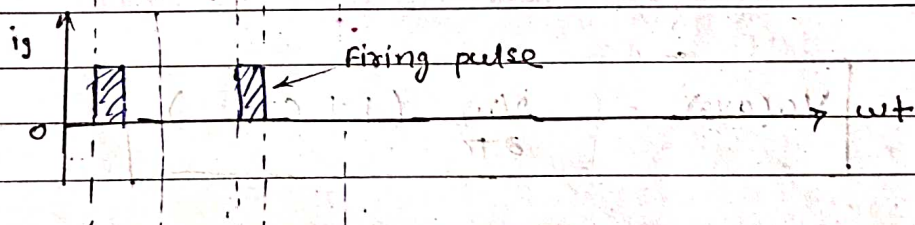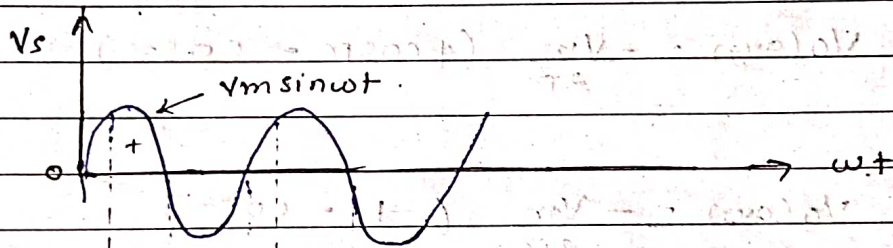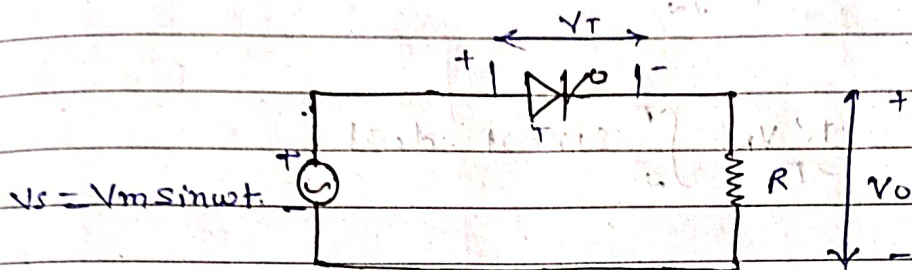

Wave form से औसत मान

$$V_o(\text{avg}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \omega t \, d\omega t$$

$$V_o(\text{avg}) = \frac{1}{2\pi} V_m \int_0^\pi \sin \omega t \, d\omega t$$

$$V_o(\text{avg}) = \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \omega t]_0^\pi$$

$$V_o(\text{avg}) = -\frac{V_m}{2\pi} (+\cos \pi - \cos 0)$$

$$V_o(\text{avg}) = -\frac{V_m}{2\pi} (-1 - \cos \pi)$$

औसत मान

$$V_o(\text{avg}) = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \pi)$$

RMS मान :-

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m^2 \sin^2 \omega t \, d\omega t}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2\pi} \sqrt{\frac{V_m^2 \pi}{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \omega t \, d\omega t}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) d\omega t} \quad \left\{ \because \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right\}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) d\omega t}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \times \frac{1}{2} \left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right) \Big|_{\alpha}^{\pi}}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left(\pi - \frac{\sin 2\pi}{2} \right) - \left(\alpha - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)}$$







$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left(\pi - 0 \right) - \left(\alpha - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2\sqrt{\pi}} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)^{1/2} \quad \underline{\text{Ans}}$$

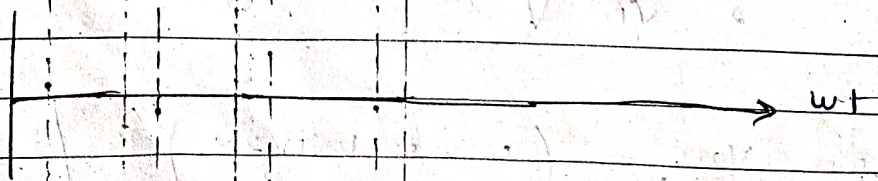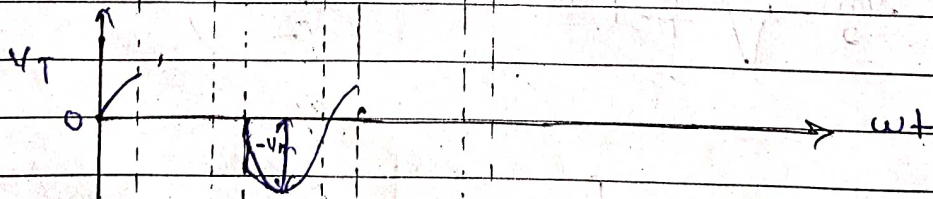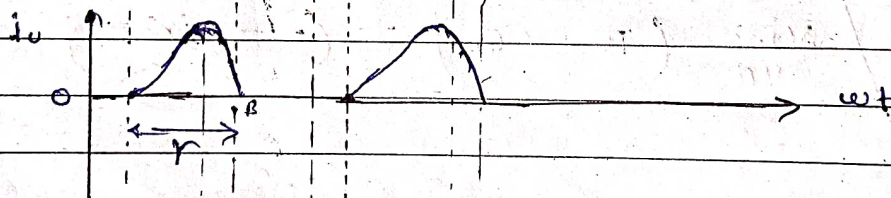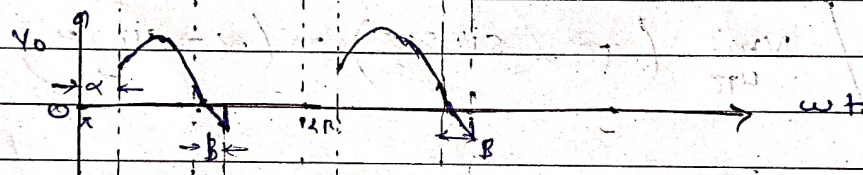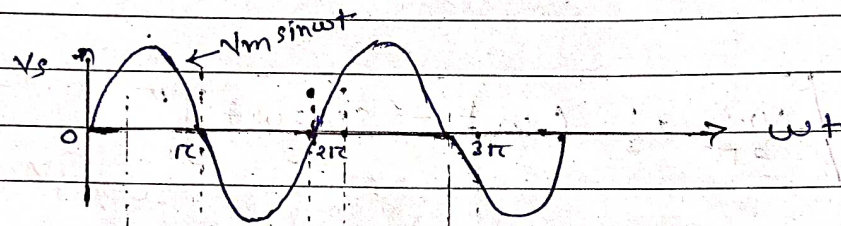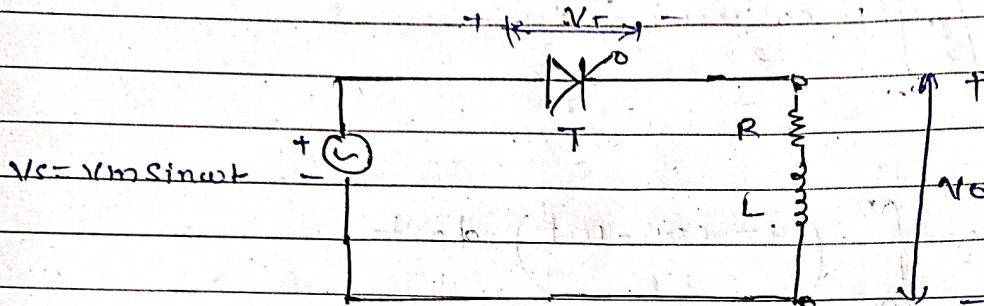Q.1) Half wave rectifier circuit with RL load.



जहाँ α = Firing angle

β = extinction angle.

λ = conduction angle

(i) औसत मान -

$$V_o(\text{ave}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m \sin \omega t \, d\omega t$$

$$V_o = \frac{V_m}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \sin \omega t \, d\omega t$$

$$V_o = \frac{V_m}{2\pi} \left[-\cos \omega t \right]_{\alpha}^{\beta}$$

$$V_o = -\frac{V_m}{2\pi} [\cos \beta - \cos \alpha]$$

$$V_o(\text{ave}) = \frac{V_m}{2\pi} [\cos \alpha - \cos \beta]$$

(ii) RMS मान -

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m^2 \sin^2 \omega t \, d\omega t}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \sin^2 \omega t \, d\omega t}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_2^B \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} d\omega t}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \frac{1}{2} \int_2^B 1 - \cos 2\omega t d\omega t}$$





$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left[\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right]_2^B}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left[\frac{\beta - \sin 2\beta}{2} - \frac{\alpha - \sin 2\alpha}{2} \right]}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2\sqrt{\pi}} \sqrt{(\beta - \frac{\sin 2\beta}{2}) - (\alpha - \frac{\sin 2\alpha}{2})}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2\sqrt{\pi}} \left[(\beta - \alpha) - \left(\frac{\sin 2\beta}{2} - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

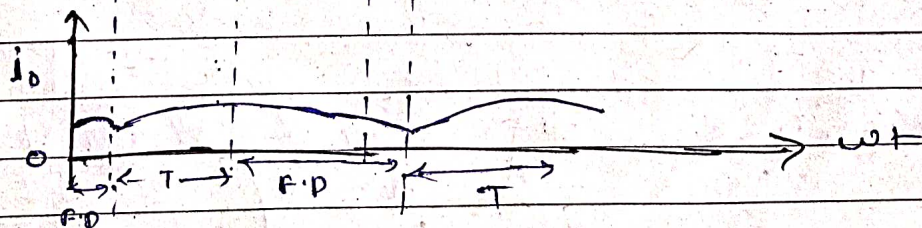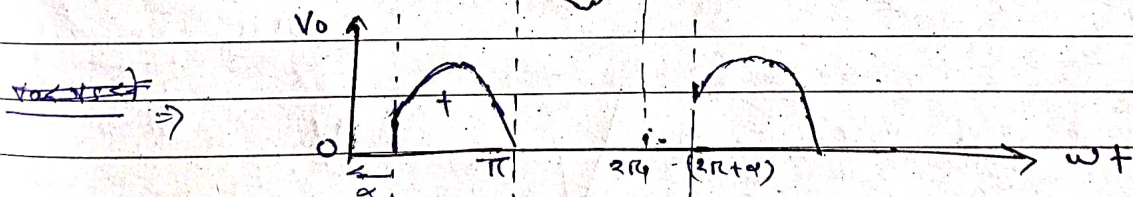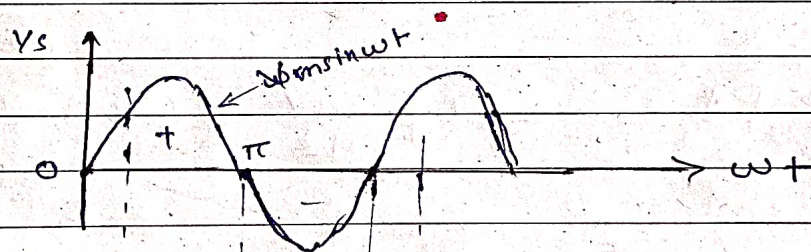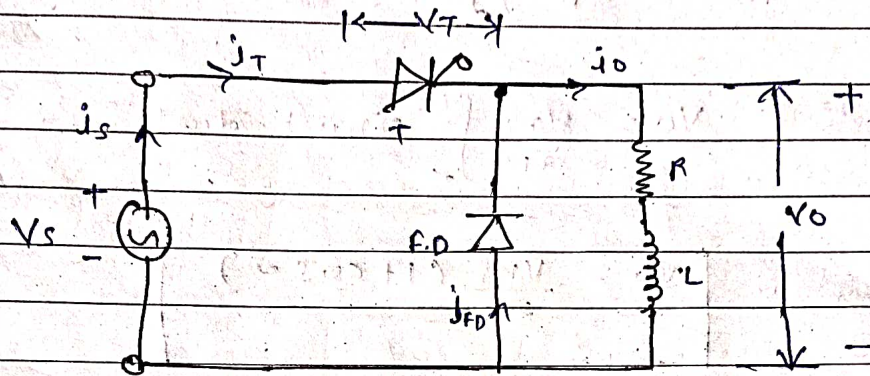① Single phase half wave rectifier with RL and Free wheeling diode.




(average) $V_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t \cdot d\omega t$

$$V_0 = \frac{V_m}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sin \omega t \cdot d\omega t$$



$$V_0 = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

$$I_0 = \frac{V_m}{2\pi R} (1 + \cos \alpha)$$

RMS

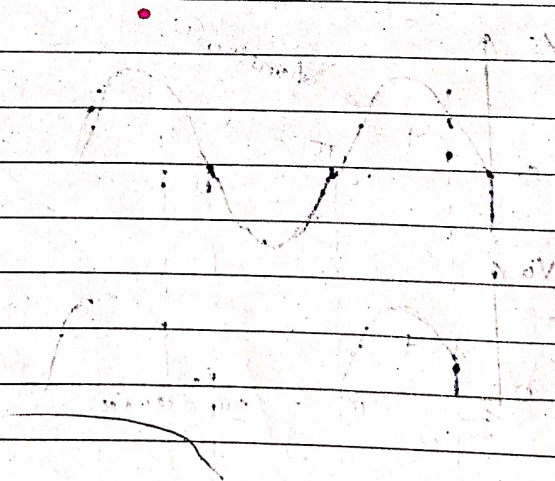

* 4-Q half wave rectifier with RLE Load.

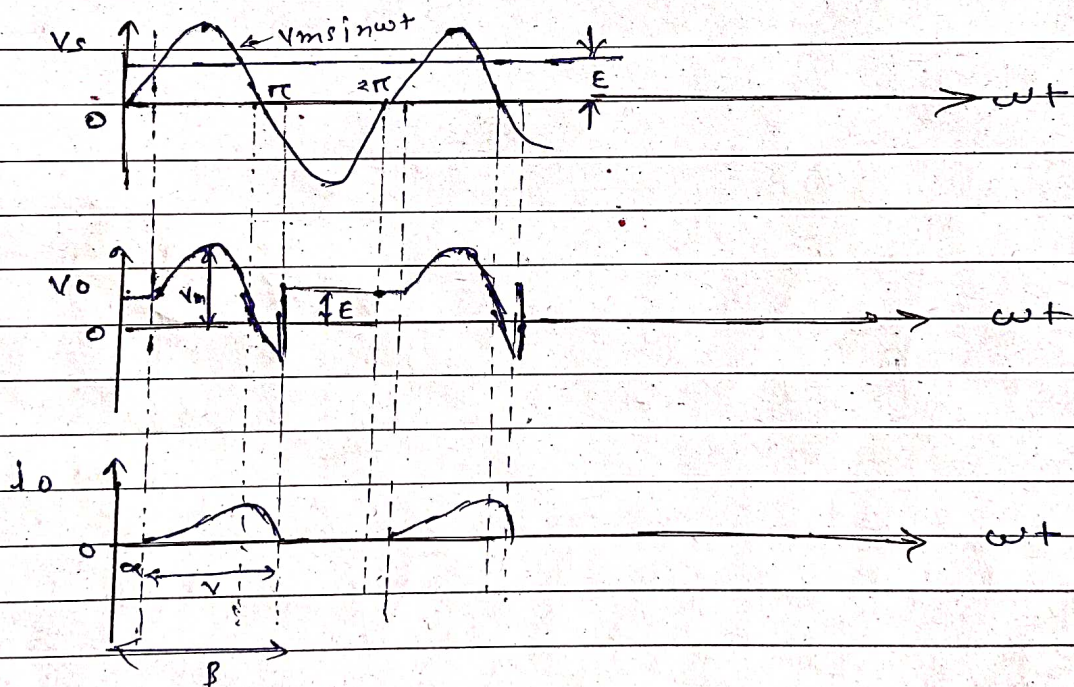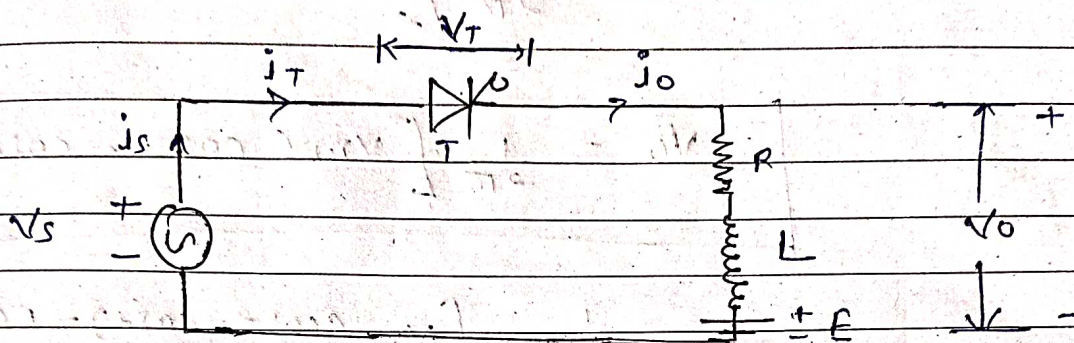

Working.

(1) $V_s < E$ ($T \rightarrow$ Reverse Bias)
or $\alpha > \pi$

(2) $V_s > E$ ($T \rightarrow$ Forward Bias)

Thyristor on होता और



$V_T = (V_s - E)$ बाल होगा।

औसत मान



$$V_0 = \frac{1}{2\pi} \int_a^B (V_m \sin \omega t - E) \cdot d\omega t$$

$$V_0 = \frac{1}{2\pi} \left[V_m (\cos \alpha - \cos \beta) - E(\beta - \alpha) \right]$$

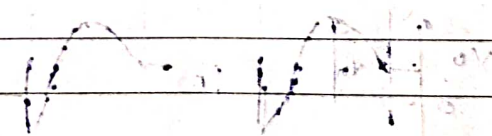
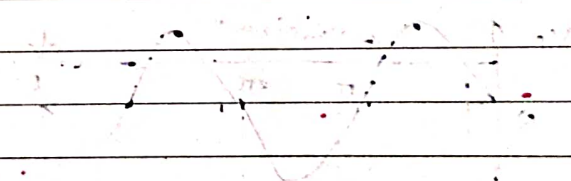
$$I_0 = \frac{1}{2\pi R} \left[V_m (\cos \alpha - \cos \beta) - E(\beta - \alpha) \right]$$



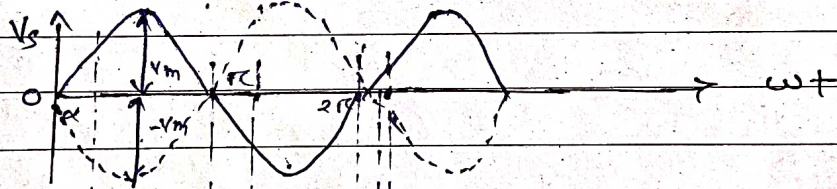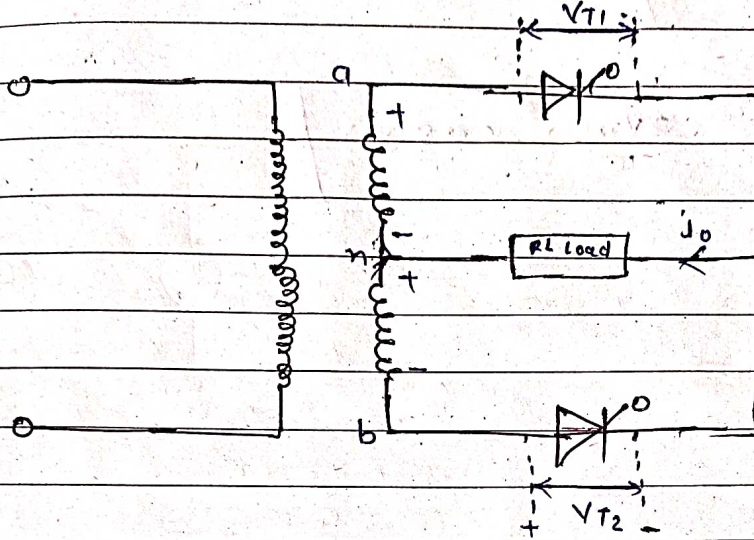⑧ 1- ϕ Full wave mid-point (center tap) (M-2) connection





यहाँ
 $V_o < V_s \Rightarrow$

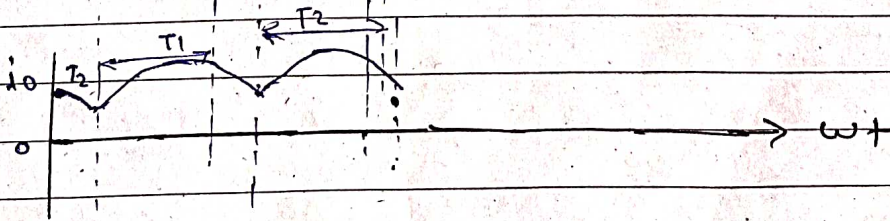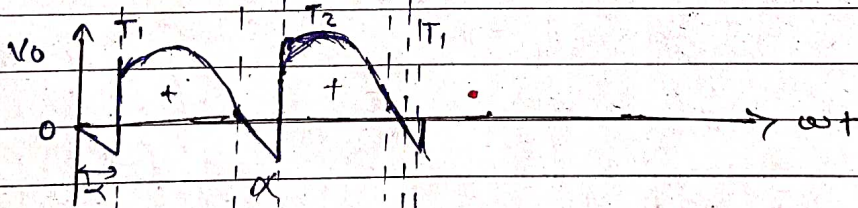





औसत मान

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} V_m \sin \omega t \, d\omega t$$


$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha$$

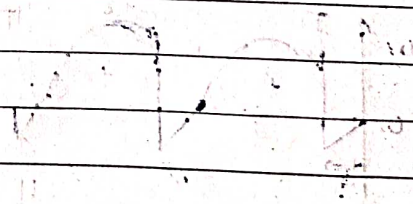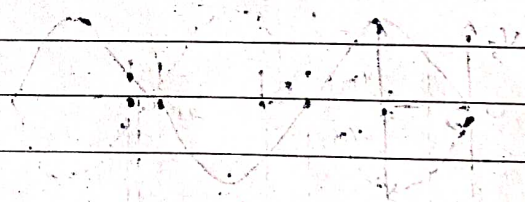

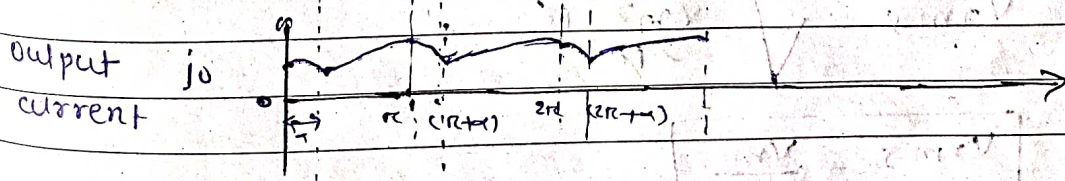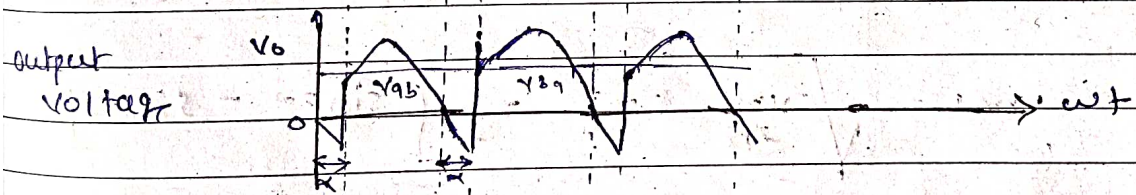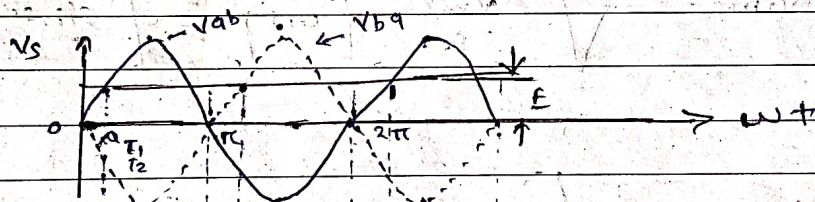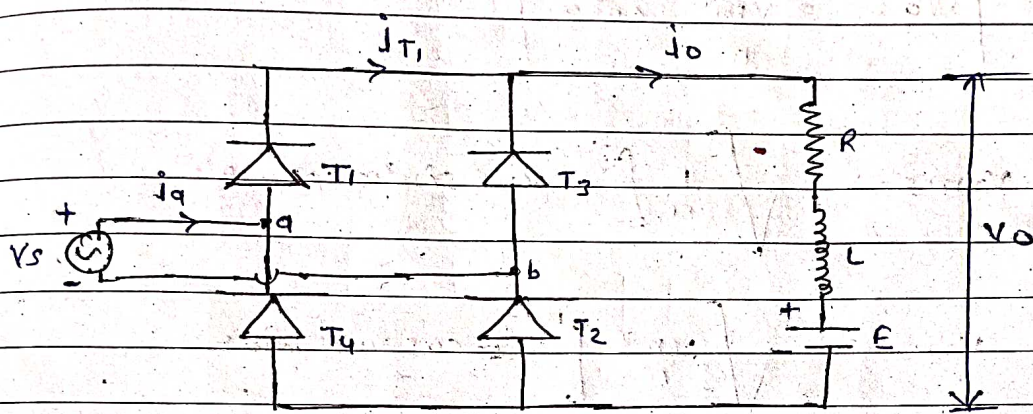① 1 ϕ Full converter (B-2 connection) - Bridge connection
For RLE load.



$$\sin(2\pi + \alpha) = \sin \alpha$$

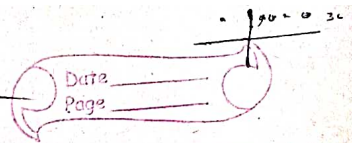

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} V_m \sin \omega t \cdot d\omega t$$

औसत मान

$$V_0 = \frac{2 V_m}{\pi} \cos \alpha$$

RMS

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t \cdot d\omega t}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \cdot d\omega t}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \left[\int_{\alpha}^{\alpha+\pi} 1 \cdot d\omega t - \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \cos 2\omega t \cdot d\omega t \right]}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \left[\omega t \right]_{\alpha}^{\alpha+\pi} - \left[\frac{\sin 2\omega t}{2} \right]_{\alpha}^{\alpha+\pi}}$$



$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \left[(\alpha+\pi - \alpha) - \frac{1}{2} [\sin 2(\alpha+\pi) - \sin 2\alpha] \right]}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \left[\pi - \frac{1}{2} [\sin 2\alpha - \sin 2\alpha] \right]}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2 \pi}{2\pi}}$$


$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

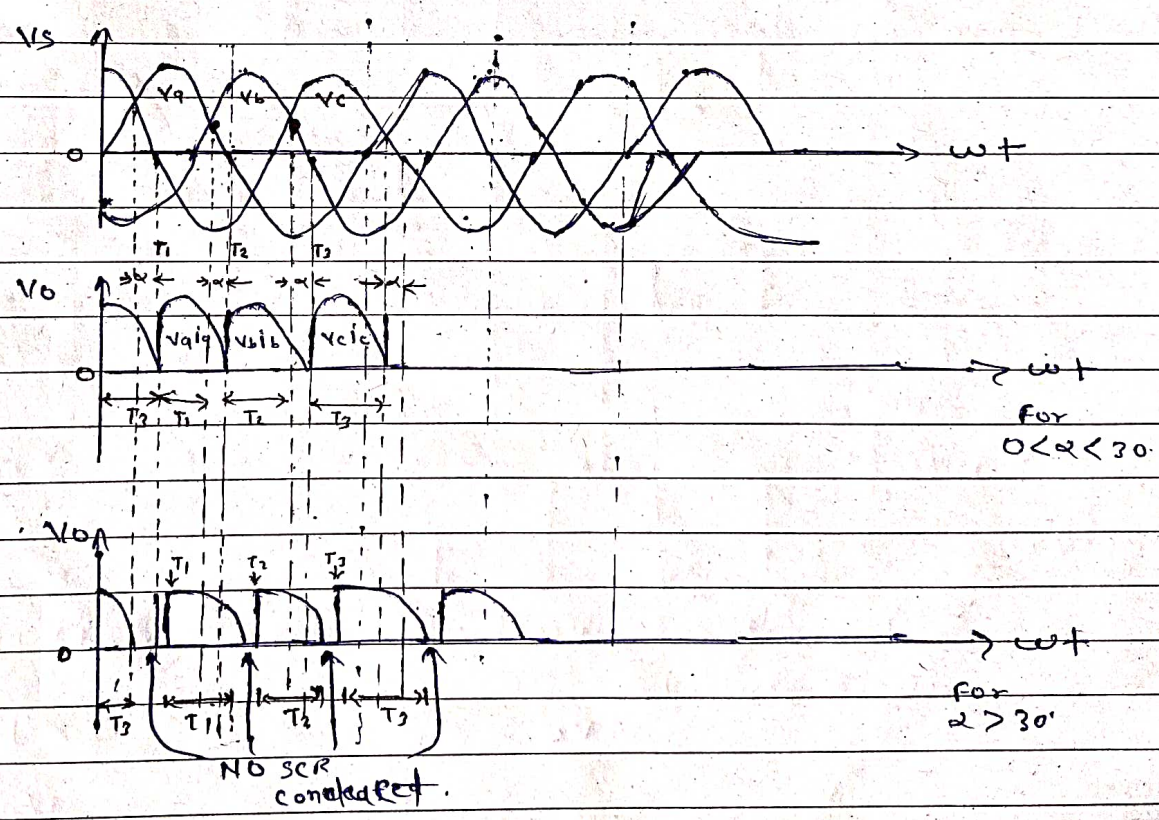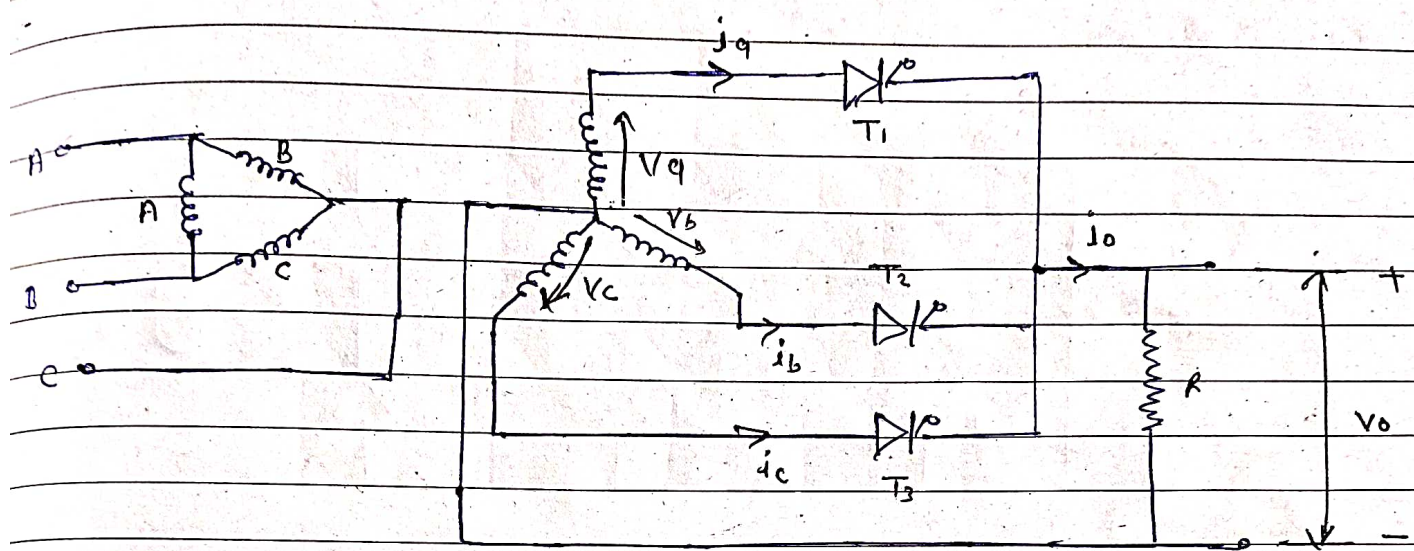⊛ 3 ϕ Half wave controlled Rectifier (M-3 converter) with R load.



UNIT - 4

Inverter.

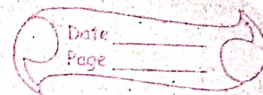

Definition - A circuit that convert d.c power in to a.c power at desired output voltage & frequency is called an inverter.

Application - Adjust speed ac drives, induction heating, stand by air craft power Ups for computers, HVDC transmission.

Types - (A) According to commutation:-

- (i) line commutated inverter
- (ii) Force commuted inverter
- (iii) load commuted inverter

(B) According to input source inverter-

- (1) voltage source inverter (VSI)
- (2) current source inverter (CSI)


(C) According to connection of thyristor (semiconductor devices)

- (i) Bridge inverter
- (ii) Series inverter
- (iii) parallel inverter.


single phase voltage source inverter:

(1- ϕ Half Bridge VSI) -

circuit diagram:

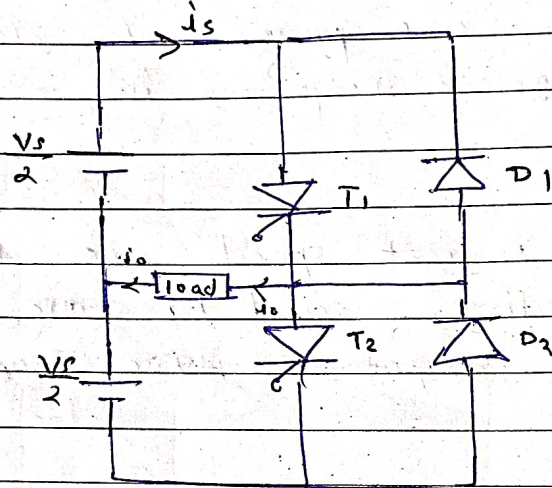

wave form

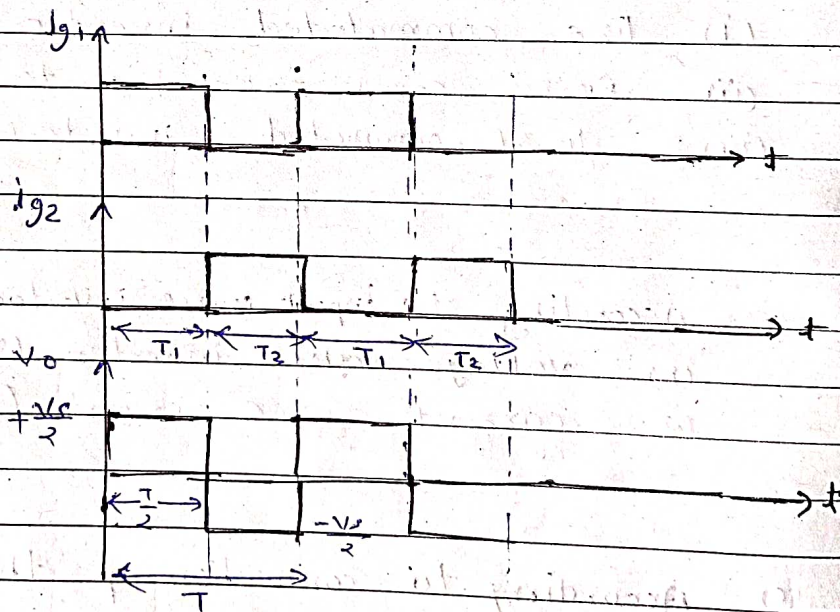

The load voltage (output voltage) is given by

$$V_o = +\frac{V_s}{2} \quad \text{---} \quad 0 < t < \frac{T}{2}$$

$$= -\frac{V_s}{2} \quad \text{---} \quad \frac{T}{2} < t < T$$

operation principle -

चित्र में दो half bridge
फेजल इन्वर्टर का circuit diagram तथा wave form
दिखाया गया है -

चित्र में

T_{g1} - gate pulse for thyristor T_1

T_{g2} - gate pulse for thyristor T_2

उपरोक्त inverter में दो thyristor तथा दो diode
तथा 3 phase supply को दिखाया गया है।

(1) At time $0 < t < T/2$ -

thyristor T_1
conduct and load voltage $V_o = +\frac{V_s}{2}$ due to
upper voltage source.

(2) At time $T/2 < t < T$ - thyristor T_2
conduct and T_1 is commutated at turn
off

load voltage $V_o = -\frac{V_s}{2}$ due to lower
voltage source



conclusion - hence output load V_o is alternating
voltage wave form of frequency

$$f = \frac{1}{T} \text{ Hz} \quad \& \quad \text{magnit. Amplitude} = \frac{V_s}{2}$$

disadvantage - (1) इस circuit में 3 phase supply की आवश्यकता
होती है - अतः इस बाढ़नाई को इस वरत के लिए -
10 Full Bridge inverter में use करें।

IMP

① Single phase full bridge inverter.

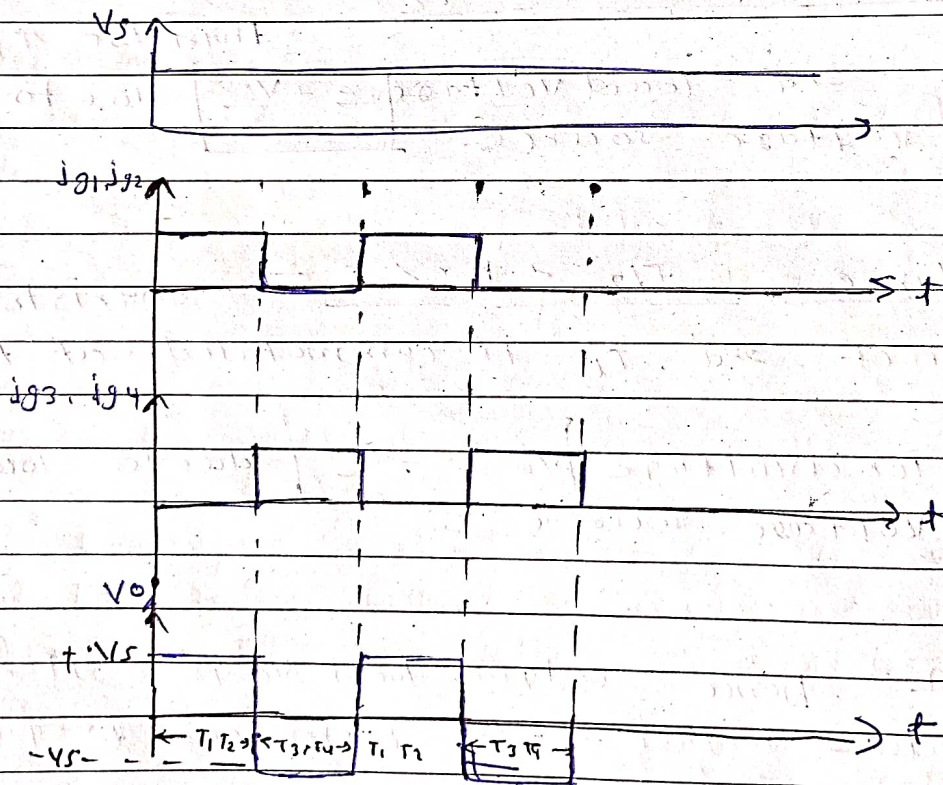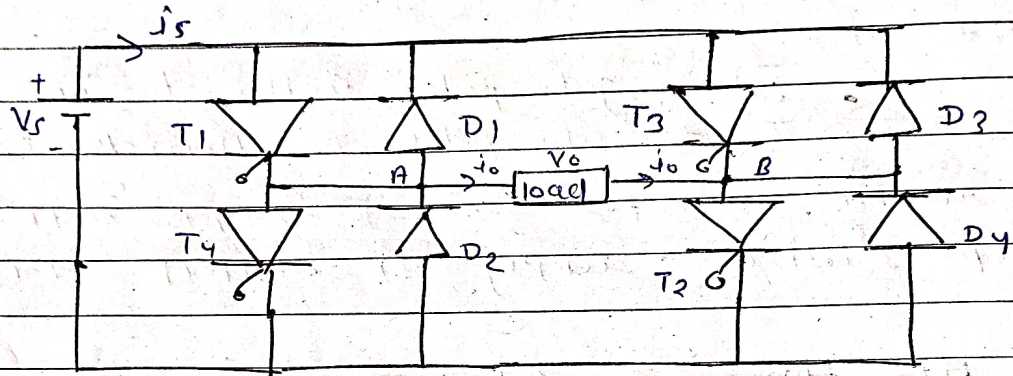

construction

चित्र में 2 वीं पृष्ठा के अनुसार inverter का संरचनात्मक दिखवाया गया है।

① इसमें चार thyristor T_1, T_2, T_3, T_4 एवं चार वाइल्ड D_1, D_2, D_3, D_4 पद दिए गए हैं।

② इस inverter में half bridge inverter की अपेक्षा double thyristor तथा diode पद होते हैं।

③ इस प्रकार के inverter में एक समय में एक pair thyristor T_1, T_2 या T_3, T_4 को क्रमशः gate pulse दिया जाता है I_{g1}, I_{g2} तथा I_{g3}, I_{g4} दिया जाता है।

Working

① जब input ac voltage V_s का ऊपरी terminal positive होता है तब T_1 और T_2 को gate pulse I_{g1} तथा I_{g2} दिया जाता है जिससे output $+V_s$ प्राप्त होता है।

$$V_o = +V_s \quad 0 < t < T/2$$

② after time $(t = T/2)$

में T_1 तथा T_2 को force commutation द्वारा turn off किया जाता है तत्पश्चात् Thyristor T_3, T_4 को gate pulse I_{g3}, I_{g4} देकर turn on किया जाता है।

जिससे output voltage $V_o = -V_s \quad T/2 < t < T$

इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया क्रमशः दोहराई जाती है।
output में हमें AC वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार
full bridge inverter में हमें half bridge inverter
की अपेक्षा बड़ा output वोल्टेज मिलता है। अतः
इसकी efficiency half bridge से अधिक होगी।

current की direction चित्र में दिखाया गया है -


④ Voltage control in 1- ϕ inverters:-

AC loads require constant or adjustable voltage at their input terminals. When such loads are by inverters, it is essential that output voltage of inverter is so controlled as to fulfill the requirement of ac loads.

④ Methods for control of output voltage of inverter are -



- External control of a.c output voltage.
- External control of d.c. input voltage.
- Internal control of inverter (PWM)

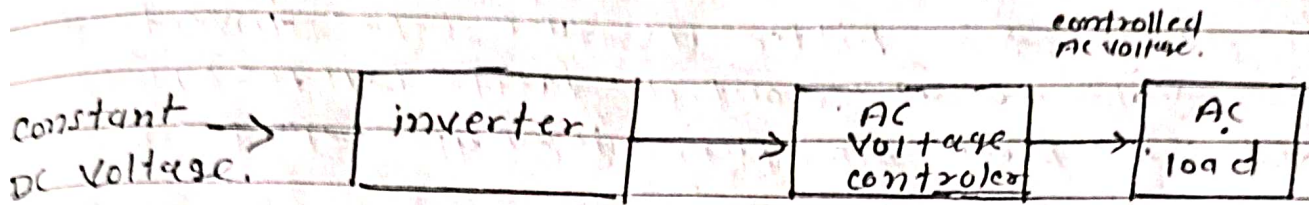① External control of A.C. output voltage - AC voltage control




in this method inverter के output पर terminating तथा AC load के बीच में AC voltage controller का पद दिया जाता है जिसे चित्र में दिखाया गया है। AC load को मिलने वाला AC supply को voltage controller के सहायता से firing angle को परिवर्तित कर controlled AC voltage provide करते हैं। यह विधि output voltage के अल्प बिंदु (harmonic) unwanted signal करता है। अतः यह method कुछ low power application के लिए ही उपयुक्त है।

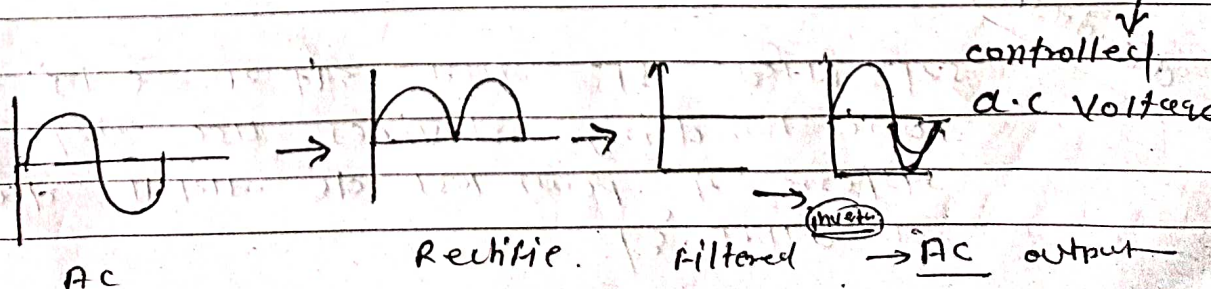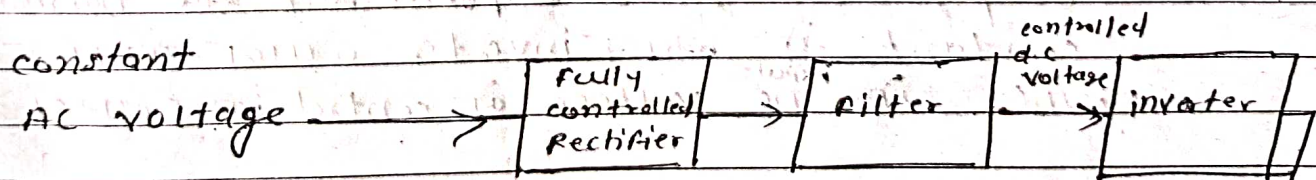② External control of DC input voltage - AC voltage control



uncontrolled

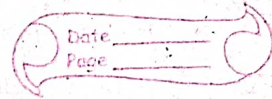


इस methode में यदि हमारे पास AC voltage source उपलब्ध हो तो पर frequency converted system की help से filter का use कर inverter के dc voltage को control किया जाता है। चिज में Block diagram दिखाया गया है।

(*) (b) यदि हमारे पास available voltage source dc हो तो chopper का use करके inverter के dc voltage को control किया जा सकता है।

उपरोक्त दोनों विधि के निम्न लाभ हैं -

Advantage

(*)

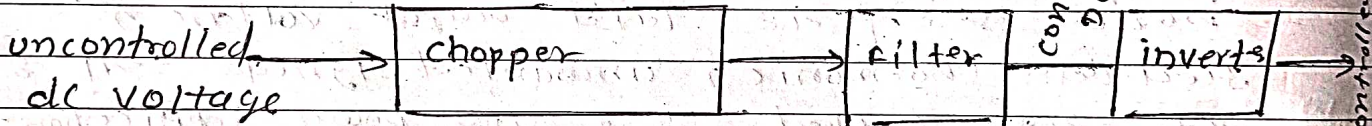

Advantage

(*)

output voltage wave form तथा इसके harmonic content से ज्यादा inverter ज्यादा प्रभावित नहीं होता क्योंकि इसमें ^{input} DC voltage को control किया जा रहा है।

disadvantage


इस विधि का मुख्य हानि यह है कि इसमें अतिरिक्त power handling devices, use करने से संपूर्ण system में power loss बढ़ जायेगा तथा efficiency घट जाता है।

③ Internal control of inverter - (PWM)

inverter के output voltage को inverter के
उत्पन्न की control किया जा सकता है।
इसके power width modulation technique का
use किया जाता है।

Modulation

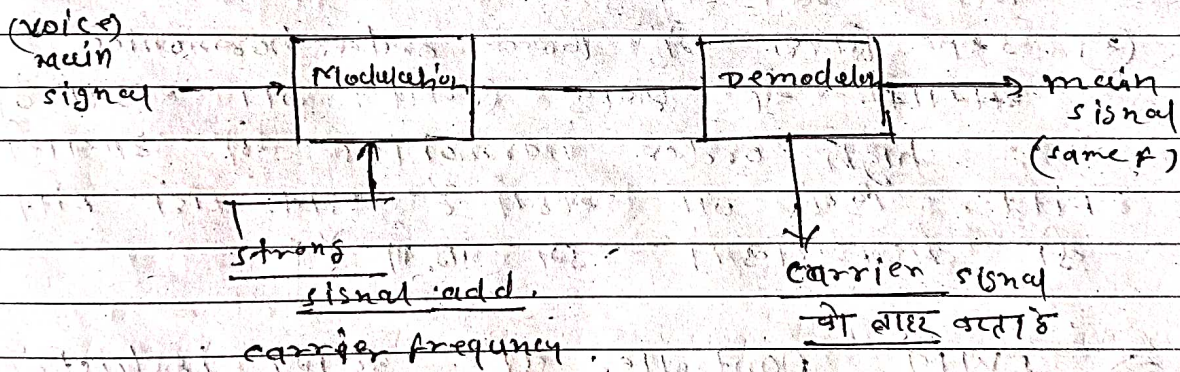modulation वह प्रक्रिया है जिसमें
किसी कमजोर signal को strong signal के साथ
(अध्याप्योपित) मिलाकर इसके strength को बढ़ाया
जाता है ताकि उस मुख्य signal को हर जगह
पहुंचा जा सके। receiving end पर demodulation
का उपयोग करके पुनः पुनः मुख्य signal को
इसी द्वावृत्ति से प्राप्त कर लिया जाता है।



IMP

① PWM (pulse width modulation)

इस विधि में inverter को एक fixed dc input दिया जाता है तथा inverter के ac output voltage को Ton तथा Toff time को परिवर्तित कर control किया जाता है (adjust)

⇒ यह सबसे popular method है इसे हमें width modulation control कहा जाता है।

Advantage of PWM

① इस विधि में output voltage को निम्न विरही आतिरिका device से control किया जा सकता है।

② इस विधि में lower order harmonics को आसानी से हटाया जा सकता है।

∴ high order harmonics को आसानी से हटाया जा सकता है अतः यहाँ हानि की आवश्यकता कम पड़ती है।

⇒ PWM Controller का उपयोग industries में Application से लिए किया जाता है।

① PWM Inverters

⇒ PWM Method में constant Amplitude pulse का use किया जाता है इस pulse का प्रयोग किया जाता है इस pulse की चौड़ाई को Modulation technique की सहायता से modulate कर output voltage को control किया जा सकता है तथा harmonics को reduce किया जाता है।



विभिन्न प्रकार के

(Different PWM techniques:-

- ① single pulse modulation
- ② Multiple pulse modulation
- ③ sinusoidal pulse modulation

⇒ PWM Inverter में force commutation का प्रयोग किया जाता है
⇒ industrial application में diode कम बन्द कर
rectifier तथा AC Filter की सहायता से supply दिया जाता है

① single pulse modulation

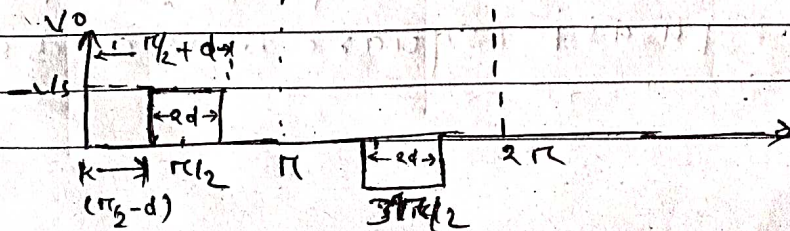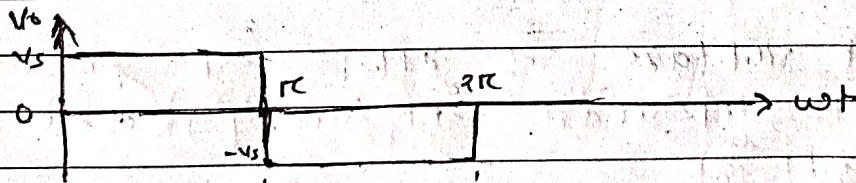

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2-d}^{\pi/2+d} V_s \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{4V_s}{n\pi} \left[\sin \frac{n\pi}{2} \sin nd \right]$$

$$V_o = \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{4V_s}{n\pi} \sin nd \cdot \sin n\omega t$$

Fundamental component

$$V_{o1m} = \frac{4V_s}{\pi}$$

(peak value)

$$V_{im} = \frac{4V_s}{\pi} \sin d$$

⇒ single phase full bridge inverter के wave for output voltage की wave form में दिखाया गया है।
जब इस wave form को मॉडुलेट किया जाता है तो इसका चित्र b में दिखाया गया है इस wave form में 24 चोड़ा 24 चौड़ा का pulse दिखाया गया यह pulse $\pi/2$ तथा $3\pi/2$ दोनों स्थानों पर symmetrical located किया गया है।

output voltage के मान को pulse width 2d को परिवर्तित या (वर्य) करके दिया जा सकता है।

⇒ चित्र में दिखाया गया wave form को quasi square wave कहा जाता है।

The peak value of n th harmonic

$$V_{onm} = \frac{4V_s}{n\pi} \sin n\alpha \quad \text{--- (2)}$$

प्रश्न 3 ÷ 4 करें पर

Hence,
$$\frac{V_{onm}}{V_{o1m}} = \frac{\sin n\alpha}{n}$$

The rms value of output voltage :-



$$V_{or} = \left[\frac{V_s^2 \cdot 2d}{\pi} \right]^{1/2}$$

$$V_{or} = V_s \left[\frac{2d}{\pi} \right]^{1/2}$$

② Multiple pulse modulation

⇒ Multiple pulse modulation यह सिग्नल pulse modulation का अपवर्धन रूप है।

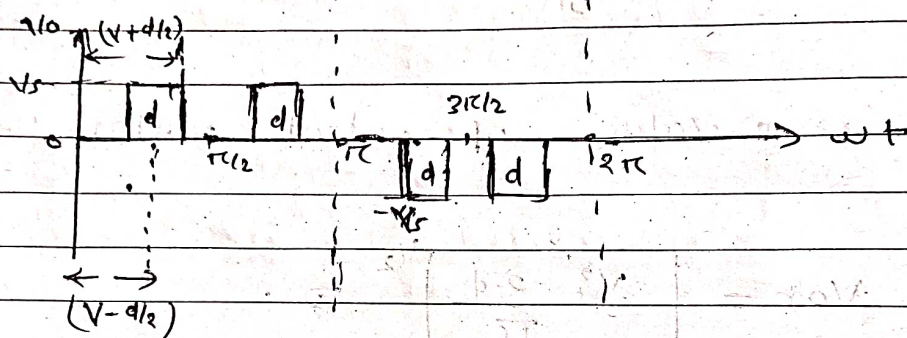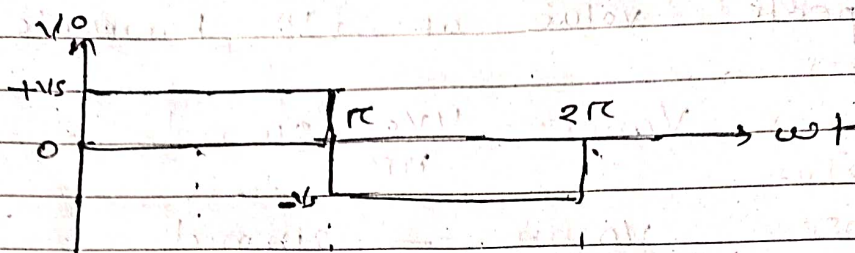⇒ इसमें बहुत सारे pulse प्रति half cycle में दिया दिया जाता है। चित्र में क प्रति half cycle दो symmetrical pulse दिखाया गया है।



$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} v_o \sin n \omega t \, d\omega t$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_{V-d/2}^{V+d/2} V_s \sin \omega t \, d\omega t \times 2$$

$$b_n = \frac{8 V_s}{n \pi} \sin n \sqrt{\frac{d}{2}} \sin \frac{n \pi}{2}$$

$$v_o = \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{8 V_s}{n \pi} \sin n \sqrt{\frac{d}{2}} \sin \frac{n \pi}{2} \sin n \omega t$$

The amplitude of n^{th} harmonic of the two pulse wave form.

$$V_n = \frac{8V_s}{n\pi} \sin n\gamma \sin \frac{n.d}{2}$$

when, $\gamma = \frac{\pi}{n}$ or $d = \frac{2\pi}{n}$, n^{th} harmonic can be eliminated from output voltage

example - $2d = 72^\circ$ $d = \frac{72}{2} = 36^\circ$

① for single pulse modulation
(fundamental component maximum)

$$V_{1m} = \frac{4V_s}{\pi} \sin 36^\circ$$

$$V_{1m} = 0.7484 V_s$$

② for multiple pulse (2-pulse) modulation के लिए
fundamental component

$$V_{1m} = \frac{8V_s}{\pi} \sin \gamma \sin \frac{d}{2}$$

जहाँ N = no. of pulse half cycle.
($N=2$)

$$\gamma = \frac{\pi - 2d}{N+1} + \frac{2d}{2N}$$

$$\gamma = \frac{\pi - 2d}{N+1} + \frac{d}{2}$$

$$\gamma = \frac{180 - 2(36)}{2+1} + \frac{36}{2}$$

$$\gamma = \frac{180 - 72}{3} + 18$$

$$\gamma = \frac{408}{3} + 18$$

$$\gamma = 36 + 18$$

$$\gamma = 54^\circ$$

तब
$$V_{im} = \frac{8V_s}{\pi} \sin \gamma \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$V_{im} = \frac{8V_s}{\pi} \sin 54^\circ \sin \frac{36}{2}$$

$$V_{im} = \frac{8V_s}{\pi} \sin 54^\circ \sin 18^\circ$$

$$V_{im} = 0.637 V_s$$



इस प्रकार output voltage v_o के fundamental component का मान 2 pulse modulation

शिवन में single pulse modulation की अपेक्षा कम पाता होता है।

इस प्रकार no. of pulses प्रति half cycle अधिक होने पर lower order harmonics का amplitude घटता है तथा higher order harmonics का Amplitude बढ़ जाता है। जिसे आसानी से filter किया जा सकता है।

इस symmetrical multistage pulse प्राप्त करने के लिए एक adjustable square wave V_r of frequency ω को एक triangular carrier wave V_c जिसका frequency ω_c or frequency ω_c के साथ modulate किया जाता है।

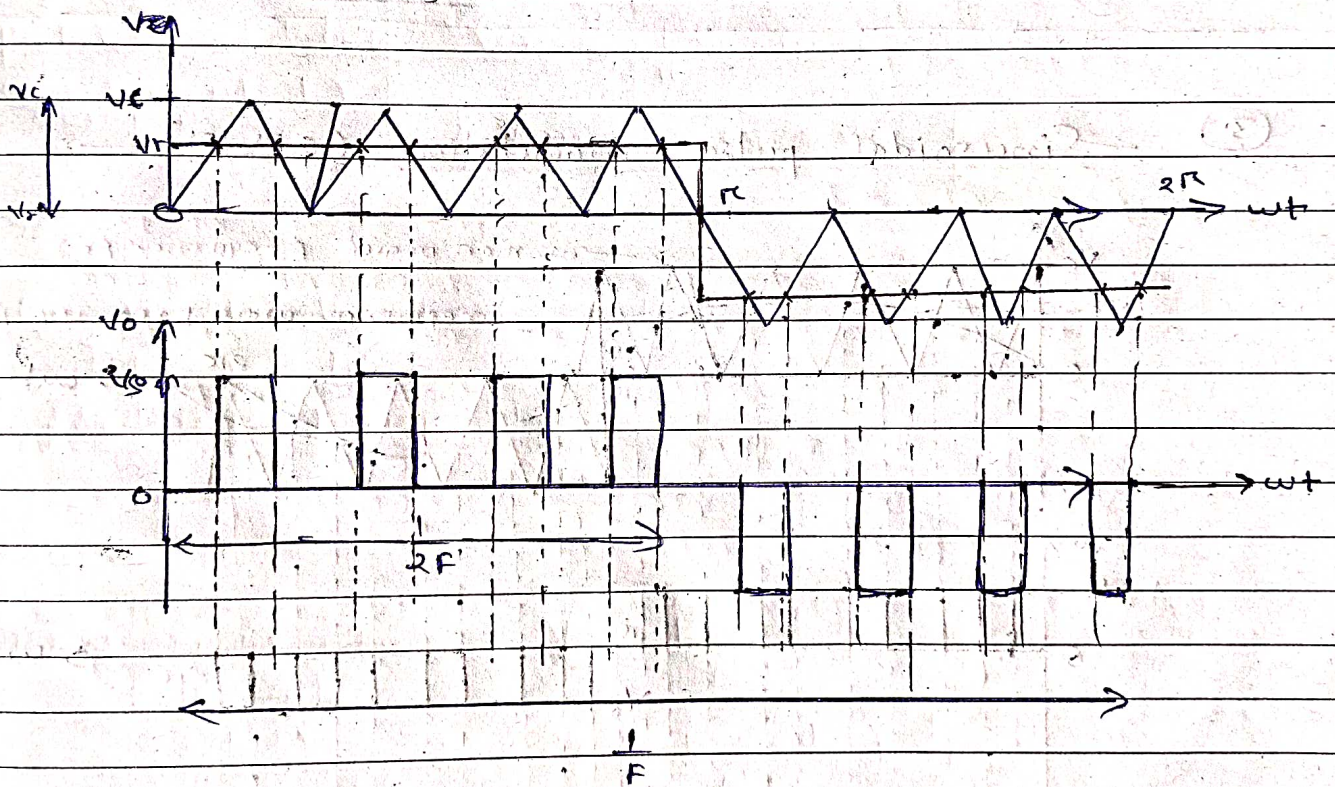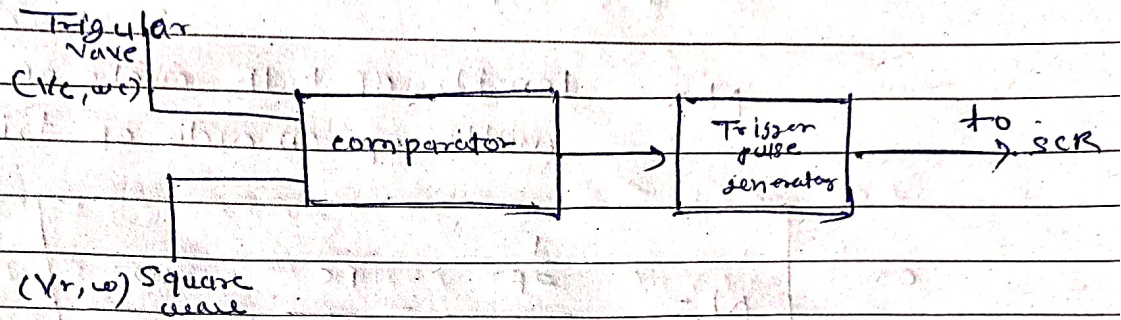यह प्रक्रिया एम्प्लिफायर में किया जाता है।



pulse width of triangular carrier wave = $\frac{1}{F_c}$

pulse width of square reference wave = $\frac{1}{2F}$

The


No. of pulses per half cycle

$N = \frac{\text{length of half cycle of square reference wave}}{\text{width of on cycle of triangular carrier wave}}$

or

$$N = \frac{\frac{1}{2P}}{\frac{1}{f_c}} = \frac{f_c}{2P} = \frac{\omega_c}{2\omega}$$

③ Sinusoidal pulse modulation - (SPWM)

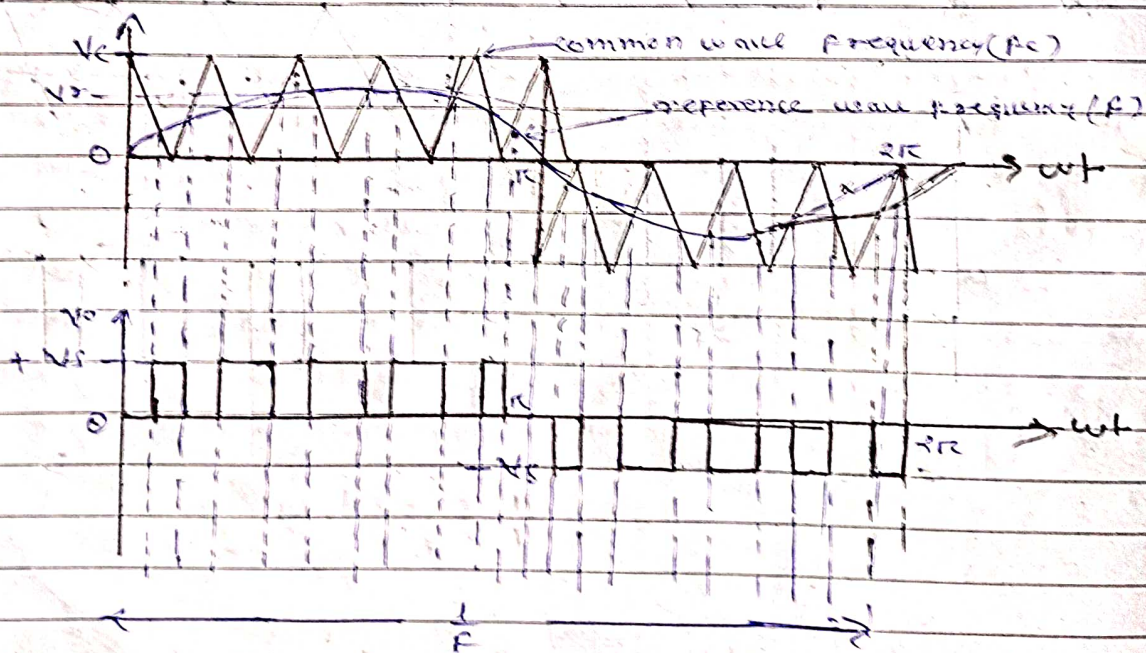


इस विधि में Multiple pulse modulation की तरह ही multiple

पल्स प्रसारित होते हैं बिना PPM में पल्स चौड़ाई
बराबर होती है जब SPWM में पल्स चौड़ाई
की चौड़ाई sinusoidal function में होती है।

SPWM में high frequency triangular ^{carrier} wave
V_c को sinusoidal reference में V_r के साथ
मोडुलेट किया जाता है।

V_c तथा V_r wave के intersection point से
modulated पल्स के width ज्ञात की जाती है जिसे
wave form में दिखाया गया है।

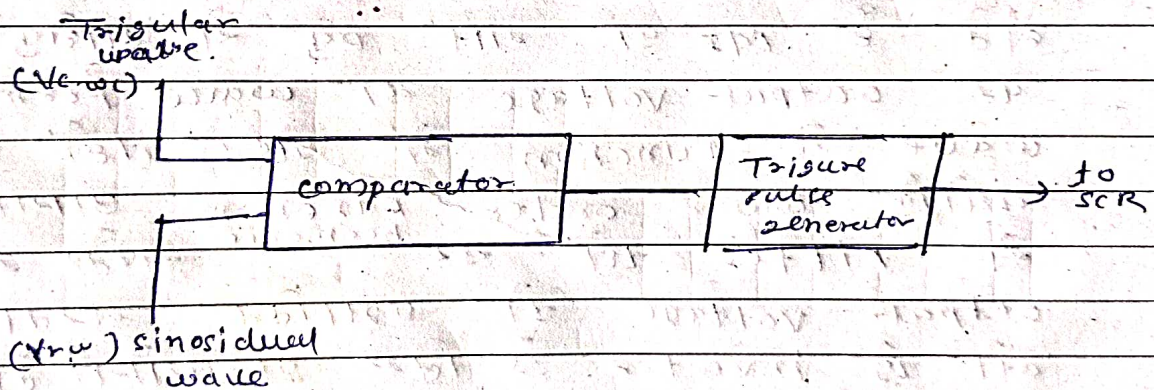दोनों signals को comparator में मिला
किया जाता है।



$$\frac{V_r}{V_c} = M_r \text{ (modulation index)}$$

the ratio of V_r & V_c is called
modulation index

fundamental component of output voltage का
मान इस modulation index के proportional
होता है बिना M_r का मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार modulation index (MI) को परिवर्तित कर output voltage को constant किया जा सकता है।


for $MI < 1$ जब output voltage में harmonic component के amplitude का मान maximum होता है No. of pulses बढ़ाने पर order of harmonics बढ़ जाता है जिसे filter करना आसान होता है।

for $MI > 1$ इस शिवांग में output voltage में lower order harmonic उत्पन्न होते हैं MI का मान 1 से अधिक होने पर output voltage का wave form sine wave के function में नहीं आता। क्योंकि lower order function आसानी से filter नहीं कर सकते अतः यह output voltage को प्रभावित करता है जो कि inverter के लिए अनुपयोगी है।

IMP

Date _____
Page _____

(A) 3 ϕ Bridge inverter (VSI)

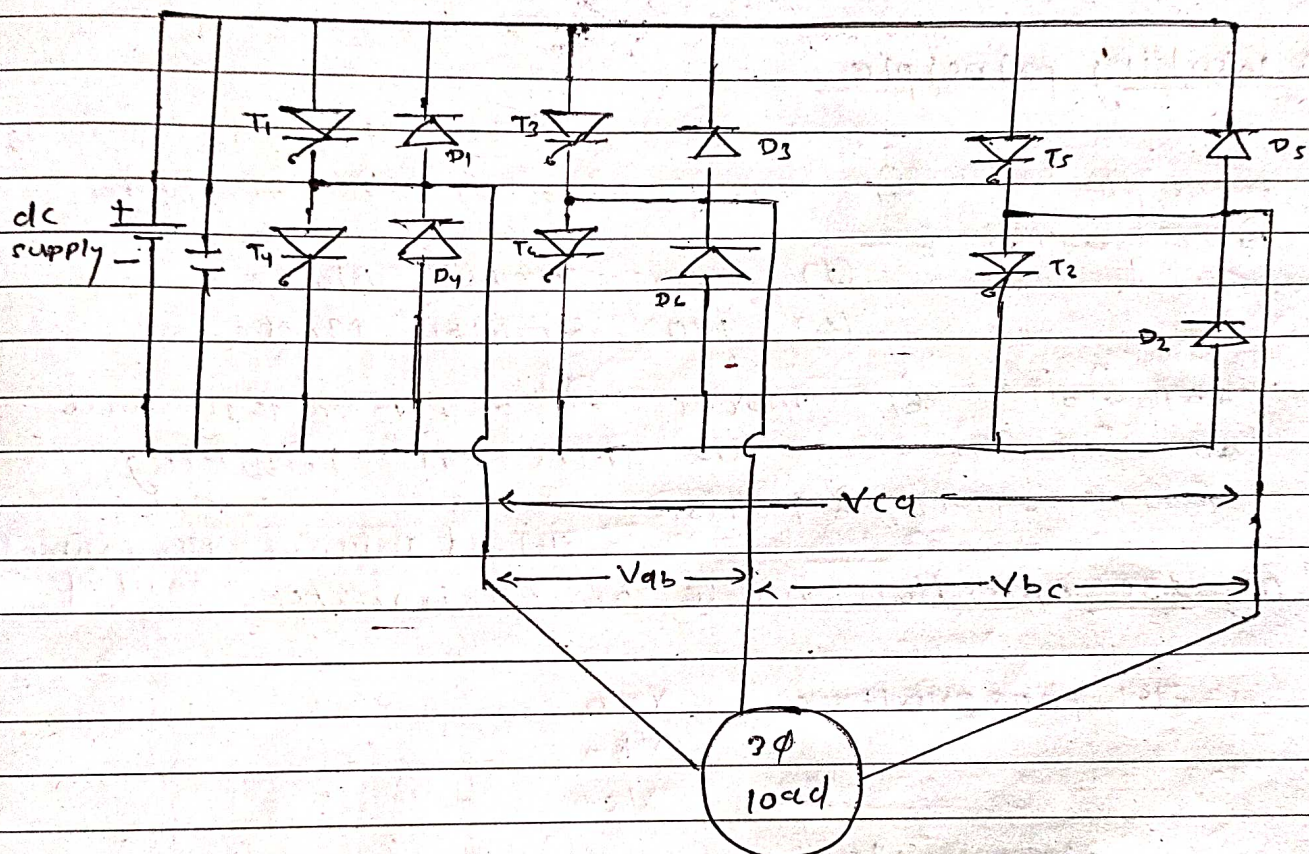

चित्र में 3 ϕ inverter का circuit diagram दिखाया गया है। उपरोक्त थ्यनिस्टोर में 6 थ्यनिस्टोर और 6 diode का use करके 3 ϕ Bridge inverter का निर्माण किया गया है।

यह circuit तीन half bridge inverter को मिलाकर बनाया गया है। inverter के output terminal a, b, c में से 3 ϕ load को connect किया गया है।

V_{ab} , V_{bc} , तथा V_{ca} समस्त line voltage को दर्शाता है।

* Working principle.

इस प्रकार के inverter के working principle को दो भागों (mode) में संचालित किया जाता है -

- (1) 180° संचालन Mode
- (2) 120° संचालन Mode

इस दोनों ही mode में output voltage wave 60° के अंतराल पर fire या triggering किया जाता है।

(NOTE) - यहां 3d Balance star connect load है।

(1) 180° operation mode of 3d inverter

यहां phase voltage

$$V_{a0}$$

$$V_{b0}$$

$$V_{c0}$$

$$\text{line voltage} \rightarrow V_{ab} = V_{a0} - V_{b0}$$

$$\rightarrow V_{bc} = V_{b0} - V_{c0}$$

$$V_{ca} = V_{c0} - V_{a0}$$

① step ① 0-60° T_5, T_6, T_1 (ON) $V_{a0} = V_{b0} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $V_{c0} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$

step ② 60-120° T_6, T_1, T_2 (ON) $V_{a0} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $V_{b0} = V_{c0} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$



step ③ 120-180° T_1, T_2, T_3 (ON) $V_{a0} = V_{b0} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $V_{c0} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$

step ④ 180-240° T_2, T_3, T_4 (ON) $V_{b0} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $V_{a0} = V_{c0} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

step ⑤ 240-300° T_3, T_4, T_5 (ON)

step ⑥ 300-360° T_4, T_5, T_6 (ON)

1.2

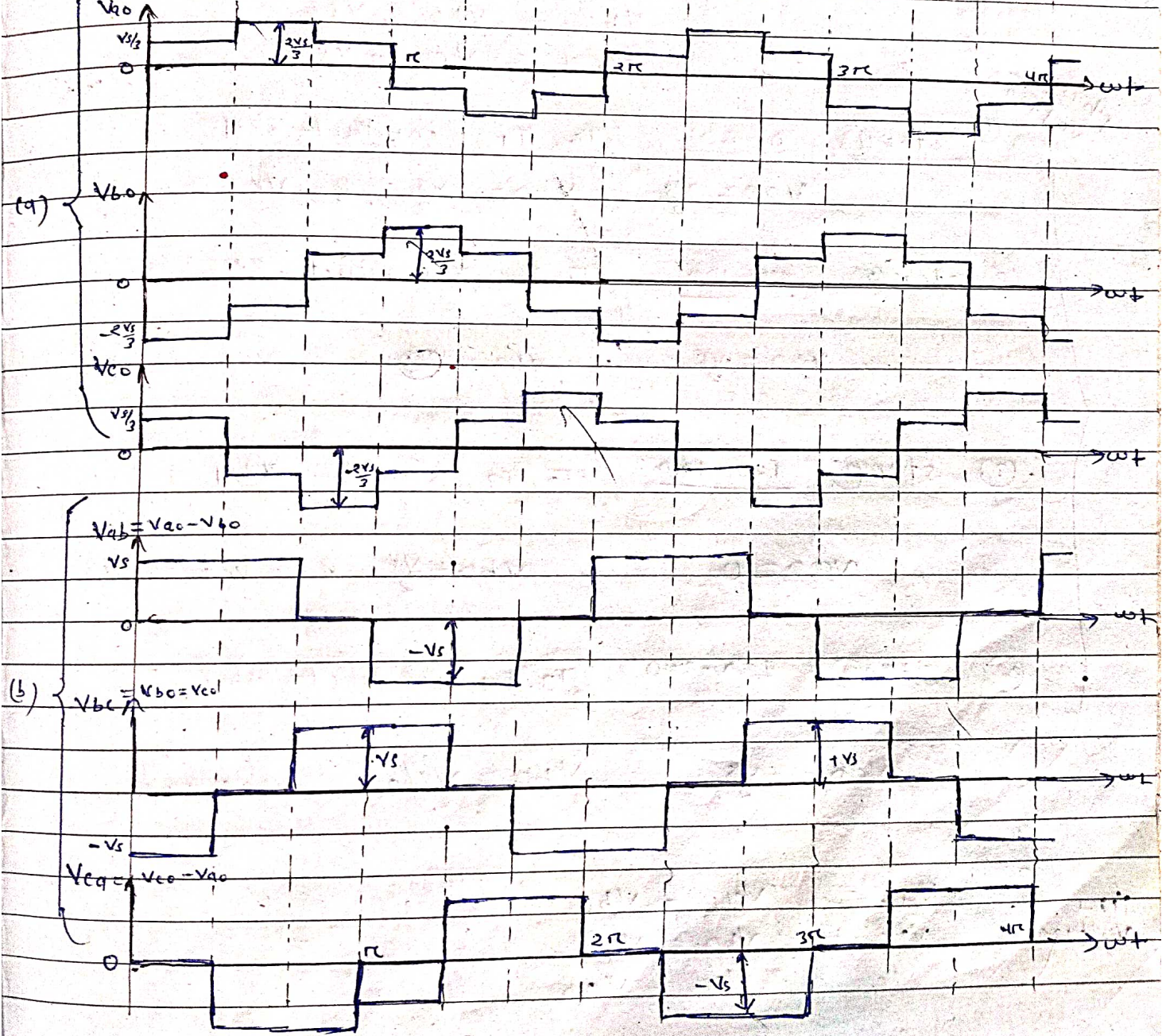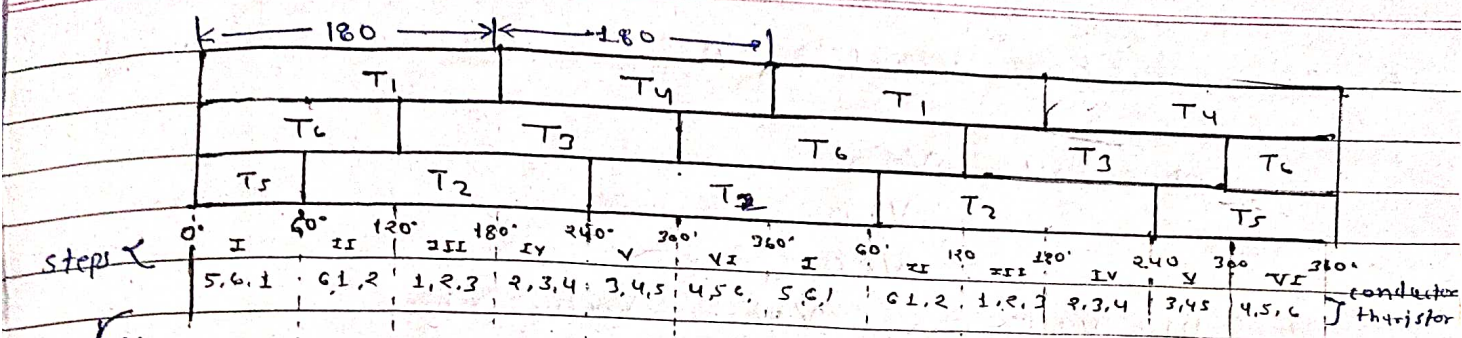

④ 120° operation mode of 3d inverter.

यहाँ
phase voltage V_{a0}
 V_{b0}
 V_{c0}

line voltage $\Rightarrow$ $V_{ab} = V_{a0} - V_{b0}$
 $V_{bc} = V_{b0} - V_{c0}$
 $V_{ca} = V_{c0} - V_{a0}$

phase
voltage

① step ① 0-60° T_6, T_1 = conduct करेंगे

$$V_{a0} = \frac{V_s}{2} \quad V_{b0} = -\frac{V_s}{2} \quad \& \quad V_{c0} = 0$$

② step ② 60-120° T_1, T_2 = conduct करेंगे

$$V_{a0} = \frac{V_s}{2} \quad V_{b0} = \frac{V_s}{2} \quad \& \quad V_{c0} = 0 - \frac{V_s}{2}$$

③ step ③ 120-180° T_2, T_3 conduct करेंगे

$$V_{a0} = 0 \quad V_{b0} = \frac{V_s}{2} \quad \& \quad V_{c0} = -\frac{V_s}{2}$$

④ step ④ 180-240° T_3, T_4 conduct करेंगे








$$V_{a0} = -\frac{V_s}{2} \quad V_{b0} = \frac{V_s}{2} \quad \& \quad V_{c0} = 0$$

line
voltage

$$V_{ab} = V_{a0} - V_{b0}$$

$$V_{bc} = V_{b0} - V_{c0}$$

$$V_{ca} = V_{c0} - V_{a0}$$

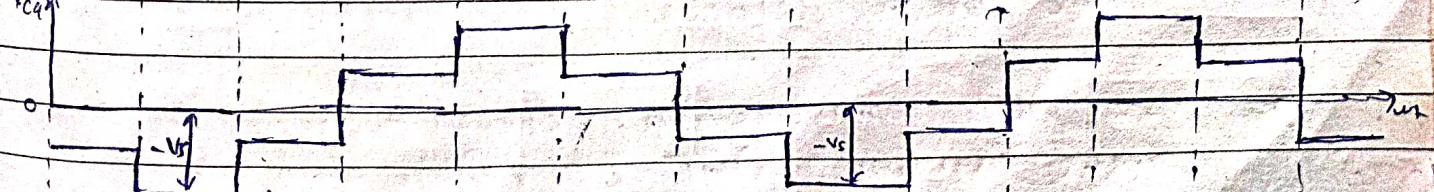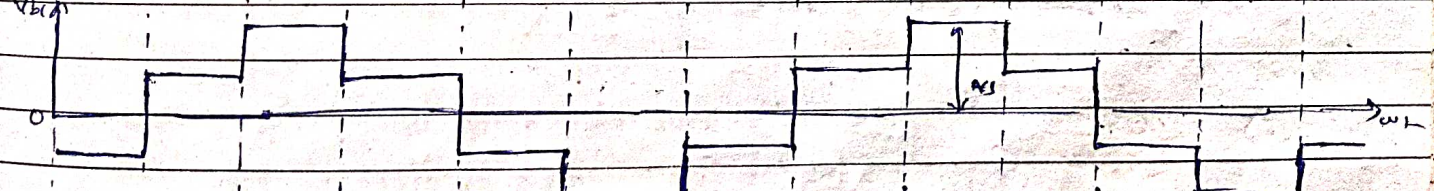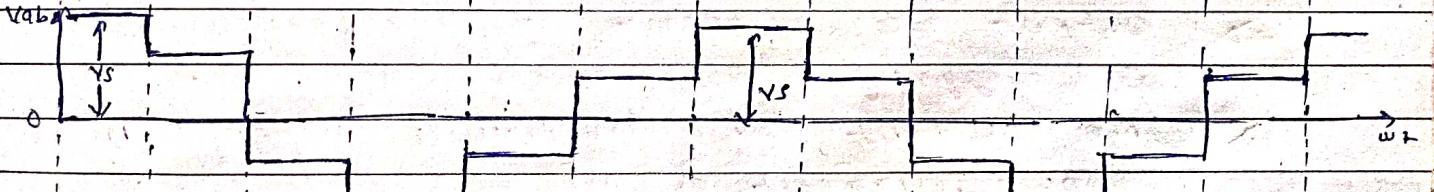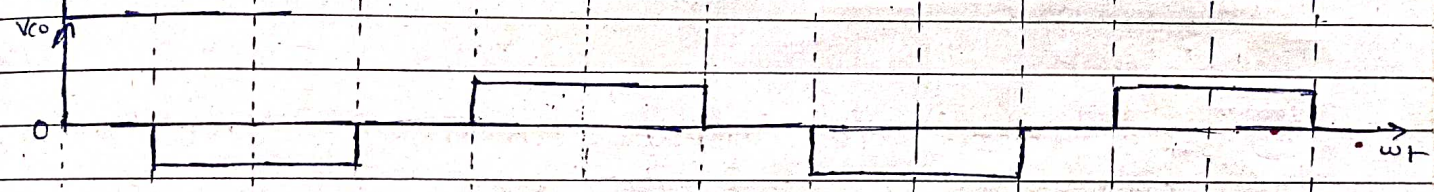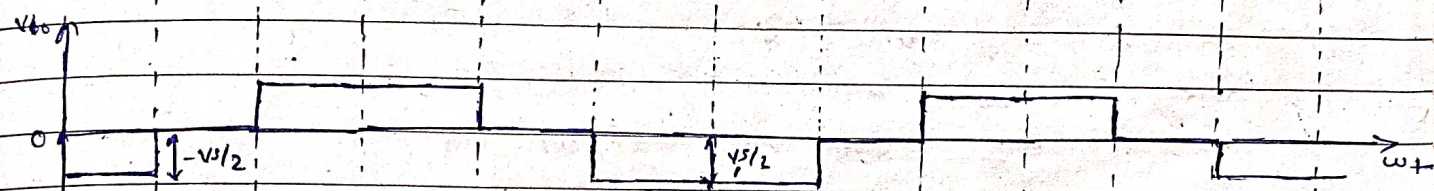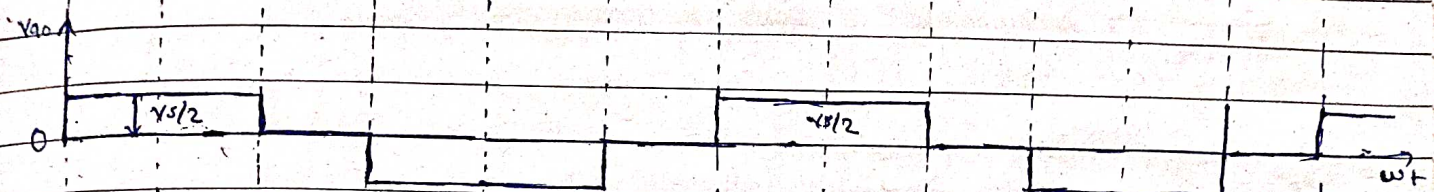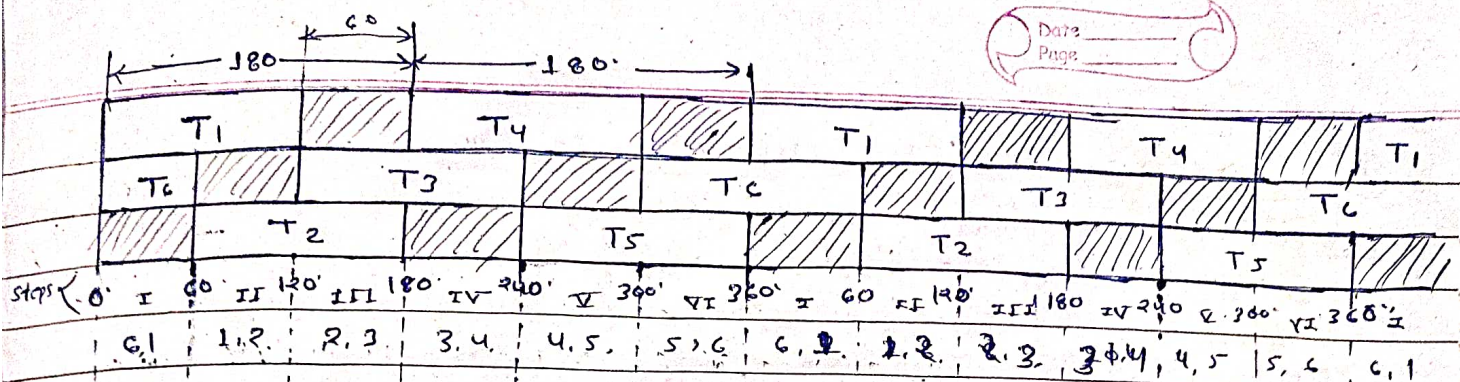

① current source inverter (CSI)

① Voltage source inverter में input voltage constant था तथा output voltage का परिमाण load पर निर्भर नहीं करता था। किन्तु load current का wave form तथा परिमाण load impedance पर निर्भर करता था।
(R, RL, RLC)

② current source inverter में input current constant होता है तथा output current का magnitude load पर depend नहीं करता था। किन्तु वही CSI में output voltage का magnitude तथा waveform load impedance पर निर्भर करता है।

③ वही CSI dc input current को AC output current में परिवर्तन करता है।

⇒ Output AC current की frequency SCR के triggering पर निर्भर करता है।

⇒ Output AC current का magnitude का मान DC input current के मान को परिवर्तित करके बदला जा सकता है।

⇒ CSI में feed back diode की आवश्यकता नहीं होती, जबकि Voltage source inverter में feed back diode का प्रयोग होता है।


⇒ CSI का commutation circuit VSI की अपेक्षा सरल (simple) होता है क्योंकि इसमें (CSI) में कोई capacitor का प्रयोग नहीं होता है।

⇒ CSI में power transistor, power Mosfet वगैरा
जैसे इत्यादि devices का प्रयोग नहीं किया
जा सकता।

Application of CSI (inverter)


- (i) speed control of ac motor.
- (ii) Induction heating.
- (iii) lagging $\frac{V_{Ar}}{\text{power}}$ compensation.
- (iv) synchronous motor starting.

* Single phase current source inverter

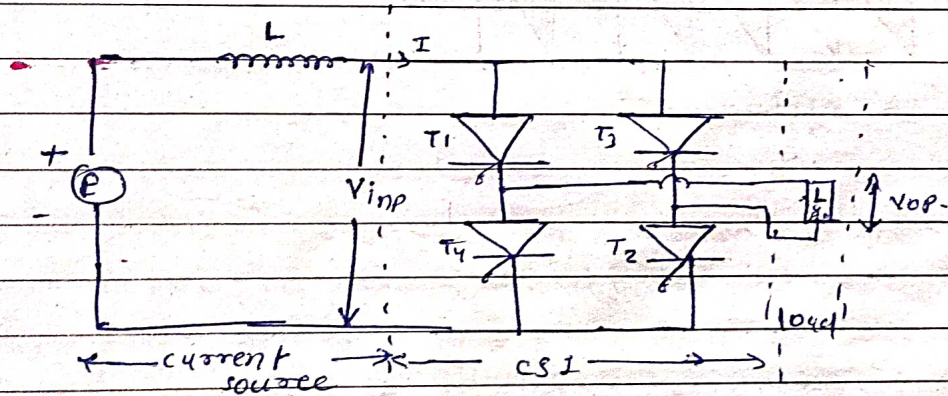

single phase CSI का circuit diagram दिखाया
गया है इसमें चार transistor का प्रयोग
किया गया है load voltage V_o तथा load
current I_o के positive direction को चिह्न
में दिखाया गया है।

wave form of CSI

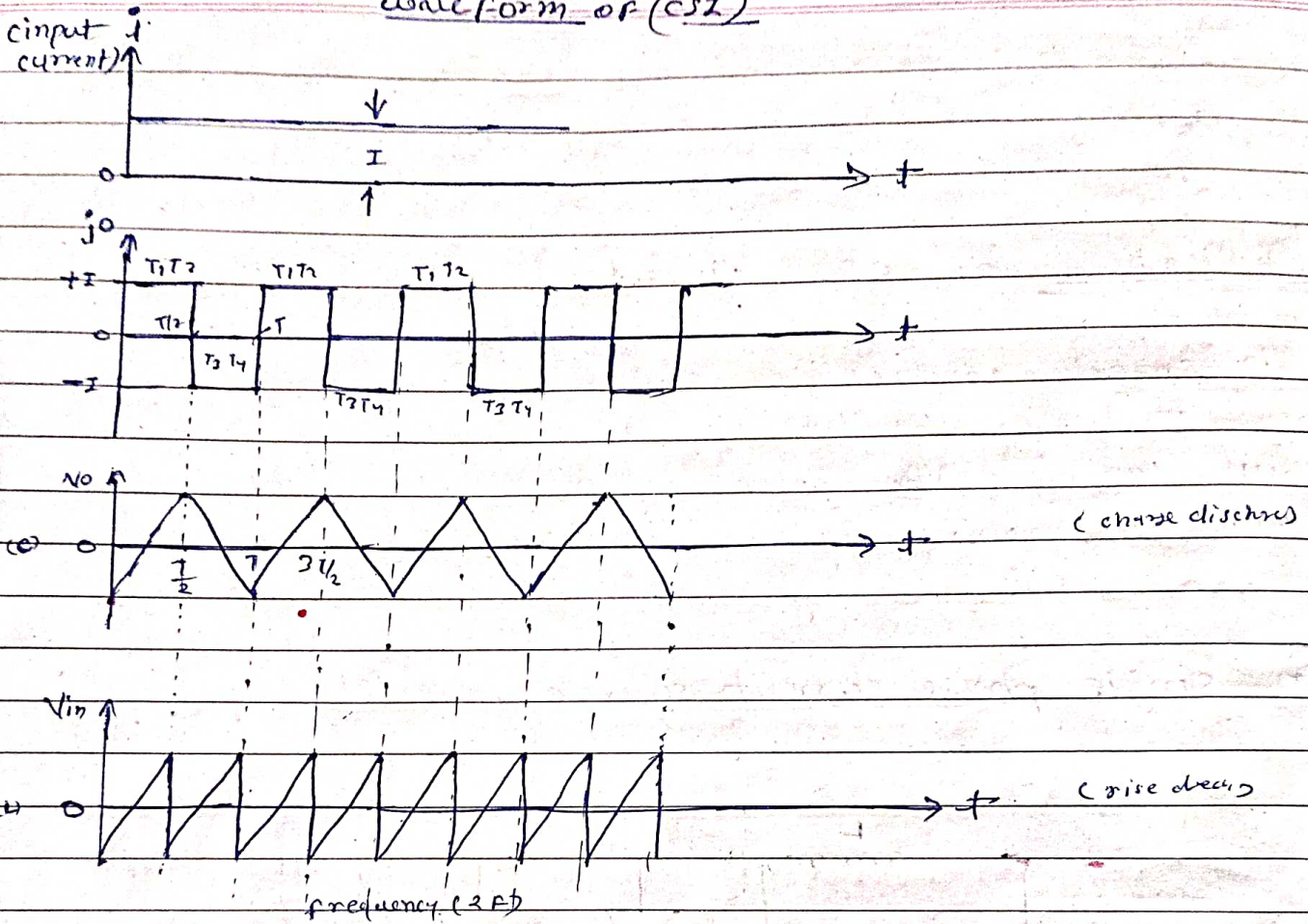

→ Voltage source & large inductor L के series combination से current source प्राप्त है। यह है। wave form में input dc current (constant dc current) को wave form में दिखाया गया है।

Working

① जब थाय्रिस्टोर T_1 और T_2 ON होता है तब load current i_o positive होता है। (जिसका मान $+I$ है।)

② तथा जब थाय्रिस्टोर T_3 और T_4 ON होता है load current i_o negative होता है। (जिसका मान $-I$ प्राप्त होता है।)

Output current i_o के frequency को T_1, T_2, T_3, T_4 के timing को परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है।

इस प्रकार प्राप्त output AC current (इन्वर्स्ड wave के रूप में प्राप्त होता है)।

यहां load की capacitance (C) load मान गया है।
अतः output current i_o का मान होगा

$$i_o = C \frac{dV_o}{dt}$$

उपरोक्त wave form में दिखाये गये wave form के अनुसार V_{input} की frequency V_o output की frequency से दोगुनी होती है।

$$(i_{np} V_p = 2V(V_o) f)$$

CST में load या force commutation का प्रयोग किया जाता है।

चित्र में force commutation का प्रयोग किया गया है।

Cycloconverter

Cycloconverter is a semiconductor device which converts input power of frequency f_i into output of different frequency f_o which can be less or more than f_i .

इस प्रकार cycloconverter one stage frequency changer होता है।

Cycloconverter दो प्रकार के होते हैं -

- ① step down cycloconverter $f_o < f_i$
- ② step up cycloconverter $f_o > f_i$

यहाँ f_o = output frequency

तथा f_i = input frequency

History: Step down cycloconverter को सबसे पहले 1930 में अरबे सिद्धांत को समझाया गया था। उस समय mercury arc rectifier का प्रयोग करके three phase 50 Hz supply को $16\frac{2}{3}$ Hz पर परिवर्तित किया गया था जिसका प्रयोग जर्मनी में AC traction system में किया गया था।

→ यदि 3 phase motor को low frequency में operate करने पर यह better operating characteristics दिखाता है।


Application of cycloconverter

- ① Speed control of high power of AC device
- ② Induction heating

③ static VAR compensation.

④ For converting variable speed alternator voltage to constant frequency output voltage, for use as power supply in air ~~craft~~ ^{craft} and ship boards.

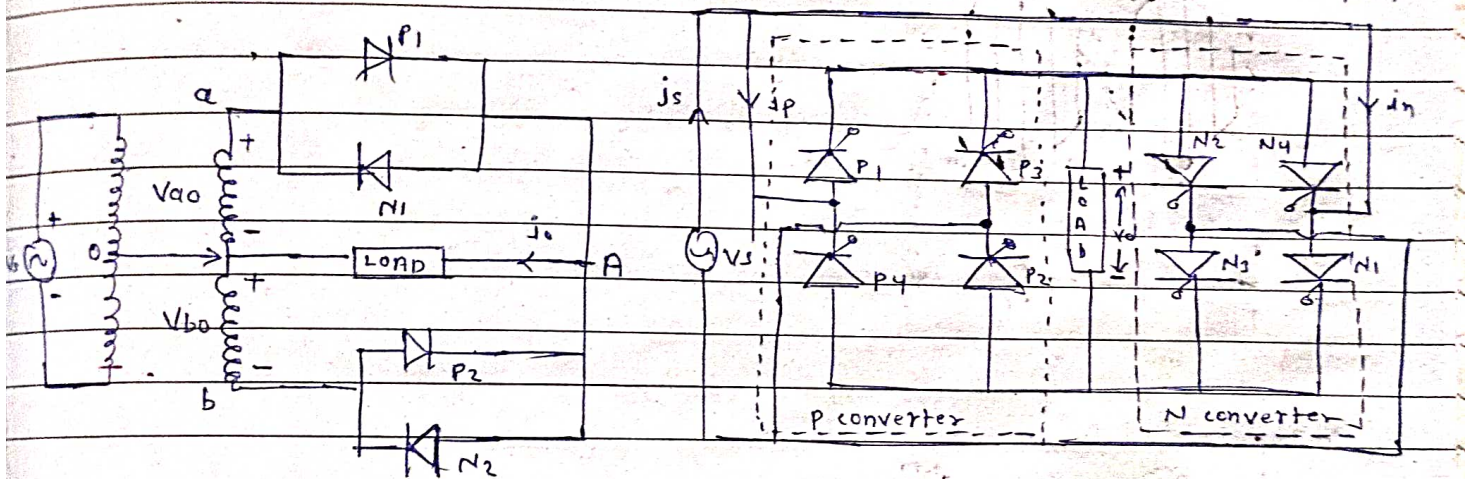⑤ Working principle of cycloconverter (single phase to single phase)



⑥ Mid-point type




(b) Bridge type

Working (Mid point type)

① AC current के positive half cycle में thyristor P_1 तथा N_2 forward bias में होता है, when ac source पर दो वोल्ट P_1 on होता है, when 40 forward conduction द्वारा on करते हैं उसी समय N_2 को ग्वर प्लस दे डाले on करते हैं।




② AC current के negative half cycle में thyristor P_2 तथा N_1 forward bias में होता है।
 तब P_2 को ग्वर प्लस दे डाले on करते हैं तब P_2 को on करते हैं उसी समय N_1 को ग्वर प्लस दे डाले on करते हैं।
 गरी-गरी से चले रहे

① Wave form of step up cycloconverter

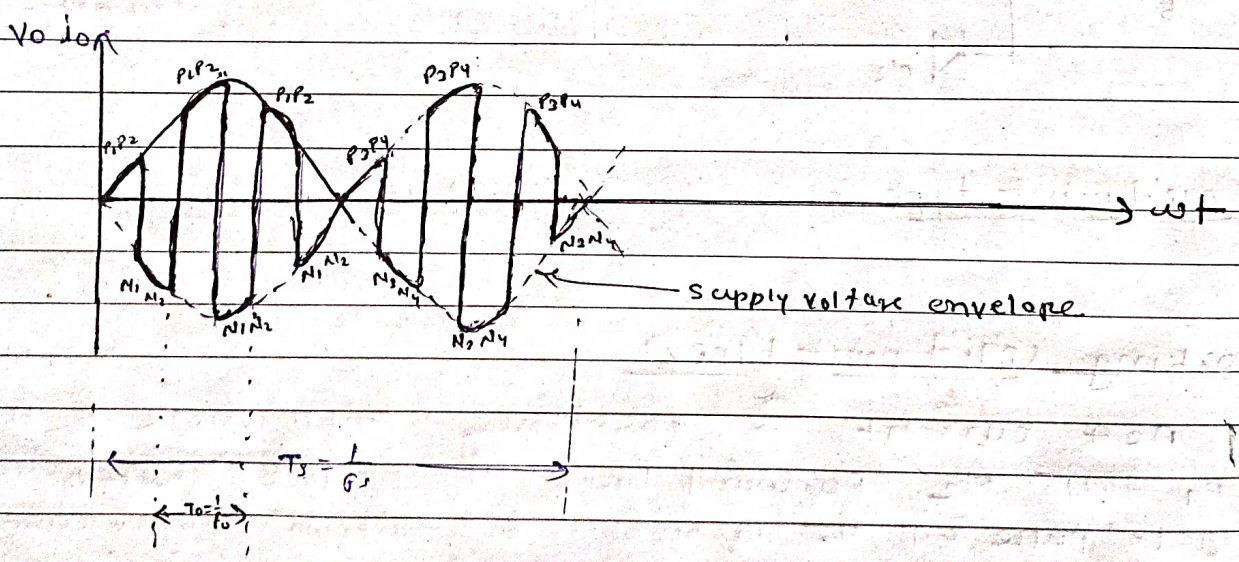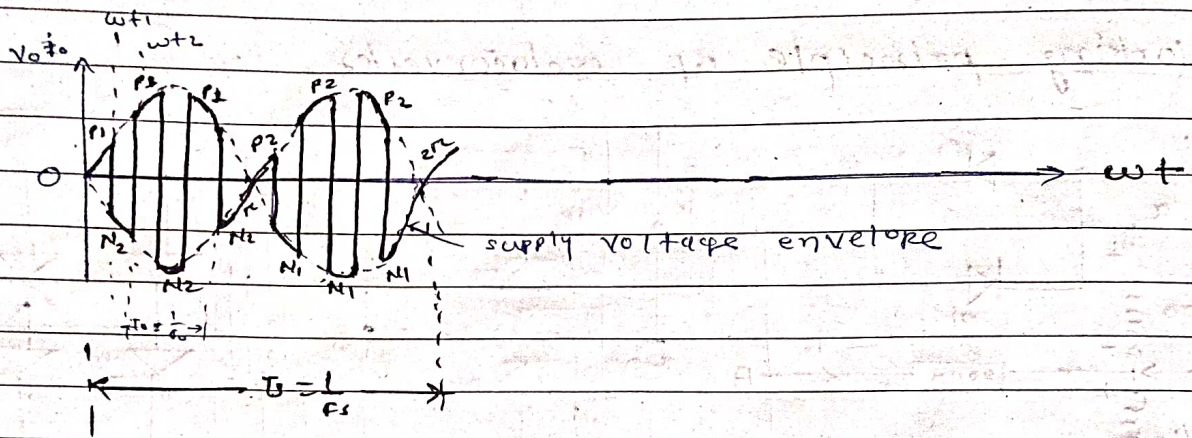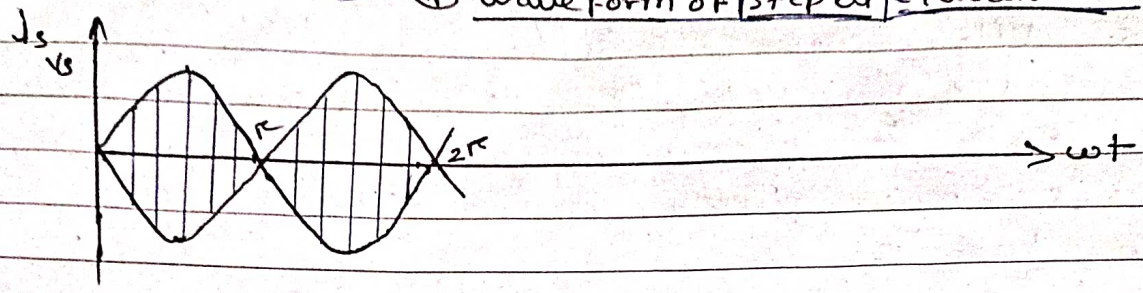


② Step down cycloconverter

waveform

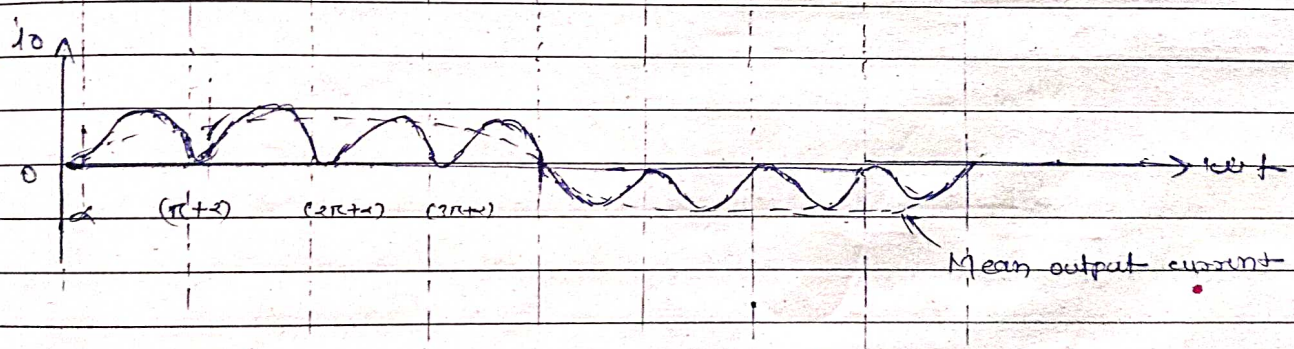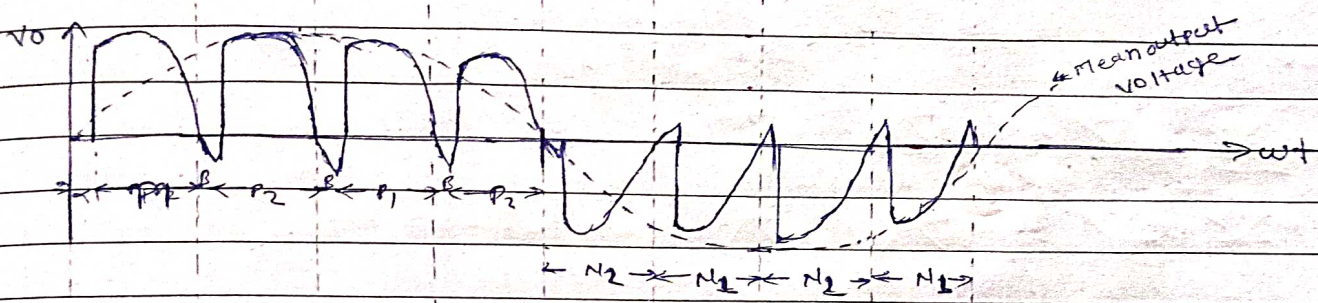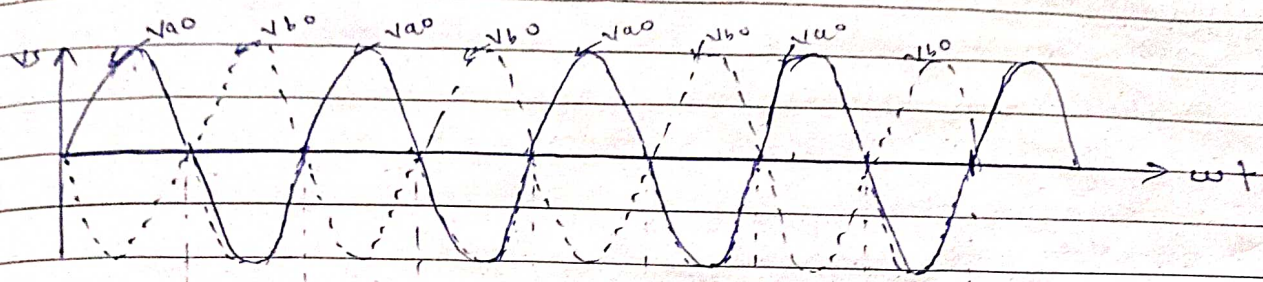

UNIT-5

AC Voltage controller

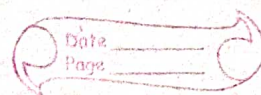

Definition - AC voltage controller एक semiconductor आधारित circuit है जो fixed alternating voltage को ^{directly} variable alternating voltage में convert करता है।

इस प्रक्रिया में frequency में कोई परिवर्तन नहीं होता।

Application -

- ① Transformer tap changing
- ② lighting control
- ③ speed control of 1- ϕ & 3- ϕ AC motor
- ④ starting of induction motor.

वर्तमान में thyristor तथा triac का प्रयोग करके AC voltage controller का निर्माण किया जाता है इसके निम्न लिखित Advantages हैं -

- ① high efficiency
- ② flexibility control
- ③ compact size
- ④ less maintenance.

Disadvantage -

① switching equipment के कारण supply current (तथा voltage wave form में harmonics (unwanted wave form) उत्पन्न होता है) यह output voltage के level को disturbed करता है जिससे इसके द्वारा connected load प्रभावित होता है।




Date: _____
Page: _____

* Type of AC voltage controller.

- ① single phase half wave AC voltage controller
- ② single phase full wave AC voltage controller

① single phase half wave AC voltage controller.

⇒ circuit diagram

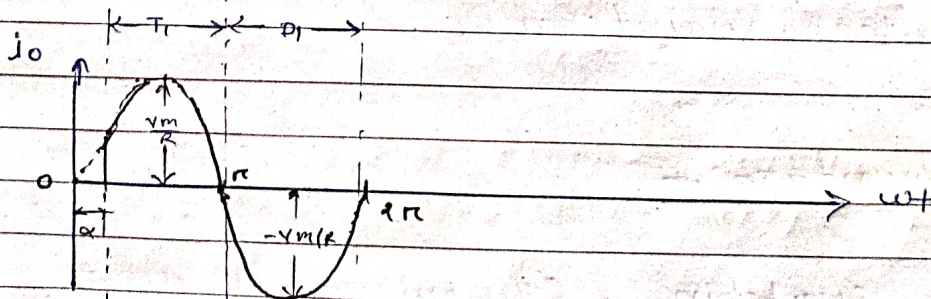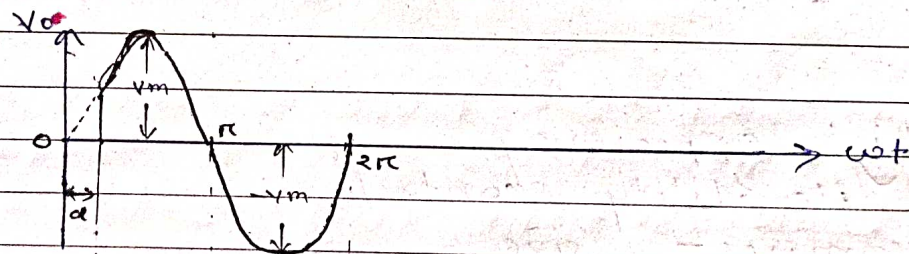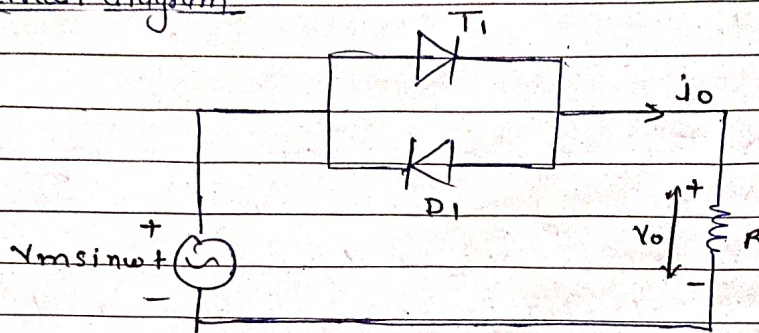

⇒ Average value of output is given

$$V_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{2\pi} V_m \sin \omega t \, d(\omega t)$$

$$\boxed{\text{(Ave)} V_0 = \frac{V_m}{2\pi} (\cos \alpha - 1)}$$

*⇒ R.M.S Value of output voltage is given

$$V_0 = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{2\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t \, d(\omega t) \right]^{1/2}$$

$$V_0 = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} \int_{\alpha}^{2\pi} (1 - \cos 2\omega t) \, d(\omega t) \right]^{1/2}$$

$$V_0 = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} \int_{\alpha}^{2\pi} 1 - \int_{\alpha}^{2\pi} \cos 2\omega t \, d(\omega t) \right]^{1/2}$$

$$V_0 = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} (\omega t)_{\alpha}^{2\pi} - \left[\frac{\sin 2\omega t}{2} \right]_{\alpha}^{2\pi} \right]^{1/2}$$

$$V_0 = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} (2\pi - \alpha) - \left[\frac{\sin 2\pi}{2} - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right] \right]^{1/2}$$

$$V_0 = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} (2\pi - \alpha) - \left[0 - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right] \right]^{1/2}$$

$$V_0 = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} (2\pi - \alpha) + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right]^{1/2}$$

$$\text{(rms)} V_0 = \frac{V_m}{2\pi} \sqrt{(2\pi - \alpha) + \frac{1}{2} \sin 2\alpha}$$

construction.

चित्र में $I+d$ half wave AC Voltage controller का power circuit diagram [Fig(1)] तथा Voltage और current wave form Fig(2) दिखाया गया है। Power circuit diagram में एक thyristor एवं diode Antiparallel connect किया गया है। अतः इस प्रकार के circuit configuration को single phase half wave voltage controller कहा जाता है।




Working $\Rightarrow$

input AC supply $\uparrow$ positive half cycle में thyristor T_1 forward bias में होता है अतः इसे firing angle (α) के द्वारा on किया जाता है। Load voltage का मान $V_o = V_m \sin \alpha$ तथा load current का मान $\frac{V_m \sin \alpha}{R}$ होता है।

Resistive R load के लिए thyristor $\omega t = \pi$ में turn on हो जाता है। $\omega t = \pi$ के पश्चात् diode D_1 Negative half cycle में Diode D_1 forward Bias होता है अतः D_1 conduct के करता है तब $\omega t = \pi$ to 2π

अतः इसे single phase unidirectional voltage controller कहा जाता है।

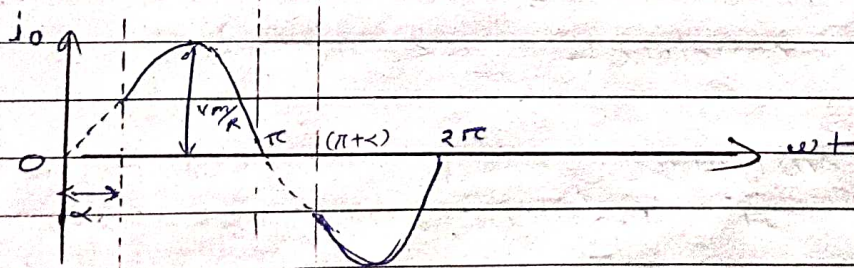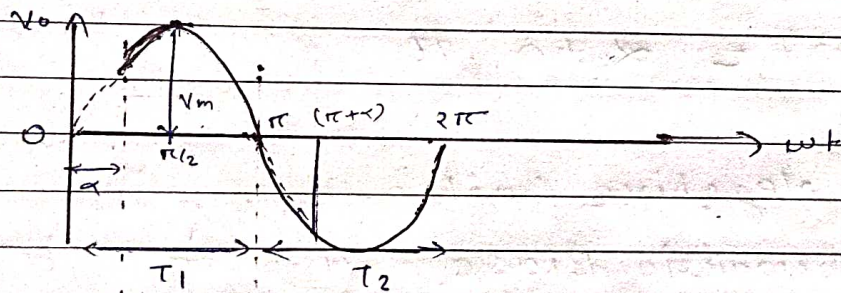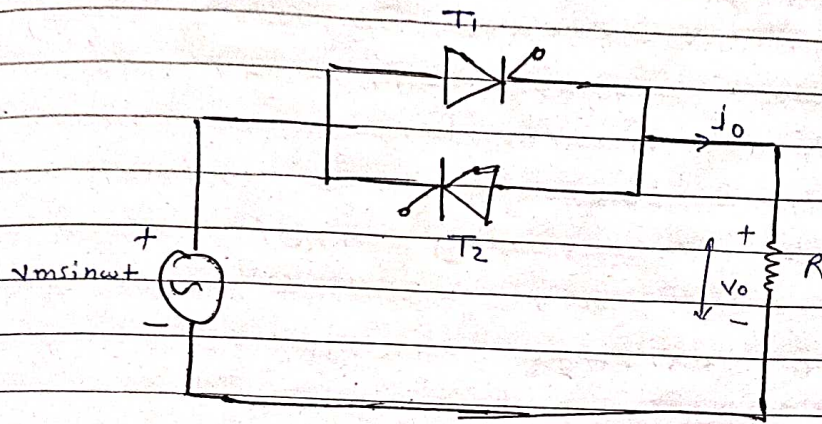* single phase full wave o.c voltage controller



construction. —

चित्र में AC का Power circuit diagram तथा voltage एवं current wave form दिखाया गया है। इसमें दो thyristor T_1 तथा T_2 को Antiparallel में connect किया गया है। इसमें output voltage तथा current को दोनों cycle में firing angle α के द्वारा control किया जा रहा है अतः इसे AC voltage controller कहा जाता है।

Working — positive half cycle में thyristor T_1 forward bias में होता है इसे firing angle α के द्वारा on किया जाता है। जिससे यह $\omega t = \alpha$ से π conduct होता है।

Negative half cycle में thyristor T_2 forward Bias में होता है अतः $\omega t = \pi + \alpha$ angle में thyristor T_2 को on किया जाता है जिससे यह $\omega t = \pi + \alpha$ से 2π तक conduct करता है।

Voltage तथा current wave form के चित्र में दिखाया गया है। इसे single phase Bi directional Voltage Controller भी कहा जाता है। इसका Average मान 0 होता है।

$$(Aver) V_o = 0$$

→ RMS Value of output voltage.

$$V_o = \left[\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t \, d\omega t \right]^{1/2}$$

$$(RMS) V_o = \left[\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \frac{(1 - \cos 2\omega t)}{2} \, d\omega t \right]^{1/2}$$

$$= \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (1 - \cos 2\omega t) \, d\omega t \right]^{1/2}$$

$$= \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right)_{\alpha}^{\pi} \right]^{1/2}$$

$$= \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \left(\pi - 0 - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2}$$

$$= \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2}$$

$$V_o(rms) = \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \left((\pi - \alpha) + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2}$$

IMP

(*) UPS (Uninterruptible power supplies)

यह एक electronic device है जिसका use temporary power failure में किया जाता है।

बहुत सारे Application जैसे computers, process control in chemical plant, general communication system, hospital intensive care unit (ICU), Banking इत्यादि हेतु के लिए निरंतर विद्युत सप्लाई के लिए UPS का use करते हैं।

इन स्थानों पर electric supply में रुकावट होने पर आर्थिक तथा शारीरिक क्षति होता है। इस प्रकार UPS power outage के condition में सप्लाई continuous supply को temporary maintain करता है।

वर्तमान power electronic devices (SCR, MOSFET, IGBT, BJT) के प्रयोग होने से UPS कुछ (कुछ) KVA Rating में ही उपलब्ध है।


Static UPS का प्रयोग करने से निजली की अपेक्षा कम तथा efficiency अधिक होती है।

Types of Ups -

- ① Short Break Ups (Off-line UPS)
- ② No Break Ups (On-line UPS)

⑦ short Break UPS : (4-5 second) operating time

Block diagram

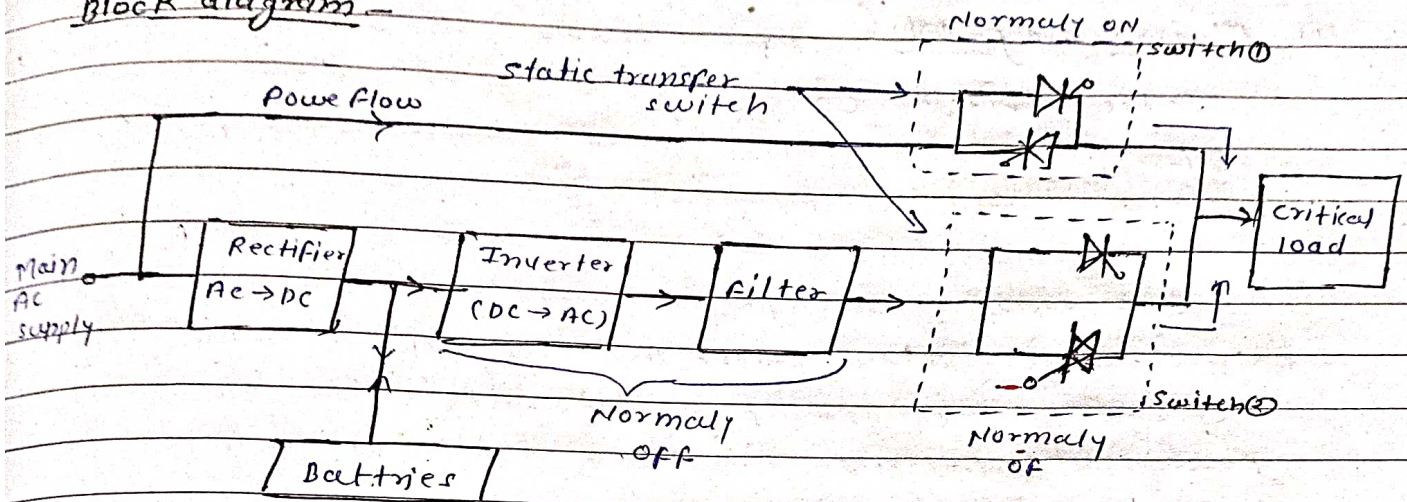

construction

- (i) Main supply → load को चलाने के लिए दिये जाना वाला supply main AC supply होता है।
- (ii) Rectifier: यह ऐसा electronic device है जो AC को DC में convert करता है।
- (iii) Inverter: यह ऐसा electronic device होता है जो Batteries से प्राप्त DC को AC में convert करता है।
- (iv) Filter: यह ऐसा electronic device है जो pulsating AC को sinusoidal AC में convert करता है।
यह
- (v) Static transfer switch: यह एक power electronic में use होने वाला static transfer switch है।

Working - short Break Ups के working को दो भागों में बांटा जा सकता है।

① Main supply ON - (Main supply जब ON होता है तब static switch ON होता है तब static switch OFF होता है। तब इस time inverter एवं filter भी OFF होता है।)


इस समय AC power supply static switch ① ON होने के कारण direct ही load में जाता है।

इस time Rectifier द्वारा AC को DC कर supply power को Batteries में store कर लिया जाता है।

② Main supply OFF (power outage condition)

जब Main supply OFF होता है अर्थात् power outage की condition में static switch ① OFF होता है तब static switch ② एवं inverter और filter ON होता है।

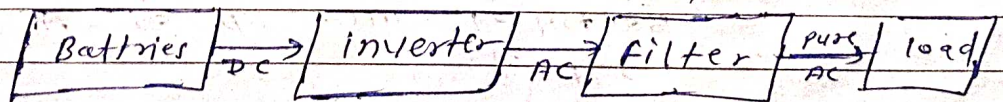
इस समय Batteries में store dc supply को inverter द्वारा AC में बदला जाता है तब filter द्वारा sinoidal wave AC प्राप्त कर उसे load में भेज दिया जाता है।



इस प्रकार outage condition में load को 30 से 50 मिली सेकंड का समय लगता है इसलि इसे short Break UPS कहा जाता है।

② NO Break UPS (online ups)

Block diagram.

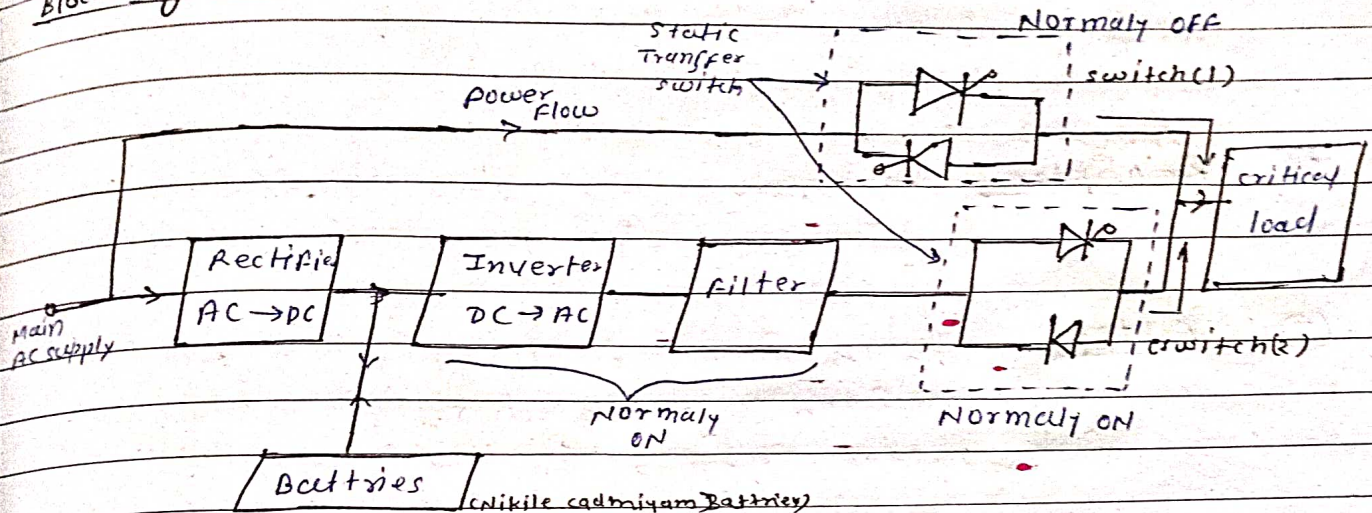

construction.

① Main supply — load को चलाने के लिए जाने वाला supply है।

② Rectifier — Rectifier ऐसा power electronic device है जो AC को DC में convert करने का काम करता है।

③ Batteries — UPS में प्रयोग होने वाले battery Nikil cadmium (Ni-cd) Batteries या lead acid type Batteries use करते हैं।

(Ni-cd) के कारण है - ① इसका electrolyte non corrosion होता है। (जंग रोधक)

② जब इसे charge किया जाता है तब ज्वलती (विस्फोटक) गैस का निर्माण नहीं होता

(3) इस प्रकार के Battery over charging या discharging से वॉलटाज (वोल्टेज) नहीं होता अतः इसकी life खराब होती है।


(4) Inverter Rectifier rectifier ऐसा power electronic device है जो DC को AC करने का कार्य करता है।

(5) Filter: Filter ऐसा device है जो AC supply में उपस्थित unwanted signal (harmonics) को हटाने का काम करता है।

Working → No Break Ups के working की तीन भागों में बांटा जा सकता है -

① Main supply ON → जब main supply ON होता है तो static switch (1) OFF होता है तथा static switch (2) एवं inverter filter arrangement भी ON होता है।

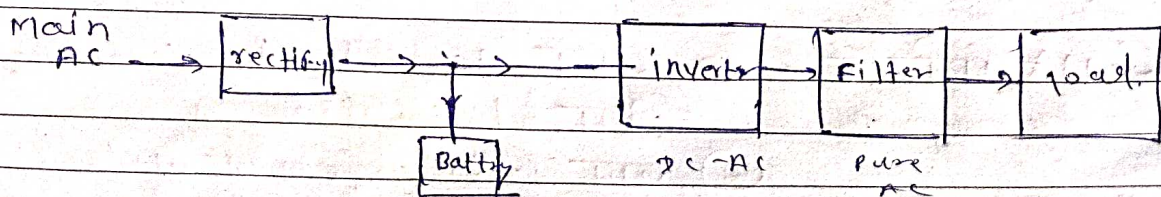
तब Main supply AC पहले rectified होता है AC → DC फिर इसे Battery द्वारा store कर लिया जाता है। उसके पश्चात् इस DC supply को फिर से inverter द्वारा AC में बदला जाता है और filtration के पश्चात् pure AC 100V में चला जाता है।



② Main supply off (power outage condition)

जब Main supply off हो जाता है तब भी static switch (1) off होता है तथा static switch (2) on होता है एवं inverter तथा filter भी on होता है।

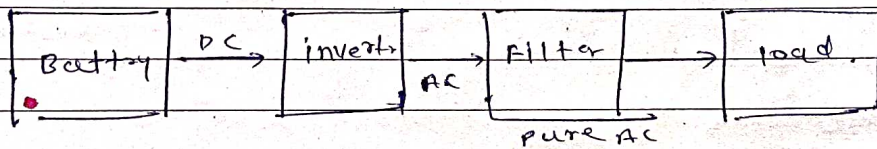
इस समय main supply न आने पर भी बैटरी द्वारा store dc supply को पहले inverter द्वारा dc से ac में बदला जाता है एवं filter कर पूरे ac को load में भेज दिया जाता है। इस प्रकार supply off होने के बावजूद भी बैटरी द्वारा continuously supply दिया जाता है इसलिए इसे No Break UPS कहा जाता है।



③ Inverter तथा Filter Arrangement के damage अर्थात् खराब होने की स्थिति में

जब Main supply ON हो तथा inverter एवं filter बैटरी भी कार्य न करे तो इस समय static switch (1) on होता है इसलिए AC supply static switch से on होने के कारण direct load में चला जाता है।

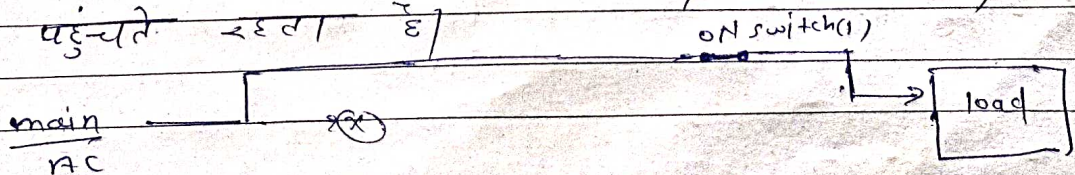और load में continuously AC supply पहुंचते रहता है।



⑧ SMPS एक switch mode power supply या SMPS एक power supply circuit है जो switching equipment को प्रयोग करके मुख्य power को परिवर्तित करता है जो high frequency पर ON तथा OFF होता है। और low के लिए कुशलता पूर्वक power supply करने के लिए inductor या capacitor जैसे storage components का उपयोग करते हैं।


SMPS का उपयोग क्यों किया जाता है -

① पहले के linear regulator circuit में ^{constant} voltage को resistance को परिवर्तित करके दिया जाता था यह बहुत बाल्ब होता था तथा fast operating नहीं था इसकी open loop efficiency कम होने के कारण आधुनिक fast equipment जैसे computer तथा अन्य electronic devices में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता अब इन regulators के स्थान पर SMPS का प्रयोग किया जाता है जिसमें high frequency switch (transistor, SCR) की सहायता से duty cycle को परिवर्तित करके output voltage को नियंत्रित किया जाता है।

Advantage of SMPS - ① compact size
② low weight & smaller size
③ higher efficiency
④ wider AC input voltage range
⑤ reduced cost

Disadvantage - ① circuit complexity
② regulation

Block diagram:

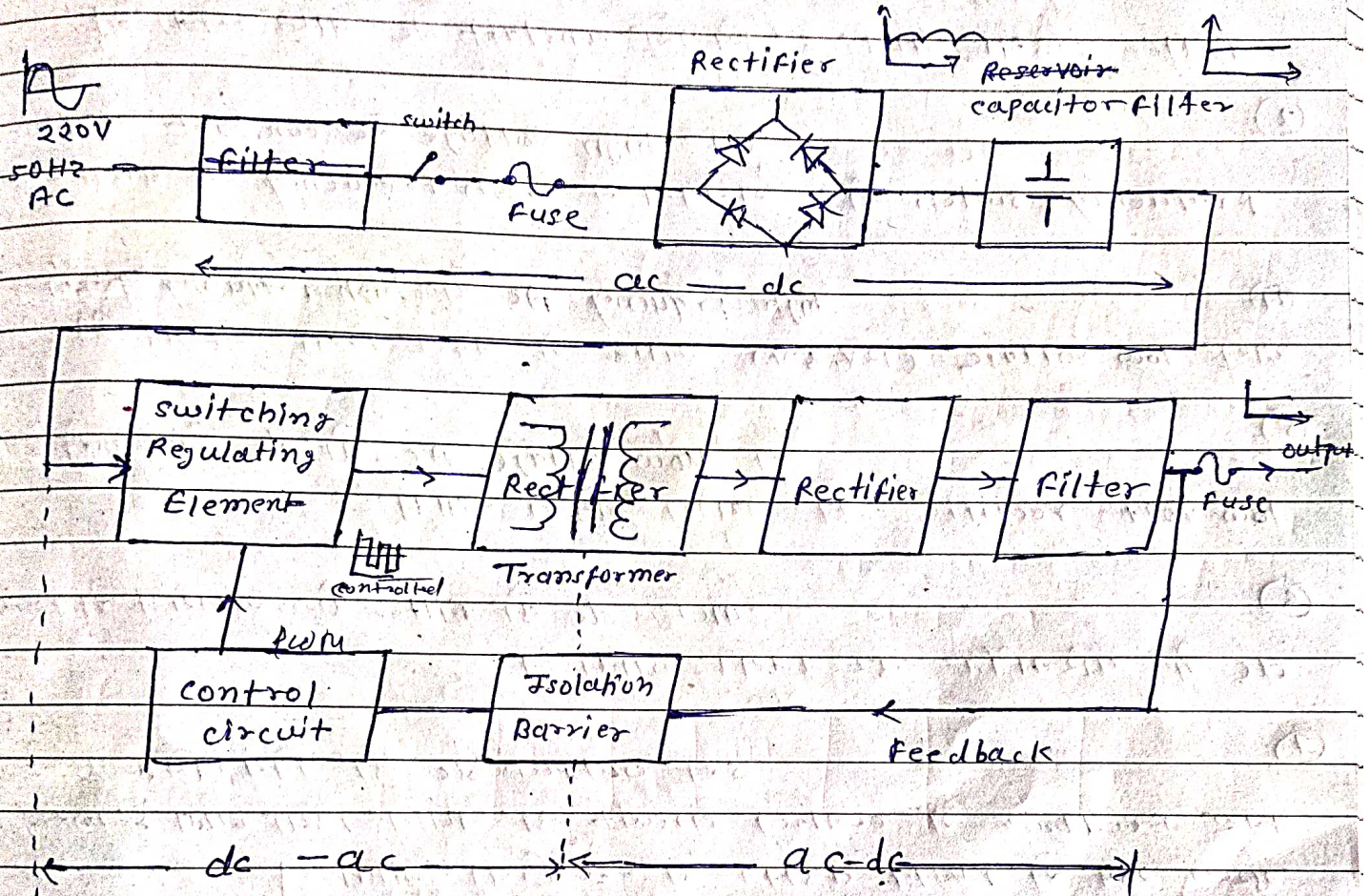

WORKING: — उपरोक्त Block diagram SMPS के नि. लि. भाग है:-

- ① input rectifier circuit (High voltage rectifier)
- ② DC filter circuit (High voltage बैलर)
- ③ High Frequency power semiconductor switch
- ④ step down transformer
- ⑤ low voltage rectifier circuit
- ⑥ low voltage DC filter circuit
- ⑦ control circuit

⑨ Isolation circuit

①

पहला Block input high voltage dc को rectifier की सहायता से high dc में बदल दिया जाता है।

②

इस unfiltered dc को filter की सहायता से filter दिया जाता है जिससे constant dc प्राप्त होता है।

③

इस high voltage dc constant को high frequency switch की सहायता से high frequency में परिवर्तित किया

④

high frequency AC को high frequency transformer के द्वारा low voltage (12V, 5V) आदि में बदल दिया जाता है।

⑤

इस low voltage AC को dc में बदलने के लिए low volt rectifier का प्रयोग किया जाता है।

⑥

प्राप्त dc को filter की सहायता से proper dc में परिवर्तित कर लिया जाता है।

⑦

इस output dc को नियंत्रित करने के लिए feedback में constant circuit का प्रयोग किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से PWM तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

Application - SMPS को तीन mode में प्रयोग किया जाता है -

① step down mode ② step up mode ③ inverter mode



① step down mode - generation of high volt supply from 12V Batt.

② step up mode - generation of 25VOLT from 5V supply in EEPROM supply

③ inverted mode - generation of double ended supply from single ended supply for operational amplifier

⊛ Step up/step down chopper [Buck Boost converter]

→ circuit diagram

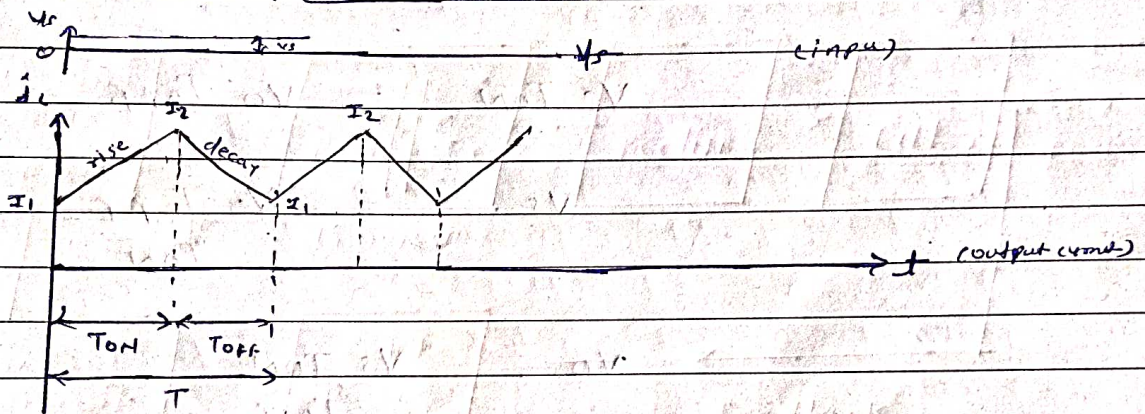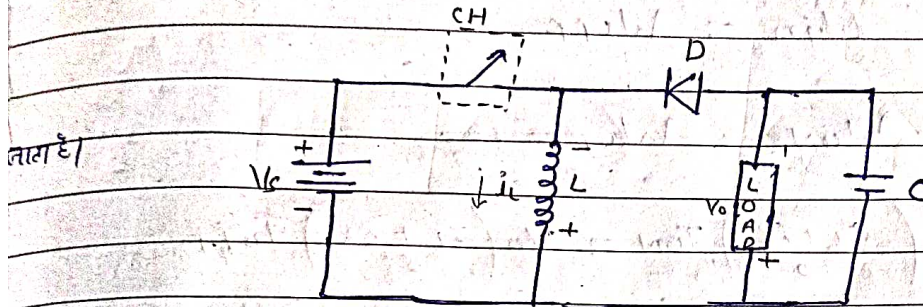

⇒ current wave form

Energy stored in inductor during T_{on} .

$$W_{ion} = V_s \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{on}$$

Energy stored by inductor during T_{off} .

$$W_{ioff} = V_o \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{off}$$

$$T_{ON} + T_{OFF} = T$$

$$T_{OFF} = T - T_{ON}$$

according to energy conservation, conversion if system is loss less then,

$$W_{in} = W_{off}$$

211

$$W_{ON} = W_{OFF}$$

$$V_s \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{ON} = V_o \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{OFF}$$

$$V_s T_{ON} = V_o T_{OFF}$$

$$V_s = \frac{V_o T_{OFF}}{T_{ON}}$$

$$V_o = \frac{V_s T_{ON}}{T_{OFF}}$$

$$V_o = \frac{V_s T_{ON}}{(T - T_{ON})}$$

$$V_o = \frac{V_s T_{ON}}{T}$$


$$\frac{T}{T} - \frac{T_{ON}}{T}$$

$$V_o = \frac{V_s \alpha}{1 - \alpha}$$

युंहाएर ओ
(सेम पक्षी) त आभा

① जब $\alpha = 0.5$ तब

$$V_o = 1 V_s$$

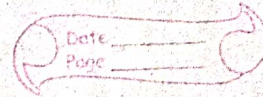

② जब $\alpha = 0.4$

$$V_o = 0.66 V_s \quad (\text{step down}) \text{ condition}$$

③ जब $\alpha = 0.6$

$$V_o = 1.5 V_s \quad (\text{step up}) \text{ condition.}$$

construction -

working - चित्र में step up step down chopper का circuit diagram तथा inductor current का wave form बनाया गया है। इसमें

V_s = input dc voltage source

CH = chopper switch

L = inductor

p = diode

C = capacitor

तथा V_o = output voltage across load.

working - ① इस प्रकार के chopper में inductor का energy को क्रमशः store तथा release करता है तथा capacitor C load voltage को constant रखता है। चित्र में load voltage की polarity को source voltage की polarity से विपरीत दिखाया गया है जब chopper CH on होता है तब current का direction

$V_s \rightarrow CH \rightarrow L \rightarrow V_o$ होती है।

इस T_{ON} Period में inductor current I_1 से I_2 तक बढ़े होता है। तथा condition T_1 Period में inductor द्वारा store energy

$$W_{ON} = V_o \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{ON}$$

(2) जब chopper CH Turn off होता है तो inductor current I_2 से I_1 decreases होता है। तथा inductor voltage की Polarity change हो जाता है जिससे diode D Forward Bias हो जाता है तथा पारंभ inductor द्वारा store energy load तथा diode से होते हुए discharge (release) हो जाता है अतः T_{OFF} समय में inductor द्वारा release energy

$$W_{OFF} = V_o \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) T_{OFF}$$